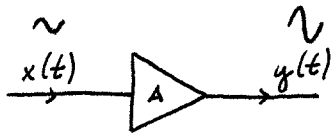


I. Popačenja ojačevalnikov

spremeni se oblika signala



$$y(t) = A \cdot x(t)$$

Lin. vezje
brez popačenj
A = konst.

v praksi imamo zakasnitve:

$$y(t) = A \cdot x(t - t_0)$$

zakasnitev 30 V²/cm

ČASOVNI → FREKVENČNI prostor

$$Y(\omega) = A \cdot X(\omega) \quad \text{Fourier}$$

$$Y(s) = A \cdot X(s) \quad \text{Laplace}$$

Lin. vezje
brez popačenj
A realna konst.

TIP I POPAČENJ:

- Linearno
- Nelinearno

1. Linearno popačenje

$$Y(j\omega) = A \cdot X(j\omega)$$

A = A(jω) frekvenčno odvisen



a) Amplitudno popačenje


b) Fazno popačenje

c) Oboje hkrati

■ Primer ojač. z enim polom

$$A(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_p}}$$



Bodejev diagram:

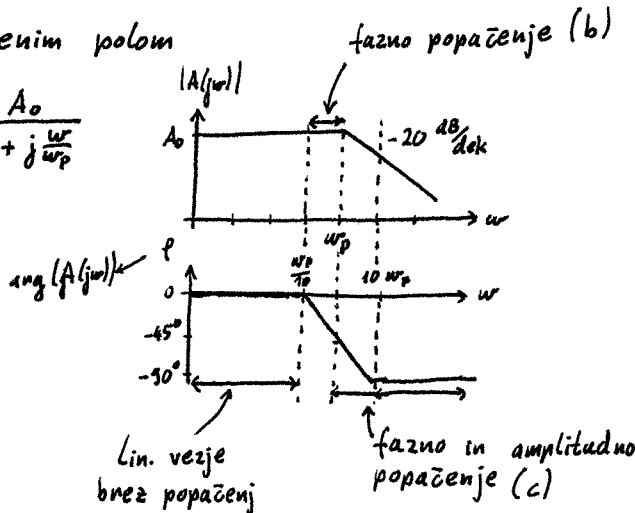

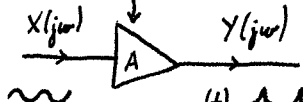
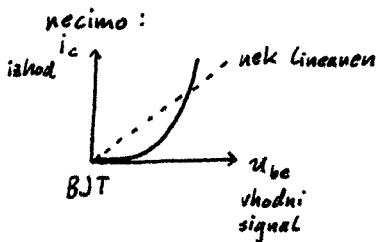
2. Nelinearno popaženje

$$Y(j\omega) = A \cdot X(j\omega)$$

$A = A(X(j\omega))$ odvisen tudi od velikosti vhodnega signala



$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) + \dots$$

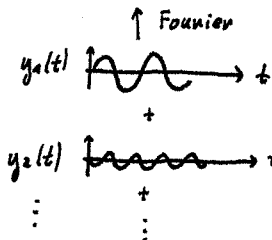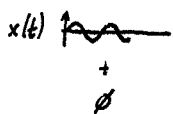

na izhodu pridelamo neke nove frekvence!

Kako matematično opisati nelinearnost?

- stopnja nelinearnosti ojačevalnika
Taylorjeva vrsta! LED...

$$y = y(x) \quad x = x(t)$$

$$x = x_0 + \Delta x \quad (\Delta x = x - x_0)$$

col. enosmerna

$$y(x) = y(x_0 + \Delta x) = a_0 + \underbrace{a_1 \Delta x}_{\text{Linearni del}} + \underbrace{a_2 \Delta x^2 + a_3 \Delta x^3 + \dots}_{\text{nelinearni del} \rightarrow \text{POPAŽENJE}}$$

$$a_n = \frac{d^n y}{dx^n} \quad n = 0, 1, \dots, \infty$$

nek konkreten signal:

$$\Delta x = \Delta x(t) = X \cdot \cos \omega t$$

↑
ampl. vh. signala

izhod: Taylor

$$y(x_0 + \Delta x) = a_0 + a_1 X \cdot \cos \omega t + a_2 X^2 \cos^2 \omega t + a_3 X^3 \cos^3 \omega t + \dots$$

↑
pomočnik

$$X^2 \cos^2 \omega t = X^2 \cdot \frac{1}{2} (1 + \cos 2\omega t) = \frac{X^2}{2} + \frac{X^2}{2} \cos 2\omega t$$

neka konstanta (necimo [mV], premik delovne točke)
↑
nova frekvenca, 2. harmonska komponenta (amplitudno popaženje)...

$$X^3 \cos^3 \omega t = X^3 \cdot \frac{1}{4} (3 \cdot \cos \omega t + \cos 3\omega t) = X^3 \cdot \frac{3}{4} \cos \omega t + \frac{X^3}{4} \cos 3\omega t$$

↑
3. harmonska

Lejši zapis izhoda:

$$y(x_0 + X \cos \omega t) = Y_0 + Y_1 \cos \omega t + Y_2 \cos 2\omega t + Y_3 \cos 3\omega t + \dots$$

do istega bi
prišli preko
fourierove trans.

a_0 ? osn. harm. višji
 komponenta harmoniki

$$Y_0 = a_0 + a_2 \frac{X^2}{2} + a_4 \frac{X^4}{8} + \dots$$

osnovna DT, ko ni signala
 symmetričnanje delovne točke

$$Y_1 = a_1 X$$

$$Y_2 = \frac{a_2}{2} X^2 \leftarrow \text{popačanje naste z amplitudo!}$$

$$Y_3 = \frac{a_3}{4} X^3$$

$$Y_1 = a_1 X + \frac{3}{4} a_3 X^3 + \frac{5}{8} a_5 X^5$$

Menilo nelinearnega popačanja

a) THD (total harmonic distortion)


(k) $THD = \sqrt{\frac{\sum_{n=2}^{\infty} Y_n^2}{Y_1^2}} =$ Y_n so amplitude oz. bolj pogosto
 efektivne vrednosti komponent izhoda

$$THD = \frac{\text{efektivna vrednost popačenega dela (VH)}}{\text{efektivna vrednost celotnega signala}}$$




$$U_{ef} = \sqrt{U_{ef1}^2 + U_{ef2}^2}$$

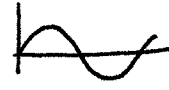THD %, dB THD odvisen od frekvence in amplitude vh. signala!



$$U_{ef1}$$

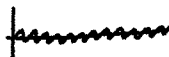

$$U_{ef2}$$

THD' = $\frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} Y_n^2}}{Y_1}$ najbolj pogosta

tudi za moč: $THD_{power} = \frac{\sum_{n=2}^{\infty} Y_n^2}{Y_1^2}$

THD' $\hat{=}$ THD
 $(THD = \frac{THD'}{\sqrt{1+THD'^2}})$

b) Faktorji popačanja za posamezno harmonsko komponento

HD_n = $\frac{Y_n}{Y_1}$
 (k_n)

$$THD^* \hat{=} THD' = \sqrt{HD_2^2 + HD_3^2 + \dots}$$

$$HD_{power_n} = \frac{Y_n^2}{Y_1^2}$$

Poglejmo si primer, že imamo na vrodu seštevek dveh sinusov:

$$\Delta x(t) = X_1 \cos \omega_1 t + X_2 \cos \omega_2 t$$

izhod: $y(t) = y(x_0 + \Delta x(t)) = a_0 + a_1 \Delta x + a_2 \Delta x^2 + a_3 \Delta x^3$ -----> zanemarimo višje nelinearnosti

$$\Delta x^2 = X_1^2 \cos^2 \omega_1 t + X_2^2 \cos^2 \omega_2 t + 2X_1 X_2 \cos \omega_1 t \cdot \cos \omega_2 t$$

\uparrow \uparrow \uparrow razstavimo na vsote
 $\frac{1}{2}(1 + \cos 2\omega_1 t)$ $\frac{1}{2}(1 + \cos 2\omega_2 t)$ $\frac{1}{2}[\cos(\omega_1 - \omega_2)t + \cos(\omega_1 + \omega_2)t]$
 \uparrow neke nove komponente!

o za nelinearnost drugega reda:

na vrodu $\omega_1 \omega_2$

na izhodu $\omega_1 \omega_2 2\omega_1 2\omega_2 \underbrace{\omega_1 - \omega_2 \omega_1 + \omega_2}_{\text{intermodulacijske}}$

komponente
popačenja


$$IMD = \frac{Y_{IH}}{Y_1}$$

o za nelinearnost tretjega reda: (brez drugega reda)

na izhodu $\omega_1 \omega_2 3\omega_1 3\omega_2 2\omega_1 + \omega_2 2\omega_2 + \omega_1 2\omega_1 - \omega_2 2\omega_2 - \omega_1$

Popačenja tranzistorских ojačevalnih stopenj

1) Bipolarni tranzistor CE

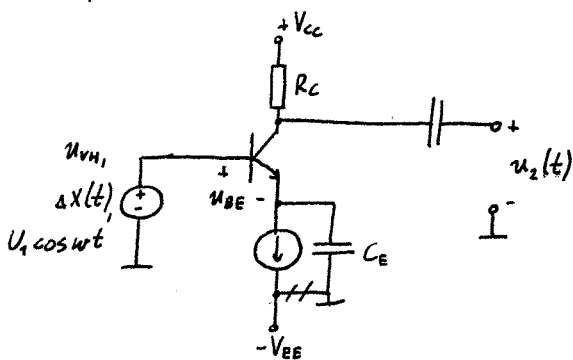

$u_2 \propto i_c$ \swarrow u_{VH}

$$i_c = I_{ES} e^{\frac{u_{BE}}{U_T}} ; U_T = 25,66 \text{ mV } (24,8^\circ \text{C})$$

$$u_{BE} = U_{BE0} + \Delta x(t) = U_{BE0} + U_1 \cos \omega t$$

$$i_c = I_{ES} e^{\frac{U_{BE0} + U_1 \cos \omega t}{U_T}} = I_{ES} e^{\frac{U_{BE0}}{U_T}} \cdot e^{\frac{U_1 \cos \omega t}{U_T}}$$

mat. približ. razvijemo!

$$e^{\frac{U_1 \cos \omega t}{U_T}} = J_0\left(\frac{U_1}{U_T}\right) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} J_n\left(\frac{U_1}{U_T}\right) \cos n\omega t$$

$J_n \rightarrow$ modificirane Besselove funkcije
prve vrsteg n -tega reda, argument $\frac{U_1}{U_T}$

vstavimo:

$$U_{BE} = U_{BE} + u_{be} \\ \uparrow \\ U_{BE} \cos \omega t$$

$$i_c = I_{ES} e^{\frac{U_{BE0}}{U_T}} \cdot \left[J_0\left(\frac{U_1}{U_T}\right) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{U_1}{U_T}\right)^n J_n\left(\frac{U_1}{U_T}\right) \cos n\omega t \right]$$

• enosmerna komponenta:

$$I_c = I_{ES} e^{\frac{U_{BE0}}{U_T}} J_0\left(\frac{U_1}{U_T}\right) \doteq I_{EE} \quad \begin{matrix} \text{konst} \\ \text{T.V.} \\ \text{tokovni} \\ \text{vir} \end{matrix}$$

$$U_{BE0} = U_T \cdot \ln \frac{I_{EE}}{I_{ES} \cdot J_0\left(\frac{U_1}{U_T}\right)}$$

$$U_{BE0} = U_T \cdot \ln \frac{I_{EE}}{I_{ES}} - U_T \ln J_0\left(\frac{U_1}{U_T}\right)$$

↑
U_{BE} brez
vhodnega
signala

↑
vpliv vhodnega
signala na delovno
točko, ΔU_{BE0}

npr I_{EE} = 2 mA

U₁ = 2.5 mV, 25 mV, 250 mV
(U_T ≈ 25 mV)

$$\Delta U_{BE0} = -6,25 \mu V$$

$$\Delta U_{BE0} = -5,9 \text{ mV}$$

$$\Delta U_{BE0} = -198 \text{ mV} \\ (30\% \text{ od } 700 \text{ mV})$$

pogosto se s spremembo
delovne točke spremeni
tudi ojačanje!

• prva harmonska komponenta:

$$Y_1^{\text{amplituda}} = I_{c1} = 2 I_{EE} \frac{J_1\left(\frac{U_1}{U_T}\right)}{J_0\left(\frac{U_1}{U_T}\right)}$$

$$|U_{ish1}| = R_c I_{c1} = 2 R_c I_{EE} \frac{J_1\left(\frac{U_1}{U_T}\right)}{J_0\left(\frac{U_1}{U_T}\right)}$$

$$U_{ish} = U_{vh} \cdot g_m \cdot R_c$$

faktorji popaženja:

$$HD_n = \frac{Y_n}{Y_1} = \frac{I_{cn}}{I_{c1}} = \frac{U_{ishn}}{U_{ish1}} \quad \text{vstavimo}$$

$$= \frac{J_n\left(\frac{U_1}{U_T}\right)}{J_1\left(\frac{U_1}{U_T}\right)}$$

$$HD_2 = \dots$$

$$\text{za } \frac{U_1}{U_T} \ll 1$$

$$HD_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{2} \frac{U_1}{U_T}\right)^{n-1} \quad \begin{matrix} \text{neodvisen} \\ \text{od delovne točke} \end{matrix}$$

$$HD_2 = \dots = \frac{1}{4} \frac{U_1}{U_T} \rightarrow U_1 = 4 U_T HD_2 =$$


če HD pod 1% U₁ = 1.02 mV
popaženje ni slšno

• višje harmonske komponente:

$$Y_n = I_{cn} = 2 I_{EE} \frac{J_n\left(\frac{U_1}{U_T}\right)}{J_0\left(\frac{U_1}{U_T}\right)}$$

$$|U_{ishn}| = 2 R_c I_{EE} \frac{J_n\left(\frac{U_1}{U_T}\right)}{J_0\left(\frac{U_1}{U_T}\right)}$$

2) Unipolarni tranzistor J-FET

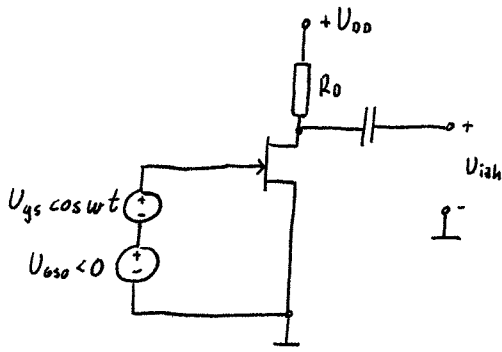

$$i_D = \frac{I_{DSS}}{U_P^2} (u_{gs} - U_P)^2$$

$$u_{gs}(t) = U_{GSO} + U_{gs} \cos \omega t$$

$$i_D = \frac{I_{DSS}}{U_P^2} (U_{GSO} + U_{gs} \cos \omega t - U_P)^2$$

$$i_D = \frac{I_{DSS}}{U_P^2} \left[(U_{GSO} - U_P)^2 + 2(U_{GSO} - U_P)U_{gs} \cos \omega t + U_{gs}^2 \cos^2 \omega t \right]$$

↑
amplituda
vhodnega
signala

$$i_D = \frac{I_{DSS}}{U_P^2} \left[\underbrace{(U_{GSO} - U_P)^2 + \frac{1}{2}U_1^2}_{\text{enosm. komponenta}} + \underbrace{2(U_{GSO} - U_P)U_1 \cos \omega t}_{\text{osn. harmonska}} + \underbrace{\frac{1}{2}U_1^2 \cos 2\omega t}_{\text{druga harmonska}} \right]$$

višjih harmonikov ni

popačenjje:

$$HD_2 = \frac{Y_2}{Y_1} = \frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \frac{\frac{1}{2}U_1^2}{2(U_{GSO} - U_P)U_1} = \frac{U_1}{4(U_{GSO} - U_P)}$$

primer

$$U_{GSO} = \frac{U_P}{2} \text{ (pogosto v praksi)}$$

$$HD_2 = \frac{-U_1}{2U_P}$$

vzamemo $U_P = -4V$

$U_{GSO} = -2V$


$HD_2 \approx 1\%$

$U_1 \approx 80mV$

visji harmoniki nastanejo, če
vzamemo realno enačbo:

$$i_D = \frac{I_{DSS}}{U_P^2} (u_{gs} - U_P)^{2-\gamma}$$

3) Diferencialni ojačevalnik z BJT

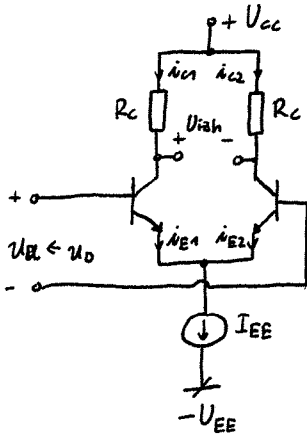

$$u_D = u_{BE1} - u_{BE2}$$

$$i_{E1} \approx i_{C1} = I_{ES} e^{\frac{u_{BE1}}{U_T}}$$

$$i_{C2} = I_{ES} e^{\frac{u_{BE2}}{U_T}}$$


$$i_{E1} + i_{E2} = I_{EE}$$

$$i_{C1} + i_{C2} = I_{EE}$$

$$th = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$



$$i_{C1} = \frac{I_{EE}}{2} \left(1 + th \frac{u_D}{2U_T} \right)$$
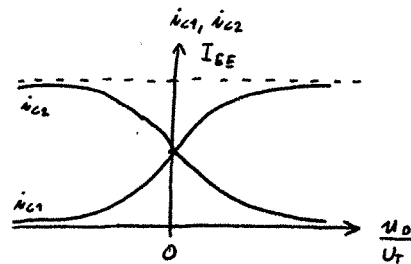
$$i_{C2} = \frac{I_{EE}}{2} \left(1 - th \frac{u_D}{2U_T} \right)$$



$$u_{ih} = R_C (i_{C2} - i_{C1})$$

Popačenje 2. reda

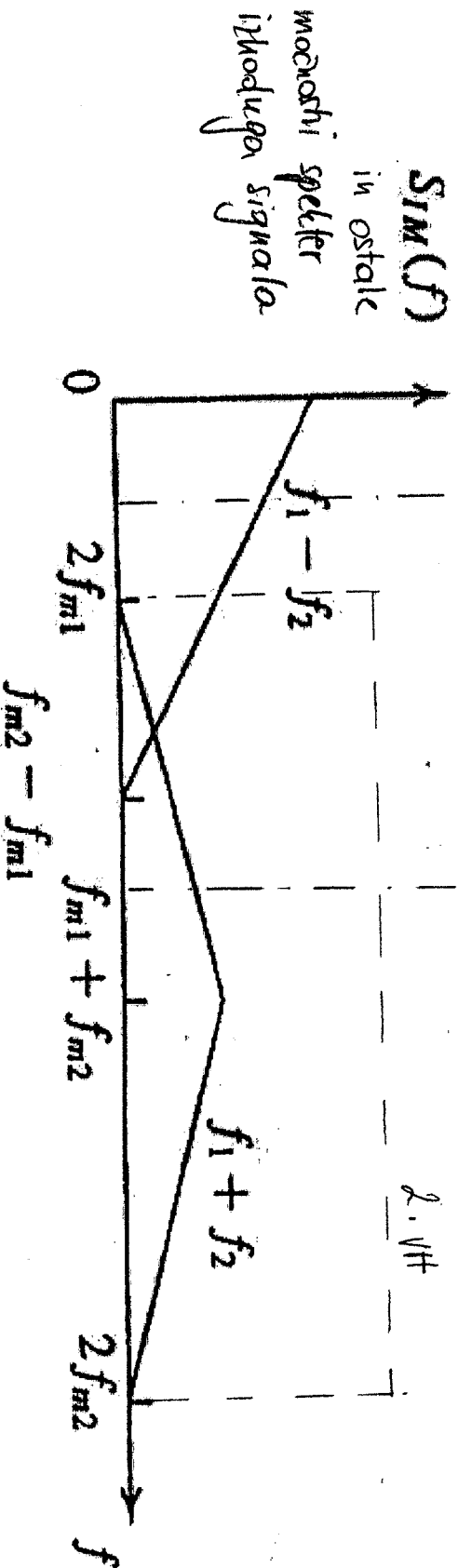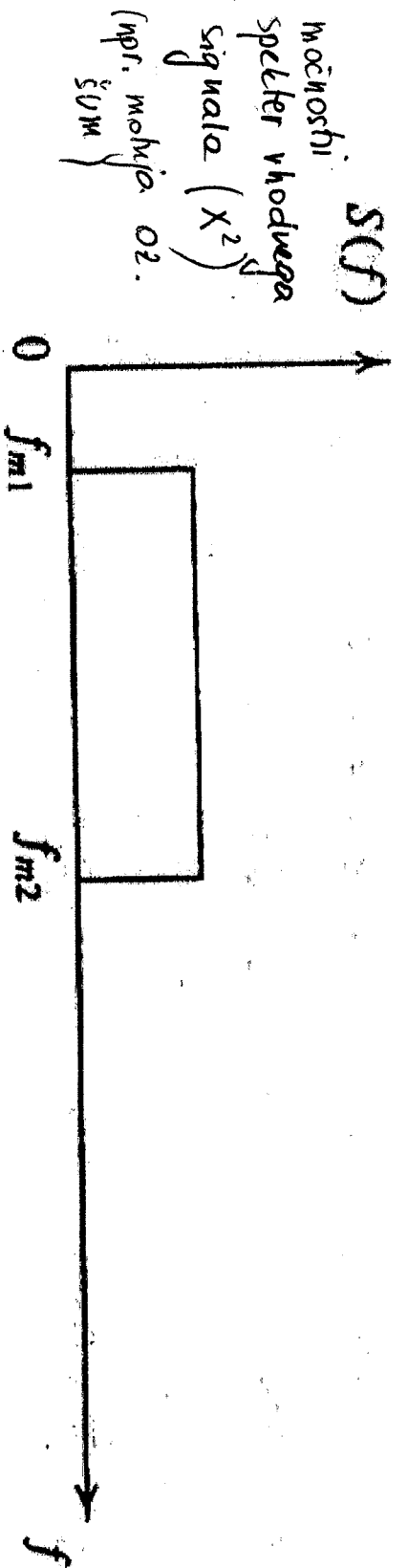

Slika 1.17 – Spekter vhodne motnje in intermodulacijskih motenj zaradi popačenja drugega reda + ostalih komponent (---)

AEV - P - 8

$$u_{iZH} = -R_c I_{EE} \operatorname{th} \left(\frac{u_0}{2 U_T} \right)$$

th → Taylor

$$\operatorname{th} \left(\frac{u_0}{2 U_T} \right) = \frac{u_0}{2 U_T} - \frac{\left(\frac{u_0}{2 U_T} \right)^3}{3} + \frac{2 \left(\frac{u_0}{2 U_T} \right)^5}{15} - \dots \quad \text{like potence}$$

kje so tle vezja? in

npr.

$$u_d = U_1 \cos \omega t$$

$$\begin{aligned} \operatorname{th} \left(\frac{U_1}{2 U_T} \cos \omega t \right) &= \frac{U_1}{2 U_T} \cos \omega t - \frac{1}{3} \left(\frac{U_1}{2 U_T} \cos \omega t \right)^3 + \frac{2}{15} \left(\frac{U_1}{2 U_T} \cos \omega t \right)^5 - \dots \\ &= \frac{U_1}{2 U_T} \cos \omega t - \frac{1}{3} \left(\frac{U_1}{U_T} \right) \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} (\cos 3\omega t + 3 \cos \omega t) + \dots \end{aligned}$$

$$Y_1 \doteq \frac{U_1}{2 U_T}$$

$$Y_3 \doteq \left(\frac{U_1}{2 U_T} \right)^3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4}$$

$$Y_2 = 0$$

$$HD_2 = 0 \quad HD_3 = \frac{Y_3}{Y_1} = \left(\frac{U_1}{U_T} \right)^2 \cdot \frac{1}{48}$$

$$HD_3 \approx 1\%$$

$$U_1 \approx 18 \text{ mV}$$


7.3.2013

unipolarni manjše popačenje kot BJT

diferencialni majhno popačenje

negativna povratna zanka tudi lahko zmanjša popačenje



Izkrmiljenje na izhodu

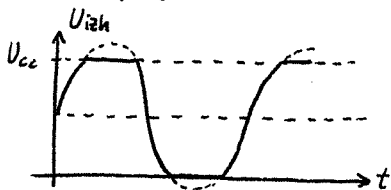

dobimo veliko visokih harmonikov

Popačenje lahko tudi uporabimo!
(naslednja stran)

a) Frekvenčni množilnik z BJT

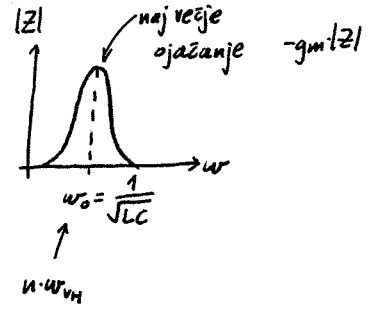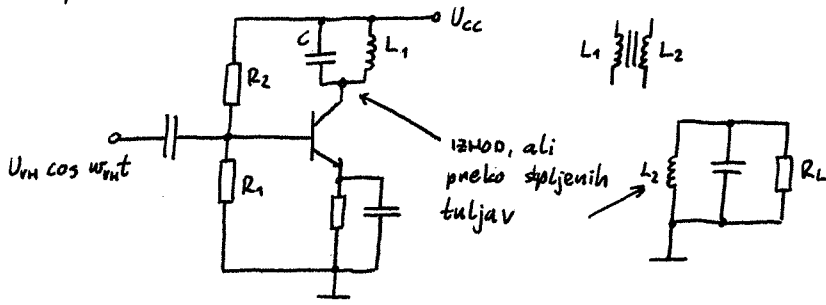

na ojačevalniku nastanejo višji harmoniki, ojačamo jih preko LC nihajnega kroga

če $\omega_0 = \omega_m$ dobimo selektiven ojačevalnik (za eno frekvenco)

b) Frekvenčni mešalnik (mešalnik signalov)

$$\begin{array}{ccccccc}
 U_1 \cos \omega_1 t + U_2 \cos \omega_2 t & \xrightarrow{\text{JFET / MOSFET}} & U_1^2 \cos^2 \omega_1 t + U_2^2 \cos^2 \omega_2 t + 2U_1 U_2 \cos \omega_1 t \cdot \cos \omega_2 t & & & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 2\omega_1 & & 2\omega_2 & & (\omega_1 - \omega_2) & & (\omega_1 + \omega_2) \\
 & & & & & & \text{frekv.} & & \text{-11-} \\
 & & & & & & \text{prestavljeno} & & \text{gov} \\
 & & & & & & \text{dol} & &
 \end{array}$$

Primer:

Imamo ojačevalnik z osnovnim ojačanjem $A=100$, na vhod damo signal velikosti 10 mV_{rms} in frekvence 1 kHz . Na izhodu poleg osnovne komponente s spektralnim analizatorjem zaznamo še naslednje komponente:

- 2 kHz , 100 mV_{rms}
- 3 kHz , 10 mV_{rms}

Določite popačenje!

THD, THD', HD, THD_{pow}

THD_{pow}', HD_{pow}

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} Y_n^2}}{\sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} Y_n^2}} = \frac{\sqrt{0.01 \text{ V}^2 + 0.0001 \text{ V}^2}}{\sqrt{1 \text{ V}^2 + 0.01 \text{ V}^2 + 0.0001 \text{ V}^2}} = 0.0999 = 9.99\%$$

$$\text{THD}' = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} Y_n^2}}{Y_1} = \frac{\sqrt{0.01 \text{ V}^2 + 0.0001 \text{ V}^2}}{1 \text{ V}} = 0.1005 = 10.05\%$$

$$\text{HD}_2 = \frac{Y_2}{Y_1} = 0.1 = 10\%$$

$$\text{HD}_3 = \frac{Y_3}{Y_1} = 0.01 = 1\%$$

$$\text{THD}_{pow} = \frac{\sum_{n=2}^{\infty} Y_n^2}{\sum_{n=1}^{\infty} Y_n^2} = \text{THD}^2 = 0.0099 = 0.9\%$$

$$\text{THD}'_{pow} = \text{THD}'^2 = 1.1\%$$

$$\text{HD}_{2pow} = \text{HD}_2^2 = 1\%$$

$$\text{HD}_{3pow} = \text{HD}_3^2 = 0.01\%$$


Primer:

Ojačevalnik z BJT, $A_u = 100$.

a) z eno stopnjo, $A = 100$

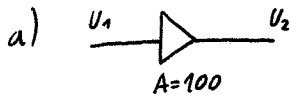b) z dvema stopnjama, $A = 10000$

Oceni faktorje popačenja (HD_2, HD_3) za oba primera. Vhodni signal ima amplitudo 2 mV.




$$\frac{U_1}{U_T} = 0.0779 \ll 1$$

sledi aproksimacija
za beselove fje

če $x = \frac{U_1}{U_T} \ll 1$

$$\frac{Y_2}{Y_1} = \frac{J_2\left(\frac{U_1}{U_T}\right)}{J_1\left(\frac{U_1}{U_T}\right)} \stackrel{HD_2}{=} \frac{1}{4} \frac{U_1}{U_T} = \underline{1.95\%}$$
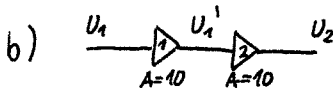
$$HD_3 = \frac{J_3}{J_1} = \frac{1}{24} \left(\frac{U_1}{U_T}\right)^2 = \underline{0.025\%}$$



$$U_1' = 20 \text{ mV}$$

1. isto kot a) primer

$$HD_2 = \underline{1.95\%}$$

$$HD_3 = \underline{0.025\%}$$

2. $\frac{U_1'}{U_T} = \frac{20 \text{ mV}}{25.66 \text{ mV}} = 0.779 < 1$

druga aproksimacija
za beselove fje
če $x < 1$

$$J_1 = \frac{U_1'}{U_T} \cdot \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\left(\frac{U_1'}{U_T}\right)^2}{8}\right)$$

$$J_2 = \left(\frac{U_1'}{U_T}\right)^2 \cdot \frac{1}{8} \left(1 + \frac{\left(\frac{U_1'}{U_T}\right)^2}{12}\right)$$

$$J_3 = \left(\frac{U_1'}{U_T}\right)^3 \cdot \frac{1}{48} \dots$$




$$HD_2 = \frac{J_2}{J_1} = \underline{19.3\%}$$

$$HD_3 = \dots = \underline{2.4\%}$$

II. Diferencialni ojačevalniki


- ojačujemo samo diferencialno komponento
- preprosta izvedba povratne vezaje
- manjše popačenju kot BJT/MOSFET
- manjša T občutljivost, občutljivost od nap. napetosti

• Stopnja z NPN tranzistorji:

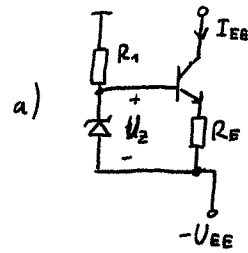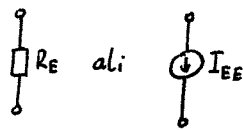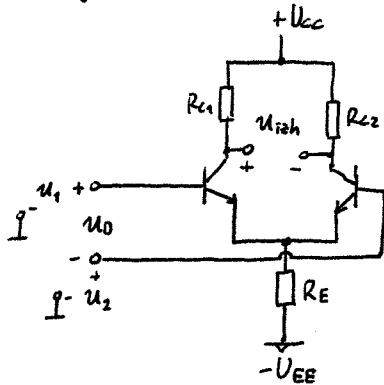


$$I_{EE} = \frac{U_B - U_{BE0}}{R_E}$$

b) tokovno zrcalo

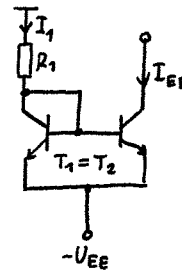


$$I_{EE} \approx I_{R1} = \frac{U_{EE} - U_{BE0}}{R_1}$$

• Stopnja s PNP tranzistorji:

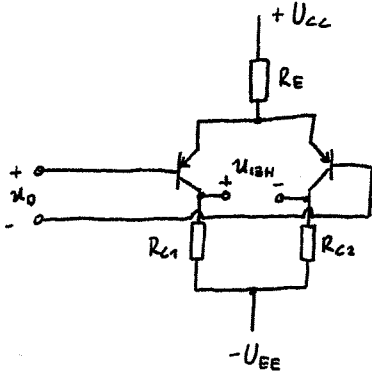

Analiza delovne točke:

- ni signala

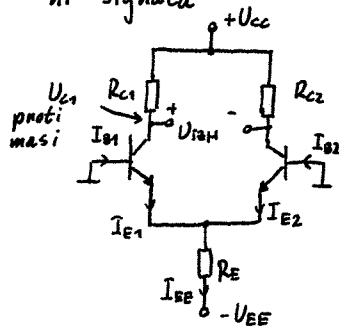

$$I_{C1} = I_{E1} = \frac{I_{EE}}{2}$$


$$I_{C2} = I_{E2} = \frac{I_{EE}}{2}$$

$$U_{BEH} = U_{C1} - U_{C2} = (U_{CC} - I_{C1} R_{C1}) - (U_{CC} - I_{C2} R_{C2}) = \frac{I_{EE}}{2} (R_{C2} - R_{C1}), \quad U_{BEH} = 0 \text{ če sta } R_{C1} \text{ in } R_{C2} \text{ enaka}$$

$$R_E = \frac{U_{RE}}{I_{EE}} = \frac{U_{EE} - U_{BE0}}{I_{EE}}$$

$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{I_{EE}}{2}$$


če na bazah isto krmiljenje

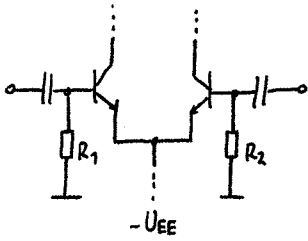

za izločanje
DC komponente!
 $R_1 = R_2$

Analiza vezja pri krmiljenju:

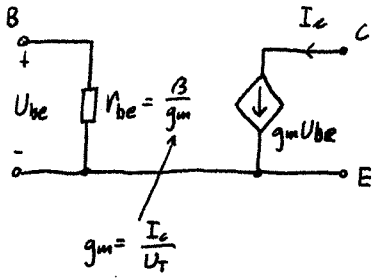uporabimo linearni model za aktivno podnožje



Komponenti krmiljenja: $u_p(u_0)$


- protifazna (diferencialna) komponenta

- sofazna komponenta


u_s

$$u_p = \frac{u_1 - u_2}{2} = \frac{u_0}{2}$$

$$u_s = \frac{u_1 + u_2}{2}$$

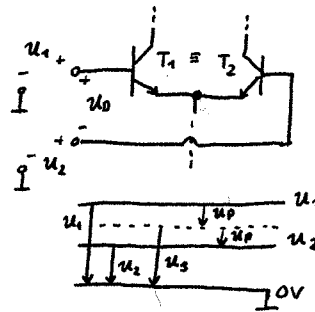

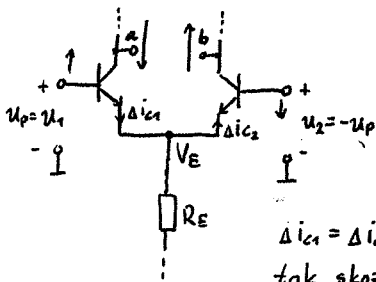
Analiza in model za protifazno komponento



$\Delta i_{c1} = \Delta i_{c2}$
tok skozi
 R_E se ne
spreminja,
tudi V_E konst.

za majhne
signale masa

malosignalni model:

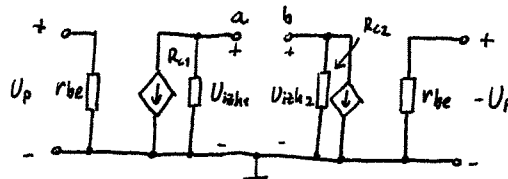

vhodna upornost
za diferencialno
napetost:

$$r_{inD} = 2 \cdot r_{be}$$

$$U_{izh1} = -g_m \cdot U_{be1} \cdot R_{c1} = -g_m R_{c1} \cdot U_p$$

$$U_{izh2} = -g_m \cdot U_{be2} \cdot R_{c2} = -g_m R_{c2} \cdot (-U_p)$$

$$U_{izh} = -g_m R_{c1} U_p + g_m R_{c2} (-U_p) =$$

$$= -g_m (R_{c1} + R_{c2}) U_p$$


$$A_p = \frac{U_{izh}}{U_p} = \frac{-g_m (R_{c1} + R_{c2})}{1} = -g_m \cdot 2 \cdot R_c = \underline{\underline{-2 g_m R_c}}$$

$$A_0 = \frac{U_{izh}}{U_0} = \frac{-g_m R_c}{1/2} =$$

$$\downarrow$$

$$= 2 \cdot U_p$$

Analiza in model za sofazno komponento

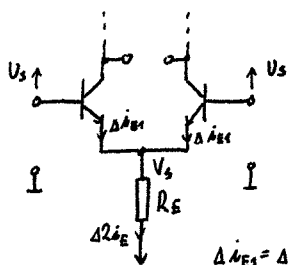


skupno dvigamo
oba U_s vroda,
priklopljena na U_s


$$\Delta i_{E1} = \Delta i_{E2} = \Delta i_E$$

V_s ni več fiksna!

vezje razcepimo na dva!

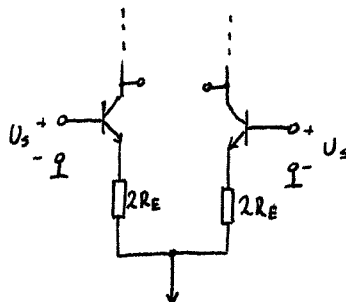

malosignalni model:

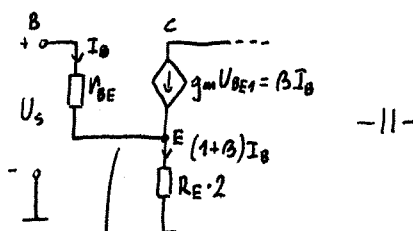


to sponko prestavimo
tako, da ne spremenimo
napetosti na $r_{BE} \rightarrow$
 $2R_E$ v serijo z upornostjo
 $(1+\beta) \cdot 2R_E$

vhodna upornost

$$r_{VHS} = \frac{(1+\beta)2R_E + r_{BE}}{2}$$
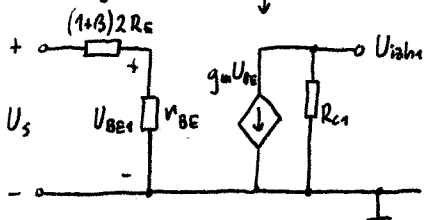
$$\approx \beta \left(R_E + \frac{1}{2g_m} \right)$$



$$U_{i1h} = U_{i1h1} - U_{i1h2} =$$

$$= - \frac{R_{c1} - R_{c2}}{\frac{1}{g_m} + 2R_E} U_s$$

$$A_s = - \frac{R_{c1} - R_{c2}}{\frac{1}{g_m} + 2R_E}$$


$$U_{BE1} = U_s \frac{r_{BE}}{r_{BE} + 2(1+\beta)R_E} =$$

$$= U_s \frac{\frac{\beta}{g_m}}{\frac{\beta}{g_m} + 2(1+\beta)R_E} \quad \beta \approx 1+\beta$$

$$U_{i1h1} = -g_m U_{BE1} R_{c1} = - \frac{R_{c1}}{\frac{1}{g_m} + 2R_E} U_s$$

$$U_{i1h2} = - \frac{R_{c2}}{\frac{1}{g_m} + 2R_E} U_s$$

Protifazno in sofazno vzbujanje

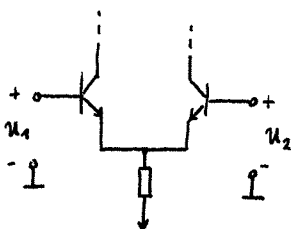

$$u_p = \frac{u_1 - u_2}{2}$$

$$u_s = \frac{u_1 + u_2}{2}$$


$$(u_p = u_1 - u_2)$$

superpozicija:

$$U_{i1h} = A_p U_p + A_s U_s$$

$$A_D = \frac{1}{2} A_p$$

vhodna upornost:

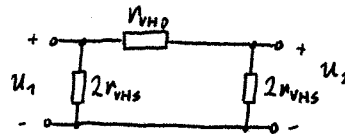

ponavadi:


$$r_{VHS} \gg r_{VHD}$$

CMRR - Common Mode Rejection Ratio
(Rejekcijski faktor)

$$CMRR = \left| \frac{A_D}{A_S} \right|$$

$$CMRR_{dB} = 20 \cdot \log \left| \frac{A_D}{A_S} \right|$$


simetričen izhod:

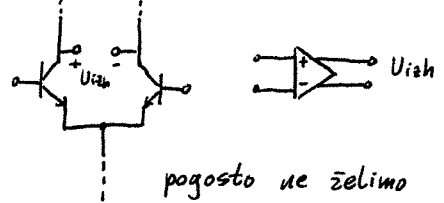

pogosto ne želimo simetričnega izhoda

Nesimetrični izhod

a) pri nekaterih izvedbah:

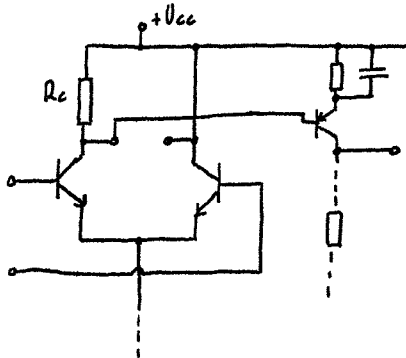

protifazno:

$$R_{c1} = R_c$$

$$R_{c2} = 0$$


$$A_p = -g_m R_c$$

sfazno:

$$A_s = - \frac{R_{c1} - R_{c2}}{\frac{1}{g_m} + 2R_E}$$

rabimo velik $R_E \rightarrow$ tokovni vir!

b) aktivno breme

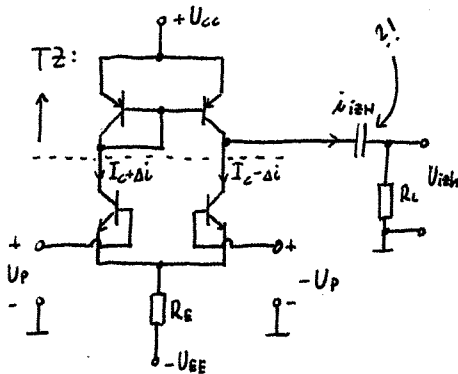


$$i_{ish} = I_c + \Delta i - I_c + \Delta i = 2 \Delta i$$

$$|\Delta i| = g_m U_{be} = g_m U_p$$

protifazno krmiljenje: $U_{be1} = U_p$

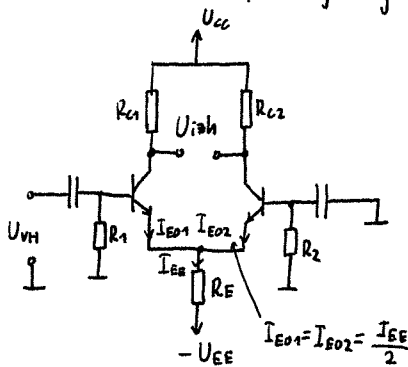
■ Zgled doloži delovno točko ter ojačanje $A = \frac{U_{ish}}{U_{vh}}$ za nanisani ojačevalnik:



- $U_{cc} = U_{EE} = 15V$
- $U_{BE0} = 0.7V$
- $T_1 \approx T_2$
- $\beta = 200$
- $R_E = 5k\Omega$
- $R_1 = R_2 = 100k\Omega$
- $R_{c1} = R_{c2} = 2.5k\Omega$

$$I_{E01} = I_{E02} = \frac{I_{EE}}{2}$$

R_E damo na enostran:

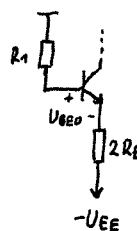

$$I_{E0} = I_{C0}$$

$$I_{E0} = (1 + \beta) I_{B0}$$

$$R_1 I_{B0} + U_{BE0} + 2R_E (1 + \beta) I_{B0} - U_{EE} = 0$$

$$I_{B0} = \frac{U_{EE} - U_{BE0}}{R_1 + 2R_E(1 + \beta)} = \frac{14.4V}{2.1M\Omega} =$$

$$I_{B0} = 6.77 \mu A$$

$$I_{C0} = 1.36 mA$$

$u_1 = U_{VH}$
 $u_2 = 0$

$U_p = \frac{u_1 - u_2}{2} = \frac{U_{VH}}{2}$

$U_s = \frac{u_1 + u_2}{2} = \frac{U_{VH}}{2}$

$U_{izh} = A_p U_p + A_s U_s$

$A_s = 0 \quad (T_1 = T_2, R_{c1} = R_{c2})$


$A = \frac{U_{izh}}{U_{VH}} = \frac{U_{izh}}{2U_p} = \frac{A_p}{2}$

$A_p = -g_m(R_{c1} + R_{c2}) = -2g_m R_c$

$A = -g_m R_c = -132$


Zalud

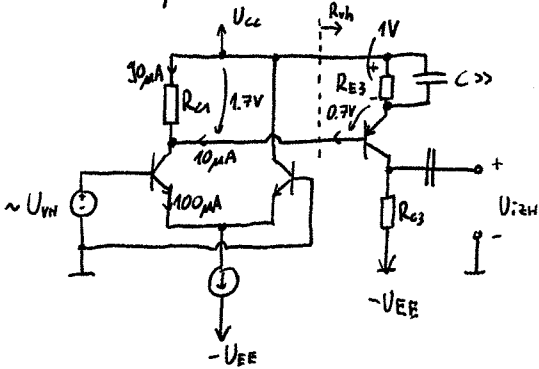doloži pravo vrednost R_{c1} in skupno ojačanje $A = \frac{U_{izh}}{U_{VH}}$ napisanega vezja:



- $U_{CC} = U_{EE} = 15V$
- $|U_{BE0}| = 0.7V$
- $I_{EE} = 200 \mu A$
- $\beta = 100$
- $R_{C3} = 15 k\Omega$
- ~~$R_{E3} = 1 k\Omega$~~
- $I_{E03} = 1 mA$
- $R_{E3} = 1 k\Omega$

DC razmera:

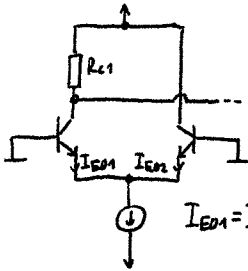

$U_{Rc1} = 1.7V$

$I_{Rc1} = 100 \mu A$

$R_{c1} = \frac{1.7V}{100 \mu A} = 17 k\Omega$
← dodamo tok I_{E03}

$R_{c1} = \frac{1.7V}{100 \mu A - \frac{I_{E03}}{\beta}} = \underline{\underline{18.89 k\Omega}}$
↓
10 μA

izračunajmo R_{vh} za T3:
~ $\beta R_{E3} = 100 k\Omega$
če upoštevamo R_{vh3} :
 $R_{c1} = 20.5 k\Omega$

AC razmera:

$U_1 = U_{VH} \quad U_p = \frac{U_1 - U_2}{2} = \frac{U_{VH}}{2}$

$U_2 = 0 \quad U_s = \frac{U_1 + U_2}{2} = \frac{U_{VH}}{2}$

$A_s = -\frac{R_{c2} - R_{c1}}{\frac{1}{g_{m12}} + 2R_E} \approx 0$
proti ∞

$U_{izhdif} = A_p \cdot U_p + A_s \cdot U_s$

$A_u = A_{dif} + A_{CE}$

splošna $A_p = -g_m(R_{c1} + R_{c2}) = -g_m(R_{c1} || R_{vh3}) = \underline{\underline{-8.79}}$

ojačanje za T3:

$A_{CE} = -g_{m3} R_{C3} = \underline{\underline{-584}}$

$\frac{I_{C1}}{U_T} \quad \text{samo} \quad \frac{R_{C3}}{R_{E3}} = \frac{U_T}{I_{E3}} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{2.75 k\Omega}{2.56 k\Omega}$


$A_{dif} = \frac{1}{2} A_p = \underline{\underline{-4.39}}$

$A_u = A_{CE} \cdot A_{dif} = \underline{\underline{2566}}$

21.3.2013


popladi!

III. Močnostni ojačevalniki

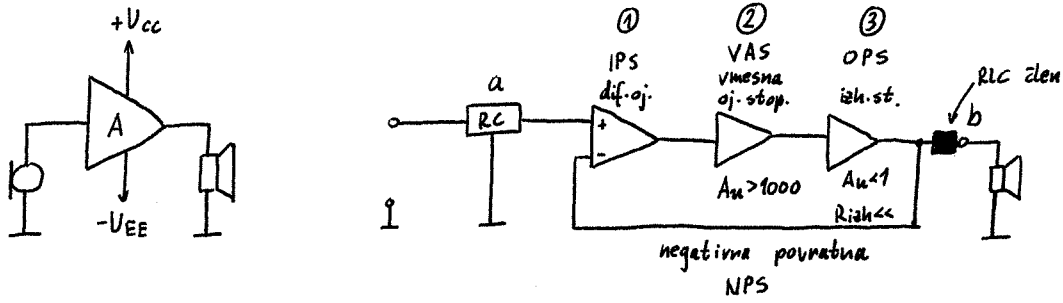


a) Vhodno RC vezje:


• preprosta vezava:

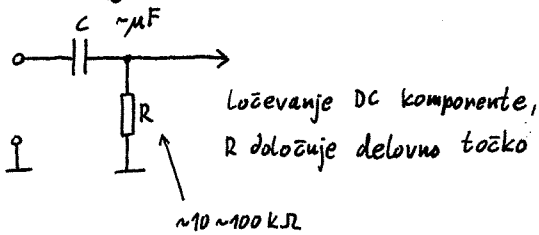

vhodna upornost dif. ojač:

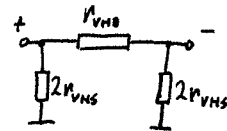


• VF filter:

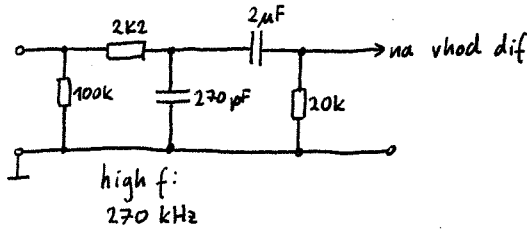


① IPS

input power stage

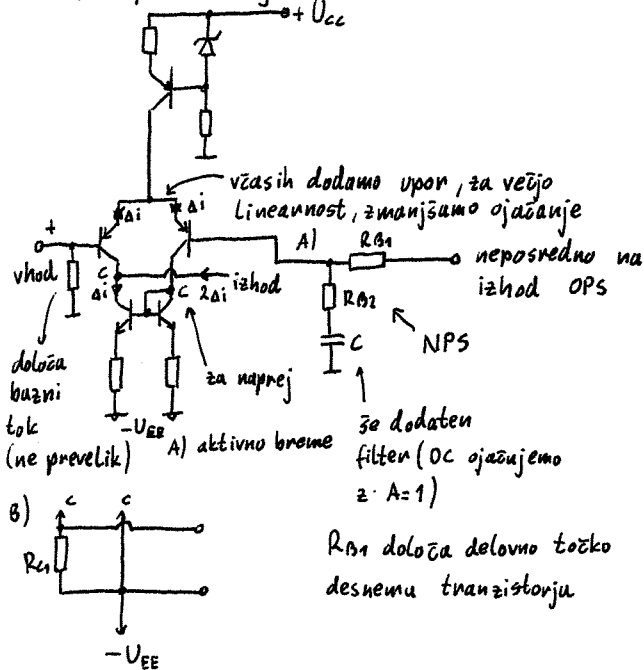

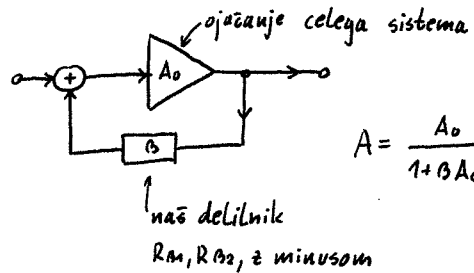NPS: DC razmere samo R_{A1}
AC razmere delilnik R_{A1}, R_{A2}



$$A = \frac{A_0}{1 + \beta A_0}$$

za AC: $\beta_{AC} = -\frac{R_{A2}}{R_{A1} + R_{A2}} \rightarrow A = \frac{-1}{\beta_{AC}} = 1 + \frac{R_{A1}}{R_{A2}}$

za DC: $\beta_{DC} = -1 \rightarrow A = 1$


R_{A1} določa delovno točko desnemu tranzistorju

8


2) VAS

Vmesna ojazevalna stopnja

a) stopnja CE

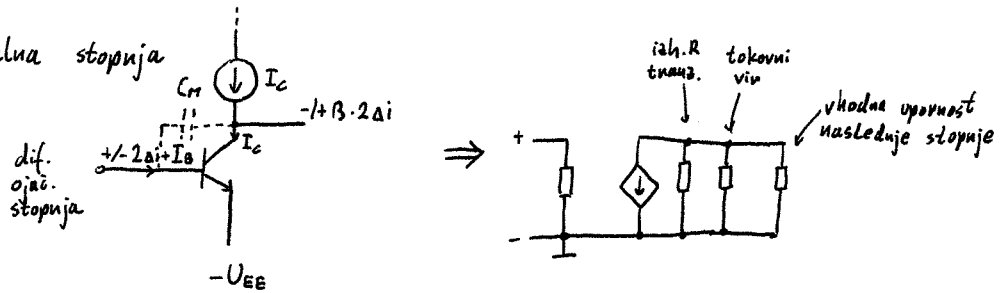

b)

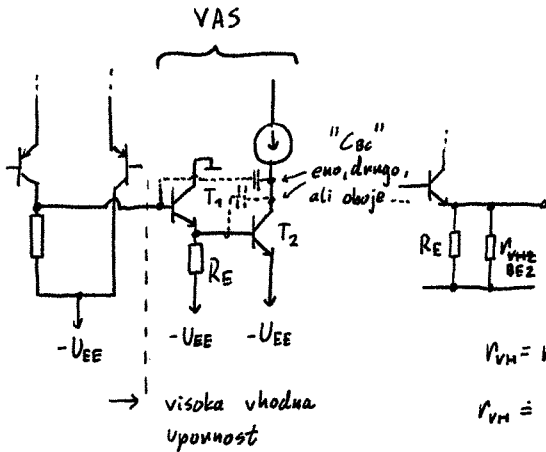


$$r_{vH} = r_{BE} + (1+\beta)R_E \parallel r_{BE2}$$


$$r_{vH} \approx \beta r_{BE2} \leftarrow \beta\text{-krat ve\u0107je vhodna upornost v VAS}$$

$$r_{iZH} = (R_E \parallel r_{BE2}) \parallel \left(\frac{r_{iZH,dif} + r_{BE1}}{1+\beta} \right) \leftarrow \text{nizka!}$$

c) z dodatno dif. stopnjo

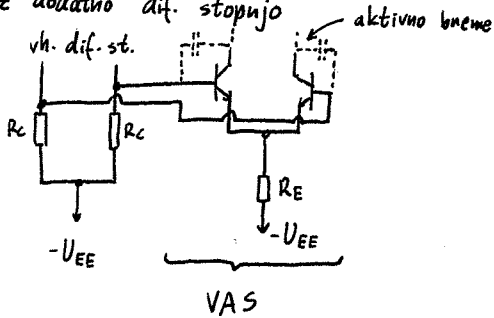

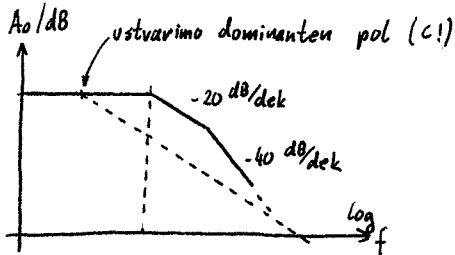moramo paziti na stabilnost, visoke frekvence lahko nastanejo tudi zaradi popa\u010denj znotraj vezja ... dodamo kondenzator proti masi (zmanj\u0161amo oja\u010danje za visoke frekvence)



-ko imamo fazo pri $T = -\beta A_0$ 180° , \u017eelimo amplitudo pod 1 (0 dB)

-ko imamo amplitudo oja\u010danja $T = 1$, \u017eelimo manj\u0161o fazo od 180° (re\u017eimo rezerva 45°)

povratna zanka zaradi stabilnosti ne sme biti prevelika (da bi pove\u010dali zmanj\u0161ali A_0)

V praksi za zgornjo frekvenčno mejo ojačevalnika vzamemo 500 kHz.

- višje ne gremo zaradi stabilnosti
(približno se intervirni polom A_0)

premik pola realiziramo s kondenzatorjem (ponavadi v VAS) "Cbc" oziroma C_M


- nižje ne gremo zaradi popačenja (v povratni zanki → zim vržji T pri visokih f)

Millenjeva transformacija:

$$C_M = (1 + |A|) \cdot C_{bc}$$

mejna frekvenca:

$$f_m = \frac{1}{2\pi C_M R_{eq}}$$

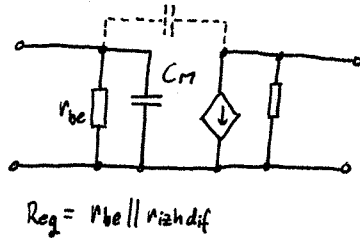

$A_u = -g_m R_c$ ← ne povsem, ker C_{bc} dodaja impedanco proti masi (U_{be} je majhna)
 $A_u = -g_m [R_c || \frac{1}{\omega C_M}]$ bolj natančno...

③ Izhodna ojačevalna stopnja

$$R_L = 8 \Omega$$


$$P_L = 100 \text{ W (rms)}$$

$$\rightarrow I_{ef} = \sqrt{\frac{P_L}{R_L}} = 3.5 \text{ A}$$

max 5A (za sinusni)

$$U_{ef} = 28.3 \text{ V}$$

max 40V

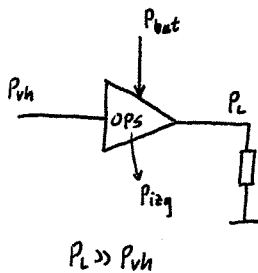


$$\eta = \frac{P_L}{P_{bat}}$$

P_{vh} zanemarljiva...

$$\Gamma = \frac{P_{Lmax}}{P_{dissmax}} \rightarrow \text{ob različnih trenutkih}$$

Močnostni tranzistorji (BJT, MOSFET)

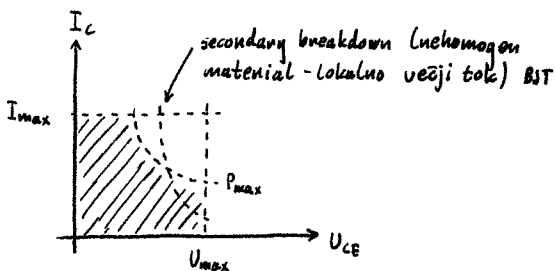- maksimalni tok I_c
- maksimalna napetost U_{ce} (preboj)
- maksimalna moč P_{max} (P_{ce})



Termične razmene

4.4.2013

$$P_{max} = P_{ce} (P_0)$$



moč omejena z $T_{jmax} = 150^\circ\text{C} - 200^\circ\text{C}$

T_c - temp ohižja

T_s - temp hladilnega telesa

T_a - temp okolice


temnične kapacitivnosti

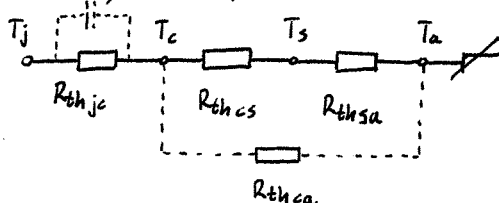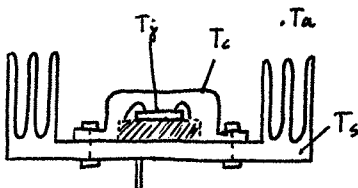

$$R_{th} \left[\frac{^\circ\text{C}}{\text{W}} \right] = \frac{1}{\sigma_{th} \cdot A}$$

$$\sigma_{th} \left[\frac{\text{W}}{^\circ\text{C cm}^2} \right]$$




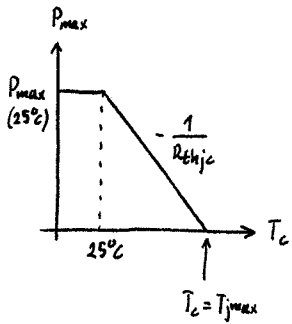
$$P_{ce max} = \frac{T_j - T_a}{R_{thjc} + R_{thcs} + R_{thsa}}$$



power-derating curve


Razredi močnostnih ojačevalnih stopenj

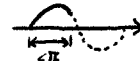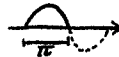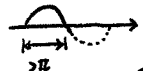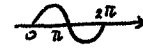- A - teže signalni tok zez celo periodo (2π)
- AB - signalni tok od π do 2π
- B - signalni tok teže zez π periode
- C - signalni tok teže zez manj kot π
- D - stikalni ojačevalniki
- E - podobno
- G - več napajanj - prilagajamo amplitudi vhodnega signala
- H, S - ...




na izhodu CE imamo nihajni LC krog, vsiljujemo samo ob trenutkih

Razred A:

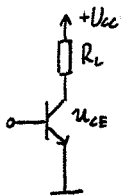

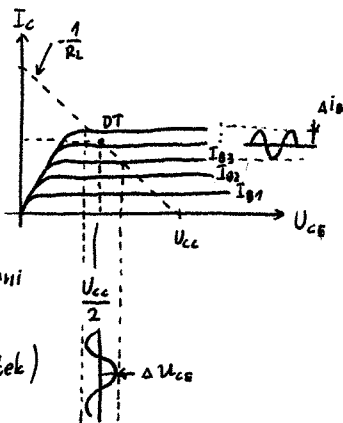zez vreme teže nek enosmerni delovni tok (kar nam sicer poslabša izkonište)



$$\Delta U_{CEmax} = \frac{U_{CC}}{2}$$

$$\Delta U_{CE} = k \cdot \frac{U_{CC}}{2} \quad k = 0 \div 1$$

faktor izkrmiljenja

izmenična moč!

$$i_c = I_c + I_c \sin \omega t$$

$$\eta = \frac{P_{LW}}{P_{BAT}}$$

$$\Gamma = \frac{P_{Lmax}}{P_{Tmax}} \quad \text{izgube na tranzistorjih (P_Tmax)}$$

$$P_{bat} = U_{CC} \cdot \bar{i}_c = U_{CC} \cdot I_c = U_{CC} \cdot \frac{U_{CC}}{2R_L} = \frac{U_{CC}^2}{2R_L}$$

$$P_{LW} = \frac{\Delta U_{CE}^2}{R_L \cdot (\sqrt{2})^2} = \frac{(k \cdot \frac{U_{CC}}{2})^2}{2R_L} = \frac{k^2 U_{CC}^2}{8R_L} \quad 0 \div 25\% \text{ bat}$$

$$P_{Lmax} = \frac{U_{CC}^2}{8R_L}$$

$$P_{Tmax} = P_{bat} - P_{Lmax} = P_{bat} - P_{Lc} - P_{Lw}$$

$$\left[\begin{array}{l} P_{Tmax} = P_T |_{k=0} \\ P_{Lmax} = P_{LW} |_{k=1} \end{array} \right.$$

$$\frac{U_{CC}}{2} \cdot \frac{U_{CC}}{2R_L} = \frac{U_{CC}^2}{4R_L} \quad \leftarrow 50\% \text{ bat}$$


ostalo na tranzistorju (25+50%)

$$\eta = \frac{P_{LW}}{P_{BAT}} = \frac{\frac{k^2 U_{CC}^2}{8R_L}}{\frac{U_{CC}^2}{2R_L}} = \frac{k^2}{4} \quad 0\% \div 25\%$$

$$\Gamma = \frac{P_{Lmax}}{P_{Tmax}} = \frac{P_{LW}(k=1)}{P_{Tmax}(k=0)} = \frac{1}{2} \quad 50\%$$

$P_D = 50W$
 $P_{Lmax} = 25W$

Izvedba s transformatorjem:

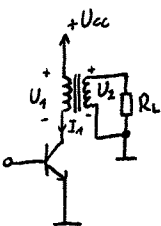

tako tudi impedančno prilagodimo breme na T prestava


$$U_2 = \frac{1}{n} U_1$$

$$I_2 = n I_1$$

$$\frac{U_2}{I_2} = \frac{1}{n^2} \frac{U_1}{I_1}$$

$R_L' = n^2 \cdot R_L$ preslikana upornost

za izmenične signale

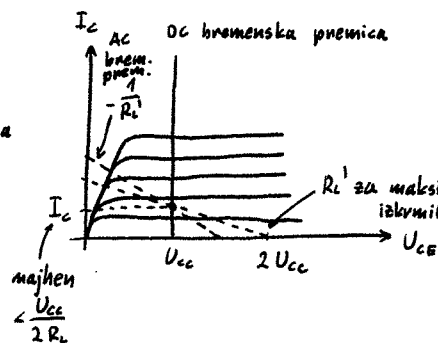

za maksimalen prenos moči n velik

majhen $\frac{U_{CC}}{2R_L}$



AEV - P - 20

pri izbini u za maksimalno izkrmljenje pri danem I_c :


$$\eta = \frac{k^2}{2} \quad \text{med } 0 \div 50\%$$

$$\Gamma = \frac{1}{2}$$

Razred B:

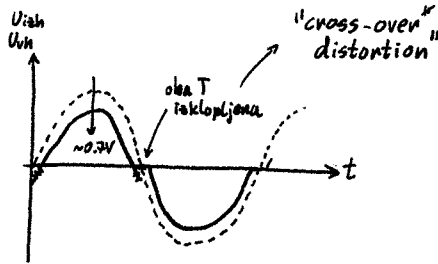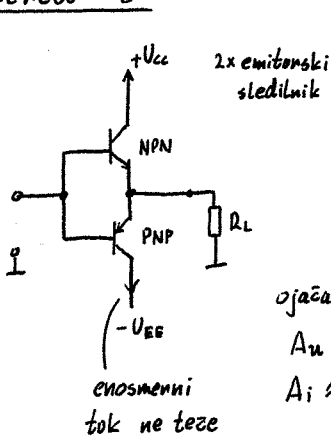

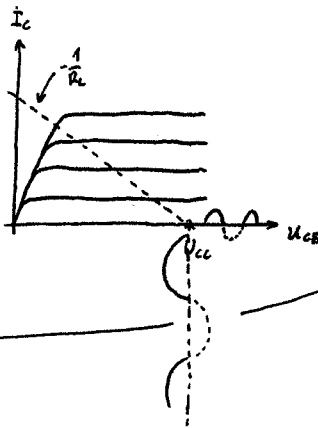ojačanje:
 $A_u \approx 1$
 $A_i \approx \beta$



energijska bilanca:

$$\eta = \frac{P_{L \sim}}{P_{bat}}$$

$$\Gamma = \frac{P_{L \sim max}}{P_{T max}}$$

poenostavimo:

- gledamo cez pol-periodo
- predvidevamo lep sinus

Izračun:

$$P_{bat} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} U_{cc} i_c(\omega t) d\omega t = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} U_{cc} \frac{k \cdot U_{cc}}{R_L} \sin \omega t d\omega t = \frac{1}{\pi} \frac{k \cdot U_{cc}^2}{R_L} (-\cos \omega t) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{k \cdot U_{cc}^2}{R_L}$$

11.4.2013

$$P_{L \sim} = \frac{k \cdot U_{cc}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_{RL}}{\sqrt{2}} = \frac{k \cdot U_{cc}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{k \cdot U_{cc}}{R_L \cdot \sqrt{2}} = \frac{k^2 U_{cc}^2}{2 R_L}$$

U_{eff}, I_{eff}

$$\eta = \frac{P_{L \sim}}{P_{bat}} = \frac{k \cdot \pi}{4} \quad \eta = 0 \div 78\% \quad \text{mnogo bolje!}$$

$$P_T = P_{T1} + P_{T2} = P_{bat} - P_{L \sim} = P_{L \sim} (DC \text{ komponente ni!})$$

$$= \frac{2}{\pi} \frac{k \cdot U_{cc}^2}{R_L} - k^2 \frac{U_{cc}^2}{2 R_L} = \frac{k U_{cc}^2}{R_L} \left(\frac{2}{\pi} - \frac{k}{2} \right)$$

da določimo P_{Tmax} moramo najti k , da je maks izgub:

$$\frac{\partial P_T}{\partial k} = 0$$

$$\frac{U_{cc}^2}{R_L} \left(\frac{2}{\pi} - \frac{k}{2} \right) + \frac{k U_{cc}^2}{R_L} \left(\frac{2}{\pi} - \frac{k}{2} \right) = 0$$

$$2\pi \left(\frac{2}{\pi} - \frac{k}{2} \right) - \frac{k}{2} = 0 \rightarrow k = \frac{2}{\pi}$$

$$k \approx 0.6386$$


$$\Gamma = \frac{P_{L \sim max}}{P_{T max}} = \frac{\frac{\pi^2}{4}}{\frac{2}{\pi}} = 2.5$$

$k=1$
 $k=\frac{2}{\pi}$

$$P_{T1max} + P_{T2max} = \frac{P_{Tmax}}{2}$$


upr. $P_{T1max} = 1W \Rightarrow P_{Lmax} = 5W$

stopnja kot izhod OP-AMPA

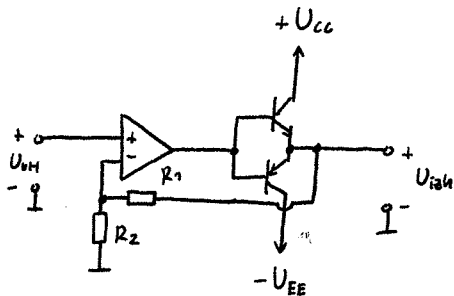

Razred AB:

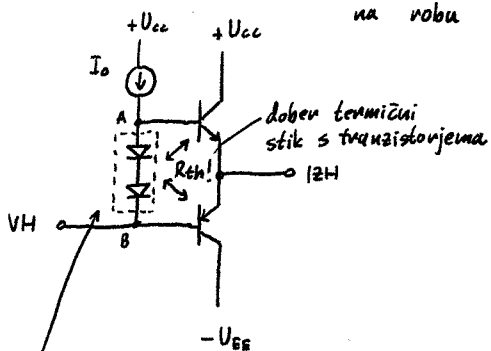med bazami dodamo neko napetost ($\approx 2 \cdot U_{BE0}$) sta oba tranzistorja na robu prevajanja (ob vsakem času vsaj eden aktiven!)




I_0 poskrbi za pravi napetost na diodah in delovno točko prejšnje stopnje!

Zagotavljati mora tudi dovolj toka za bazo zgornjega tranzistorja

Diodi tudi izboljšata temp stabilnost! (diodi proti BE spoju)


nastavljanje U_0 !

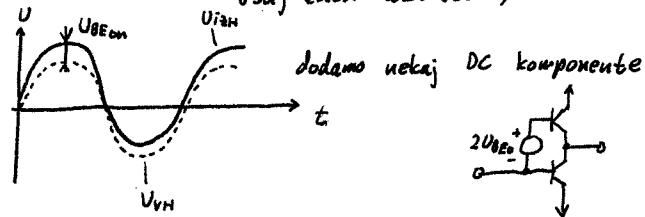


dodamo nekaj DC komponente

to vmesno napetost pogosto nastavimo tako, da teče nek majhen DC tok (iznizimo popačenje ob prehodu čez ničlo)

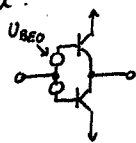če pa vhodni signal napeljemo na sredino, izboljšamo izhod:



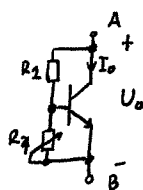energijska bilanca je enaka kot pri razredu B (močnostna)



$$I_0 = I_C = \beta I_B$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$U_0 = U_0(R_1) ?$$

$$\bullet I_{R1} = \frac{U_{BE0}}{R_1}$$

$$\bullet I_{R2} = I_{R1} + I_B$$

$$\bullet I_0 = I_{R2} + \beta I_B = \beta I_B + I_B + \frac{U_{BE0}}{R_1}$$

$$I_0 = (\beta + 1) I_B + \frac{U_{BE0}}{R_1}$$

$$I_B = \frac{I_0 - \frac{U_{BE0}}{R_1}}{\beta + 1}$$



$$U_{CE} = U_0 = R_2 I_{R2} + U_{BE0} =$$

$$U_0 = (I_B + I_{R1}) R_2 + U_{BE0} = \left[\frac{I_0 - \frac{U_{BE0}}{R_1}}{\beta + 1} + \frac{U_{BE0}}{R_1} \right] \cdot R_2 + U_{BE0}$$


če β velik

$$U_0 = U_{BE0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

Zaščita pred prevelikim tokom:

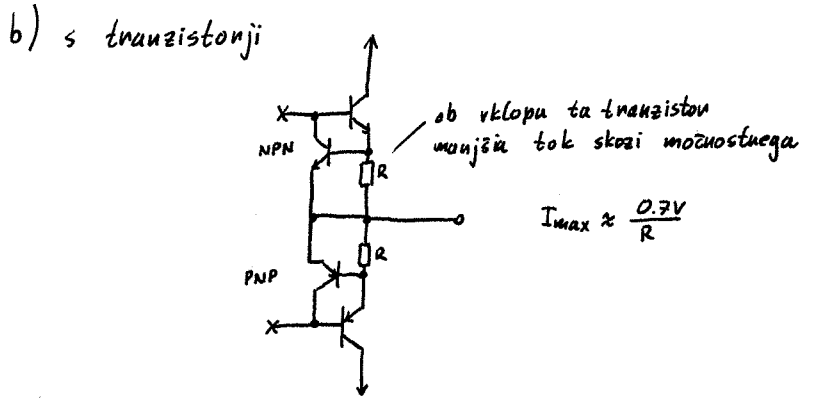
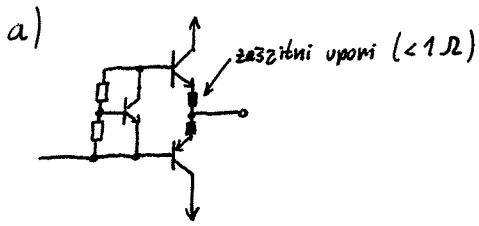


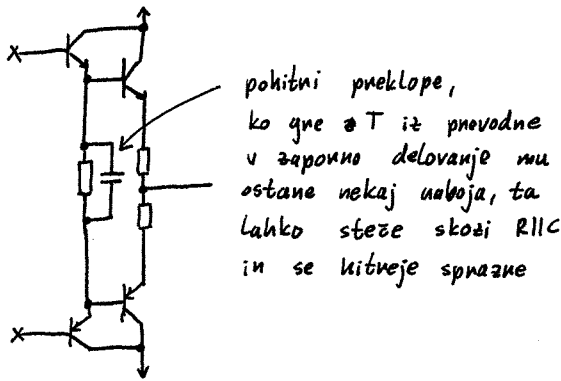včasih rabimo neko pred-izhodno stopnjo, da dobimo dovolj toka za baze izhodnih tranzistorjev




Negativna povratna vezava, NPS

primer z več izhodnimi tranzistorji:

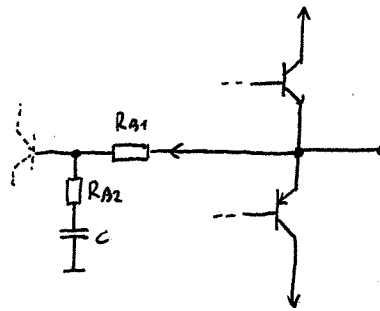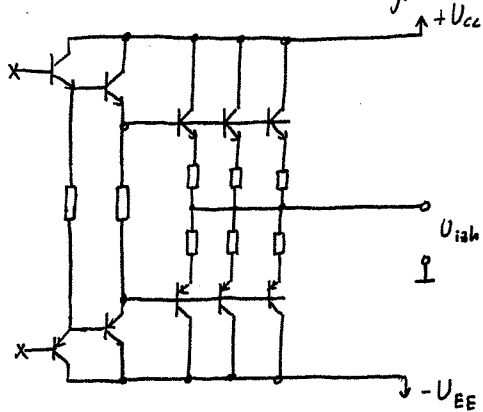


povratna zanka skrbi tudi za stabilnost vmesne stopnje (ta nima emitorskega upona)

Izvedbe z MOSFETi:


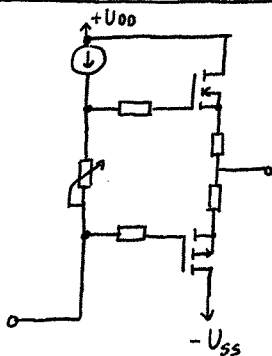


Na izhodu želimo kakršno-koli breme videti kot upor (zaradi namenov stabilnosti), uporabimo:

Zobel-ovo vezje

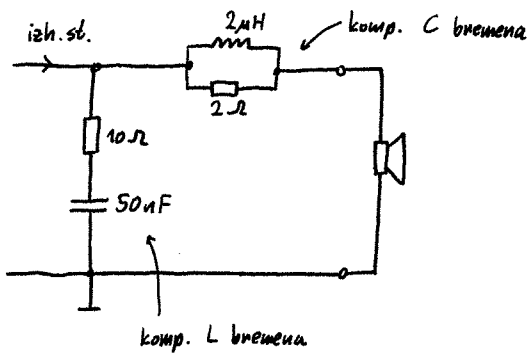

nadomestni model zvočnika:

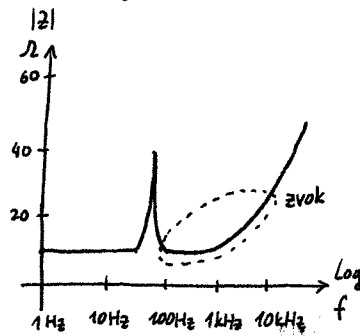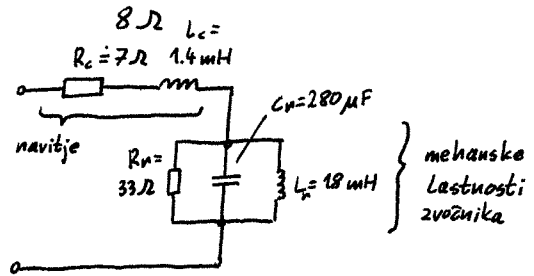


▣ določi površino hladilnega telesa za 100 W ojač. v AB vezavi z uporabljenima izhodnima tranzistorjema (NPN+PNP)

$P_{Tmax} = P_{TZmax} = 75 \text{ W} \quad (T_c = 25^\circ\text{C})$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$
 $R_{thcs} = 1^\circ\text{C/W}$
 $\sigma_{thsa} = 2.5 \cdot 10^{-3} \frac{\text{W}}{^\circ\text{C cm}^2}$
 $T_a = 50^\circ\text{C}$


faktor $\Gamma = \frac{P_{Lmax}}{P_{Tmax}} = \frac{P_{Lmax}(k=1)}{P_{Tmax}(k=\frac{2}{10})} \stackrel{\text{povodavanja}}{=} 2.5$ AB ali B vezjed

$P_{Tmax} = \frac{P_{Lmax}}{\Gamma} = 40 \text{ W}$ (na obeh)

$P_{ATmax} = 20 \text{ W}$

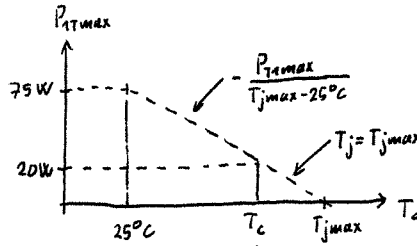


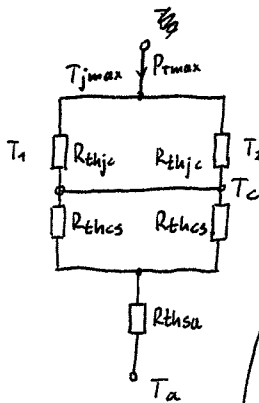$T_c = 25^\circ\text{C} - 180 \approx 5^\circ\text{C} \cdot \frac{T_{jmax} - 25^\circ\text{C}}{P_{Tmax}(25^\circ\text{C}) - P_{AT}} \cdot (P_{Tmax}(25^\circ\text{C}) - P_{AT})$
 $T_c = 116.6^\circ\text{C}$




$R_{thsa} = \frac{1}{\sigma_{thsa} \cdot A_s}$
 $P_{Tmax} = \frac{T_c - T_a}{(R_{thcs1} + R_{thcs2})/2 + R_{thsa}}$
 $R_{thsa} = 1.165^\circ\text{C/W}$
 $A_s = 343.3 \text{ cm}^2$

4. Operacijski ojačevalniki (OP-AMP)

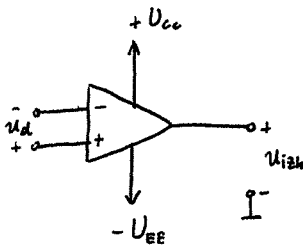

$u_{izh} = A_o \cdot u_d$ idealno $A_o \rightarrow \infty$
 realno $A_o = 10^4 \approx 10^6$

Blokovna shema:

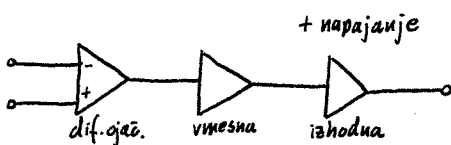


dodatni gradniki:

- tokovni viri (za ΔT)
- premikalnik nivoja (level-shifter)
- zaščitna vezja ($i_{izh \text{ max}}$)

$u_d = 0 \rightarrow u_{izh} = 0$

Tokovna zrcala - posebnosti

1) Navadno

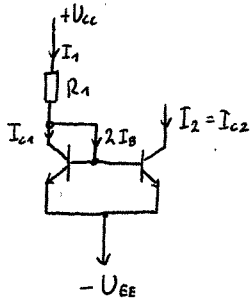


$$I_1 \approx I_2 \approx \frac{U_{cc} - U_{BE} + U_{EE}}{R_1}$$

$$I_1 = I_{c1} + 2I_B = I_{c1} + \frac{2I_{c1}}{\beta_1} = I_{c1} \left(1 + \frac{2}{\beta}\right)$$

$$I_2 = \frac{I_1}{1 + \frac{2}{\beta}}$$

2) Izboljšano

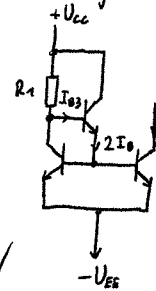


$$I_{03} = \frac{2I_B}{\beta_3}$$


$$\Delta I = \frac{2I_B}{\beta_3} = \frac{2 \cdot I_{c1}}{\beta_3 \beta_1}$$

$$I_1 \approx \frac{U_{cc} - U_{BE1,2} - U_{BE3} + U_{EE}}{R_1}$$

PNP izvedba:

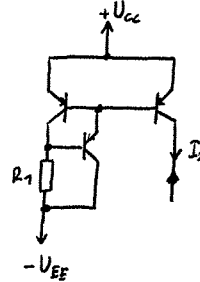

3) Widlarjev tokovni vir

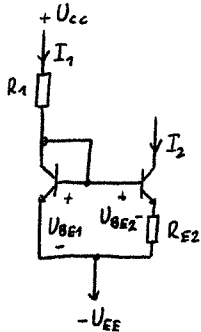


ZANEMARIMO I_B !

$$U_{BE2} = U_{BE1} - I_2 R_{E2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{e^{\frac{U_{BE1}}{U_T}}}{e^{\frac{U_{BE2}}{U_T}}} = e^{\frac{U_{BE1} - U_{BE2}}{U_T}} = e^{\frac{I_2 R_{E2}}{U_T}}$$

$$\ln \frac{I_1}{I_2} = \frac{I_2 R_{E2}}{U_T} \rightarrow I_2 = \frac{U_T}{R_{E2}} \ln \frac{I_1}{I_2}$$

4) Uporaba dveh R_E

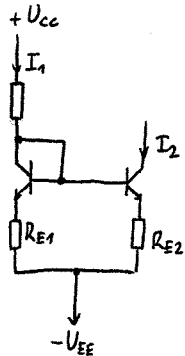


$$U_{BE2} = U_{BE1} + I_1 R_{E1} - I_2 R_{E2}$$

⋮

$$\ln \frac{I_1}{I_2} = \frac{-I_1 R_{E1} + I_2 R_{E2}}{U_T} \rightarrow I_2 = I_1 R_{E1} + \frac{U_T}{R_{E2}} \cdot \ln \frac{I_1}{I_2}$$

se vedno imamo vpliv earlyjeve napetosti
če spreminjamo U_{CE} se spreminja I_c !


5) Wilsonovo tokovno zrcalo

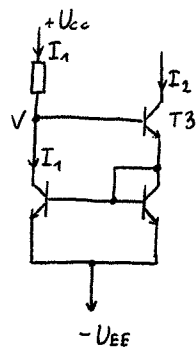


-negativna povratna vezava

če se I_2 poveča, se poveča tudi I_1 ,
zato se V zmanjša potencial V , zato
 T_3 nekoliko zapne (U_{BE3} se zmanjša)


PNP izvedba:

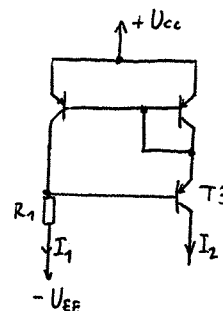

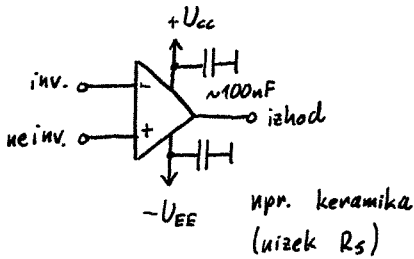Modeli in parametri operacijskih ojačevalnikov




1. Model idealiziranega OP-AMPA

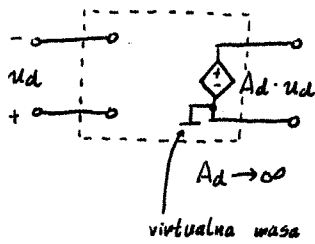

- oblika signala sledi vhodu (tudi pri visokih frekvencah)
- neodvisnost od napajanja in T
- velikost izhodnega signala ni omejena

Dve zlati pravili:

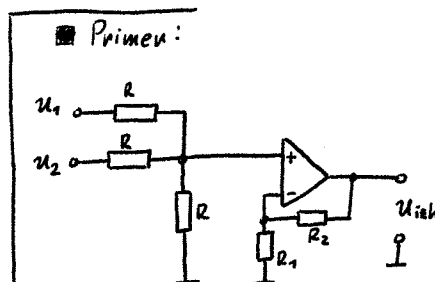- v vhodni sponki ne teče tok
- negativna povratna vezava → $u_d \rightarrow 0$



$$U_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{izh}$$

superpozicija!

$$u_2 = 0 \rightarrow U_+ = \frac{1}{3} u_1$$


$$u_1 = 0 \rightarrow U_+ = \frac{1}{3} u_2$$

$$\rightarrow U_+ = \frac{1}{3} (u_1 + u_2)$$

$$\frac{1}{3} (u_1 + u_2) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{izh}$$

$$u_{izh} = \frac{1}{3} \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) (u_1 + u_2)$$

2. Delno realni model OP-AMPA

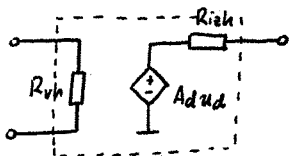


$$R_{vh} = R_{vhd} \quad (100k\Omega \div \sim T\Omega)$$

$$A_d \sim 10^4 \div 10^6$$

$$R_{oh} \sim \text{nekaj } 10\Omega$$

3. Realni model OP-AMPA

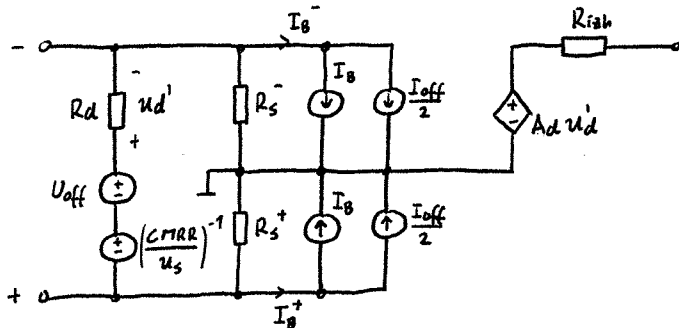

$$R_d = R_{vhd} \quad \text{za bipol. } R_d = 2 R_{BE}$$

$$\quad \quad \quad \text{za MOS } \sim T\Omega$$

R_s^-, R_s^+ upornost za sofazne nap.

$$R_s^+ = R_s^- \approx R_{BE} + 2(\beta + 1)R_E \quad \sim 4\Omega, T\Omega$$

U_{off} vhodna ničelna napetost $\sim \pm$ nekaj mV

$$d = \frac{dU_{off}}{dT} \quad \text{nekaj } \frac{\mu V}{^\circ C}$$

I_b^+, I_b^- tokova v vhodne sponke (notranja!)

sofazna komponenta I_b (input bias)

protifazna komp. I_{off} (input offset I)

$$I_b = \frac{I_b^+ + I_b^-}{2} \quad I_{off} = I_b^- - I_b^+$$

bipol $\sim 20, 80 \mu A$

unipol $< \mu A$


$$\frac{u_s}{CMRR} \quad u_s \text{ sofazna komponenta}$$

$$CMRR = \left| \frac{A_d}{A_s} \right|$$

$$A_d \approx 10 \div 1000 \frac{V}{mV}$$

model še vedno za linearno območje
ni omejitve zaradi napajanja
ne upošteva sprememb napajalne napetosti
-||- sumnih napetosti

Statična prenosna karakteristika OP-AMP:

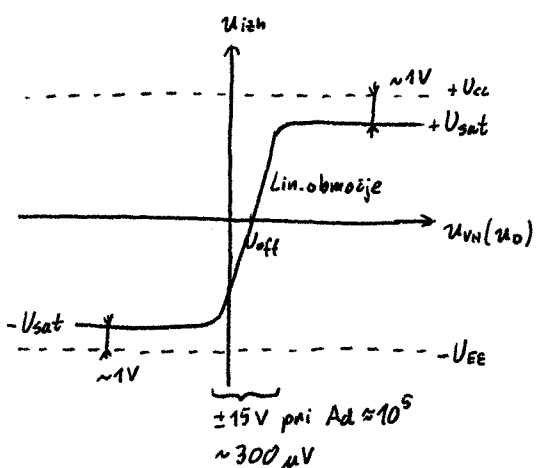

pri "rail-to-rail" izvedbah je $U_{cc} - U_{sat}$ do 0.2 V

• Vpliv sprememb napajalnih napetosti

PSRR

↑ power supply rej. ratio

$$PSRR = \left| \frac{\Delta U_{supp.}}{\Delta u_0} \right|$$

pogosto v decibelih

$| \Delta U_{cc} | + | \Delta U_{EE} |$

$\sim 10^5$
 $\sim 80-120$ dB


PRIMER:

PSRR = 110 dB

$\Delta U_{supp.} = 0.3$ V

$\rightarrow \Delta u_0 = 1 \mu V$

• Pasovna širina (bandwidth) BW

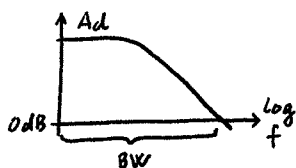


pogosto se podaja zmnožek ojačanja in pasovne širine

$$GBW = \frac{A_d}{BW} \cdot BW$$

gain

• Maksimalni gradient izh. napetosti (slew-rate) SR

$$\left. \frac{du_{izh}}{dt} \right|_{max} = SR$$

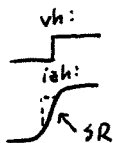

• Čas vzpona (rise-time)

čas med izhodom od 10 do 90% pri stopnici na vходу

Šum pri OP-AMP

• specifična gostota šuma: $u_n \frac{V}{\sqrt{Hz}}$

• integralni šum U_n V
 I_n A


$$i_n \frac{A}{\sqrt{Hz}}$$

$$U_n = \sqrt{\int_{f_1}^{f_2} u_n^2 df}$$

$$I_n = \sqrt{\int_{f_1}^{f_2} i_n^2 df}$$

približna vrednost:

$$U_{npp} = 5 \cdot U_n$$

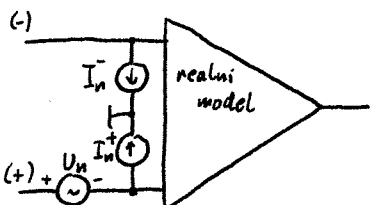


- termični šum (beli šum) $U_n = \sqrt{4kTR \Delta f}$ $U_n = u_n \sqrt{f_2 - f_1}$
- 1/f šum $U_n = u_n \sqrt{f_c \ln \frac{f_2}{f_1}}$
- shot noise
tam, kjer nosilci prenašajo potencialno barvano
- burst noise
nosilci se naključno ujemajo


U_{off}, I_B, I_{off}



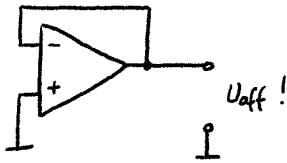izvedbe z bipolarni tranzistorji imajo precej manjše napetosti je tudi temperaturno odvisna!





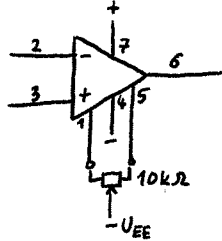741 ima že dve dodatni sponki za kompenzacijo:



Vežje za zunanjo kompenzacijo:

Kompenzacija I_B :

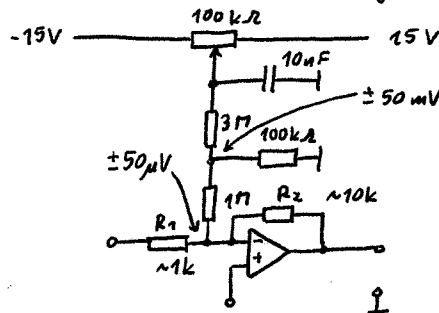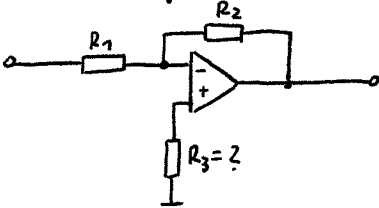

realni model poenostavitve

$A_o(Ad) \rightarrow \infty$
 $R_{ish} \rightarrow 0$
 $CMRR \rightarrow \infty$

$$\frac{u_2 - u_-}{R_2} - \frac{u_-}{R_1} - i_- = 0$$

$$u_2 = u_- + \frac{u_- R_2}{R_1} + i_- R_2 = 0!$$

$$= u_- \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + i_- R_2 ; i_- = \frac{u_-}{R_5^-} + I_B^- - i_0^-$$


$$u_2 = u_- \left(1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_5^-}\right) + R_2 I_B^- ; u_- = U_{off} - R_3 i^+$$

$$i^+ = I_B^+ + \frac{u_- - U_H}{R_5^+} + 0$$

$$u_2 = U_{off} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + U_{off} \frac{R_2}{R_5^-} + R_2 I_B^- - \left(1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_5^-}\right)$$

$$u_2 = \frac{R_2}{R_1 || R_2 || R_5^-} U_{off} + R_2 I_B^- - \frac{R_3 || R_5^+}{R_1 || R_2 || R_5^-} R_2 I_B^+$$

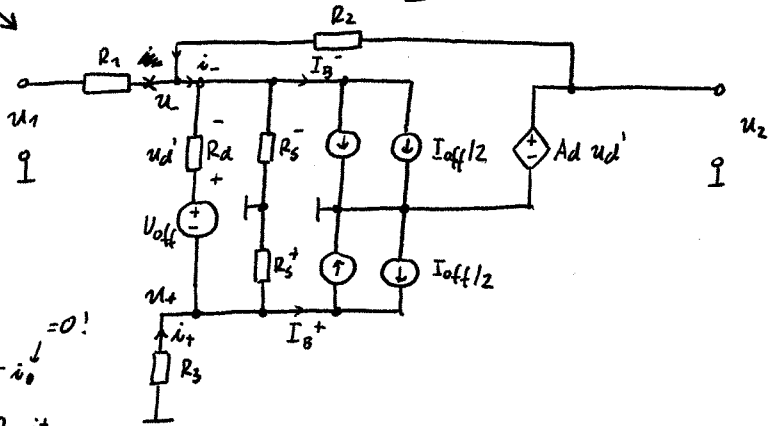če tole spravimo na 0, se I_B odštejeta (oziroma točno toliko, da se odštejeta)



DC upornost, ki jo vidi - sponka

$$R_3 || R_5^+ = R_1 || R_2 || R_5^-$$

DC upornost, ki jo vidi + sponka


$$u_2 = \frac{R_2}{R_1 || R_2 || R_5^-} U_{off} + R_2 I_B^- - R_2 I_B^+$$

$$I_B + \frac{I_{off}}{2} \quad I_B - \frac{I_{off}}{2}$$

$$u_2 = \frac{R_2}{R_1 || R_2 || R_5^-} U_{off} + R_2 I_{off}$$

če $R_5^+ = R_5^- \Rightarrow R_3 = R_1 || R_2$

Menjenje U_{off} :

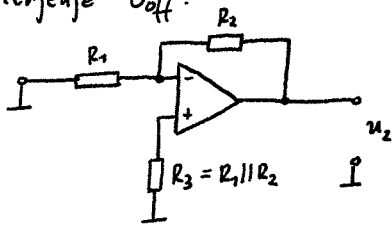


$A_d \rightarrow \infty$
 $CMRR \rightarrow 0$
 $R_{ish} \rightarrow 0$
 $R_s^+ = R_s^-$

$$\Rightarrow U_{off} = \frac{R_1 || R_2 || R_s^-}{R_2} (u_2 - R_2 I_{off})$$

približno

$$U_{off} = \frac{R_1 || R_2}{R_2} u_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_2$$


Menjenje I_B^- :

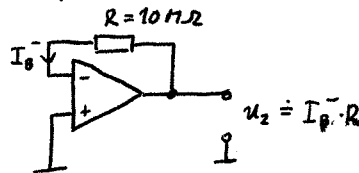

namesto upora je lahko kondenzator

$$I_B^- = C \frac{\Delta U}{\Delta t}$$
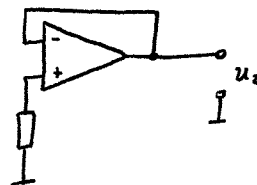
$$I_B^- = \frac{u_2}{R} - \underbrace{U_{off} \left(1 + \frac{R}{R_s}\right)}_{\text{napaka}}$$



tako OP-AMP je pu malo bolj raztegujen


Zgled

za narisani ojačevalnik določiti napetostno ojačanje A_B , vh. upornost in izh. upornost parametri:


$R_{vh}(R_d) = 100 \text{ k}\Omega$ zanemarimo $U_{off}, I_B^+, I_B^-, R_s^+, R_s^-, \dots$

$R_{ish} = 75 \Omega$

$A_0 = 10^4$

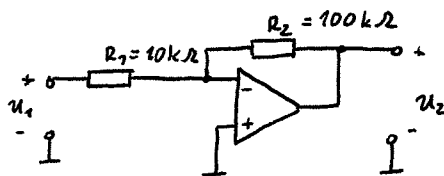

delno realni model

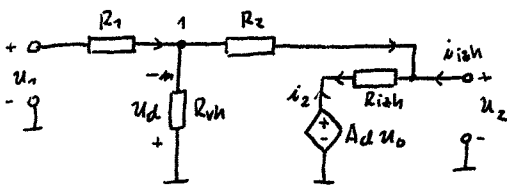

$$u_2 = A_d u_d - R_{ish} i_2 = A_d u_d - R_{ish} \frac{A_d u_d + (u_2)}{R_2 + R_{ish}}$$

$$u_2 = A_d u_d \left(1 - R_{ish} \frac{1 + \frac{1}{A_d}}{R_2 + R_{ish}}\right)$$

u_d :

$$1: \frac{u_1 + u_d}{R_1} + \frac{u_d}{R_{vh}} + \frac{A_d u_d + u_d}{R_2 + R_{ish}} = 0$$

$$u_d \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{vh}} + \frac{A_d + 1}{R_2 + R_{ish}} \right) = - \frac{u_1}{R_1} \Rightarrow u_d = \frac{-u_1}{1 + \frac{R_1}{R_{vh}} + \frac{R_1(A_d + 1)}{R_2 + R_{ish}}}$$

$$u_d = \frac{R_{vh} || \frac{R_2 + R_{ish}}{A_d + 1}}{R_1 + R_{vh} || \frac{R_2 + R_{ish}}{A_d + 1}} \cdot (-u_1)$$

$$u_d = -u_1 \frac{1}{1 + R_1 \left(\frac{1}{R_{vh}} + \frac{1}{\frac{R_2 + R_{ish}}{A_d + 1}} \right)}$$


končni rezultat:

$$A_B = -A_d \frac{1 - R_{ish} \frac{1 + \frac{1}{A_d}}{R_2 + R_{ish}}}{1 + \frac{R_1}{R_{vh}} + \frac{R_1(1 + A_d)}{R_2 + R_{ish}}}$$

$$A_B = -9.974 \dots$$

vhodna upornost:

idealno R_1 , realno pride $R_{vhB} = R_1 + R_{vh} || \frac{R_2 + R_{ish}}{1 + A_d} \approx 10.010 \text{ k}\Omega$

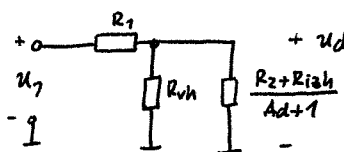


$$\frac{1}{R_{vh} || \frac{R_2 + R_{ish}}{A_d + 1}}$$

$$R_{iAh} = \frac{u_2}{i_{iAh}}$$

↑
odotni sistem

po theveninu $R_{iAh} = \frac{U_{2oc}}{i_{iAhsc}}$ → $U_{2oc} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_1$ (R_{iAh} nima vpliva pri $A_o \rightarrow \infty$ ker majhno)
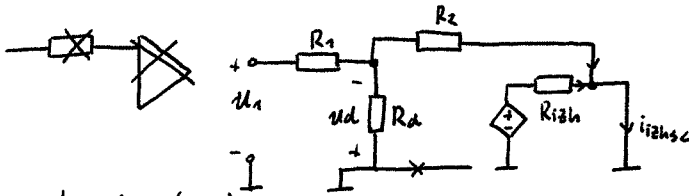
$$i_{iAhsc} = \frac{Ad \cdot u_d}{R_{iAh}} + \frac{-u_d}{R_2} = u_d \left(\frac{Ad}{R_{iAh}} - \frac{1}{R_2} \right)$$


$= u_d \frac{Ad}{R_{iAh}} = \dots$
za izvod u_d nezememo, da je R_d zelo velik
 $u_d = -\frac{R_2}{R_1+R_2} \cdot u_1$

skupaj potem:


$$R_{iAh} = \frac{-u_1 \frac{R_2}{R_1}}{-u_1 \frac{R_2}{R_1+R_2} \frac{Ad}{R_{iAh}}} = \frac{R_{iAh}}{Ad} \cdot \frac{R_1+R_2}{R_1} = \frac{|A_o|}{Ad} R_{iAh}$$

$1 + \frac{R_2}{R_1}$
pogosto je to enako $\frac{R_2}{R_1}$
 $\approx |A_o|$

za neinventivajozega:
 $R_{vAh} = \frac{Ad}{A_B} R_d$
 $R_{iAh} = \frac{A_B}{Ad} R_{iAh}$


Zgled

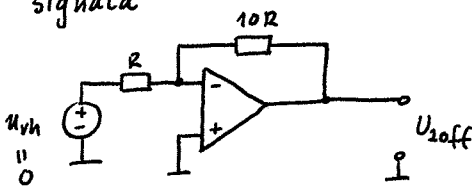Za narisani ojačevalnik določi maksimalno izhodno napetost, če na vhodu ni signala



- $R = 15 \text{ k}\Omega$
- $U_{off} = \pm 1 \text{ mV}$
- $I_B = 200 \text{ nA}$
- $I_{off} = \pm 50 \text{ nA}$
- $CMRR \rightarrow \infty$
- $R_d = 100 \text{ k}\Omega$

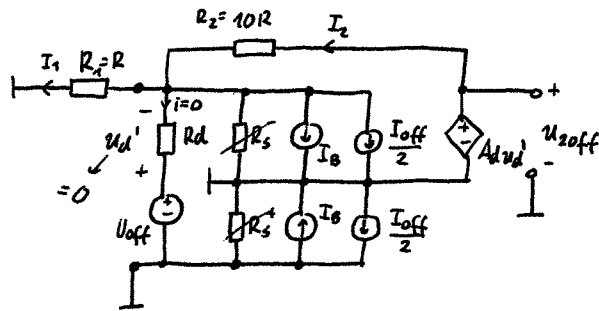- a) $A_o = Ad \rightarrow \infty$
 $R_s^- = R_s^+ \rightarrow \infty$
- b) $A_o = 10^4$
 $R_s^- = R_s^+ = 10 \text{ M}\Omega$



$$U_{2off} = R_2 i_2 + U_{off}$$

$$i_2 = \frac{U_{off}}{R_1} + I_B + \frac{I_{off}}{2}$$

$$U_{2off} = 10 U_{off} + 10 R I_B + 5 R I_{off} + U_{off} = 11 U_{off} + 10 R I_B + 5 R I_{off}$$


\uparrow \uparrow \uparrow
 $\textcircled{+} 1 \text{ mV}$ $+$ $\textcircled{+} 50 \text{ nA}$

$$U_{2off} = 11 \text{ mV} + 3.75 \text{ mV} + 30 \text{ mV} = \underline{\underline{44.75 \text{ mV}}}$$

Uporabna vezja z OP-AMP:

- trallalal ...

- negativni impedančni pretvornik

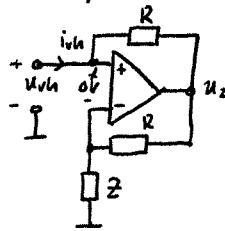


$$z_{vh} = \frac{u_{vh}}{i_{vh}}$$

$$u_{vh} = u_2 \frac{Z}{R+Z}$$

$$i_{vh} = \frac{u_{vh} - u_2}{R} = \frac{u_2 \frac{Z}{R+Z} - u_2}{R} = u_2 \frac{\frac{Z}{R+Z} - \frac{R+Z}{R+Z}}{R} = u_2 \frac{\frac{Z - R - Z}{R+Z}}{R} = u_2 \frac{-R}{R+Z} = -\frac{u_2}{R+Z}$$

$$z_{vh} = \underline{\underline{-Z}}$$

- Ginator (gyrator)
inverzna impedanca

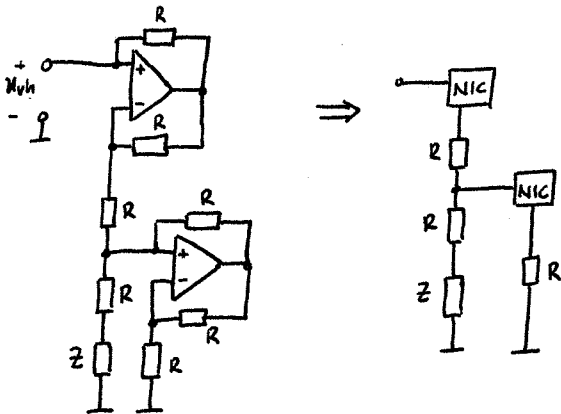


$$z_{vh} = \left[R + \left[(R+Z) \parallel (-R) \right] \right] =$$



$$\neq \frac{(R+Z)(-R)}{R+Z-R} = \frac{-R^2}{Z} - R$$

$$z_{vh} = - \left[R - \frac{R^2}{Z} - R \right] = + \frac{R^2}{Z}$$

- Druga izvedba ginatorja

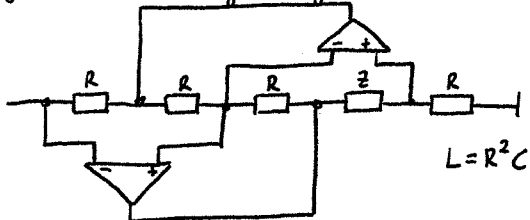

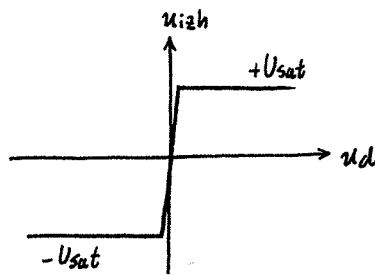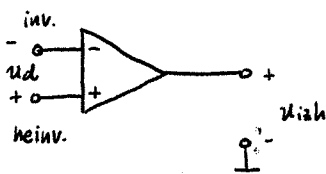5. Napetostni komparatorji (Voltage comparators)



če $u_d > 0 \rightarrow u_{izh} = +U_{sat}$

če $u_d < 0 \rightarrow u_{izh} = -U_{sat}$

* $|u_d| > \frac{2 U_{sat}}{A_o}$

• komparatorji so ponavadi hitrejših od op-ampov pri preklapljanju od $-U_{sat}$ do $+U_{sat}$

• komparatorji nimajo kondenzatorja za stabilizacijo

• za hitrost žim več NPN tranzistorjev


• vhodne ničelne veličine večje kot pri op-ampih

• na vhodu se dovoli vezja u_d

• na izhodu open-collector (ponavadi)

Detektor prehoda skozi ničlo

a) neinvertirajoči

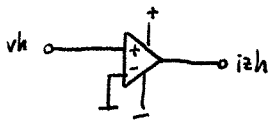

b) invertirajoči




tule je lahko neka napetost, da detektiramo nek drug prag napetosti

če signal ni povsem gladek, se lahko zgodi, da komparator večkrat preklopi v okolici ničle

Komparator s histerezo


(schmidt-triggen)

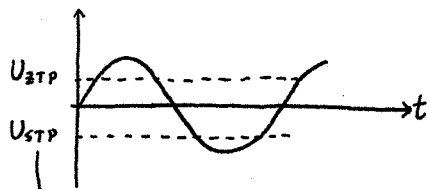

spodnja točka preklopa

uporabimo pozitivno povratno vezavo!

a) neinvertirajoči

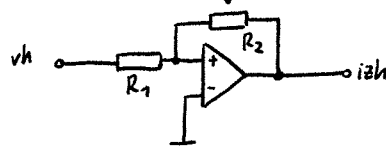


izpeljava:

① pri preklopu $U_+ = U_- = 0V$

$U_{vh} = U_{2TP}$

$U_{izh} = -U_{sat}$

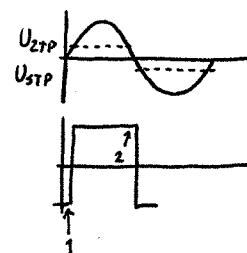$\rightarrow U_{2TP} = -\frac{R_1}{R_2} (-U_{sat})$




② pri preklopu $U_+ = U_- = 0V$


$U_{vh} = U_{1TP}$

$U_{izh} = U_{sat}$

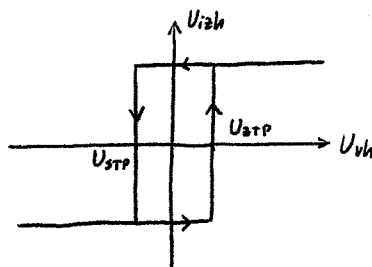$\rightarrow U_{1TP} = -\frac{R_1}{R_2} (U_{sat})$



b) inventinajoži

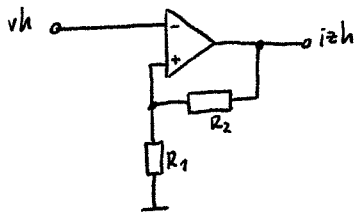


$$U_{zTP} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (+U_{sat})$$

$$U_{stP} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-U_{sat})$$

Komparator z nesimetrično histerezo

1) Uporaba U_{ref}

a) neinventinajoži

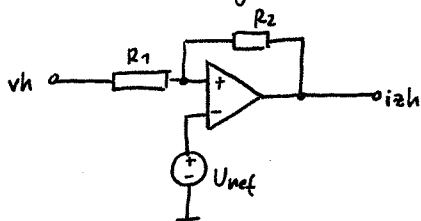


$$U_{zTP} = -\frac{R_1}{R_2} (-U_{sat}) + \frac{R_1 + R_2}{R_2} U_{REF}$$

$$U_{stP} = -\frac{R_1}{R_2} (U_{sat}) + \frac{R_1 + R_2}{R_2} U_{REF}$$

sredinska točka

$$U_S = \frac{U_{zTP} + U_{stP}}{2} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} U_{REF}$$

b) inventinajoži


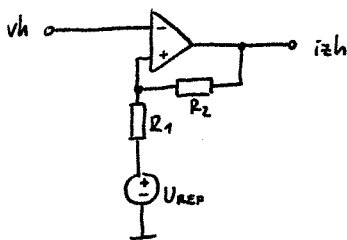


$$U_{zTP} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (+U_{sat}) + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{REF}$$

$$U_{stP} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-U_{sat}) + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{REF}$$

2) Uporaba diod


(neinventinajoži)

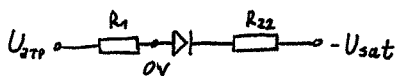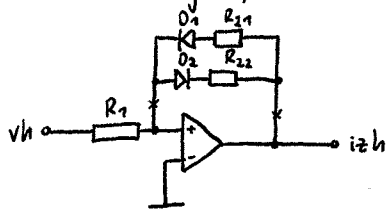


$$\rightarrow U_{zTP} = -\frac{R_1}{R_{22}} (-U_{sat} + U_0)$$



$$U_{stP} = -\frac{R_1}{R_{21}} (U_{sat} - U_0)$$

opcija:

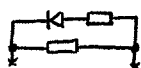

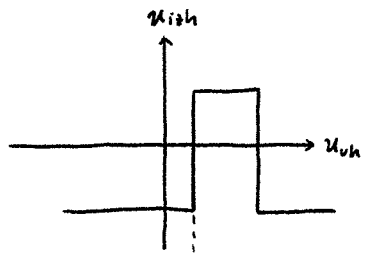


realiziramo z dveema

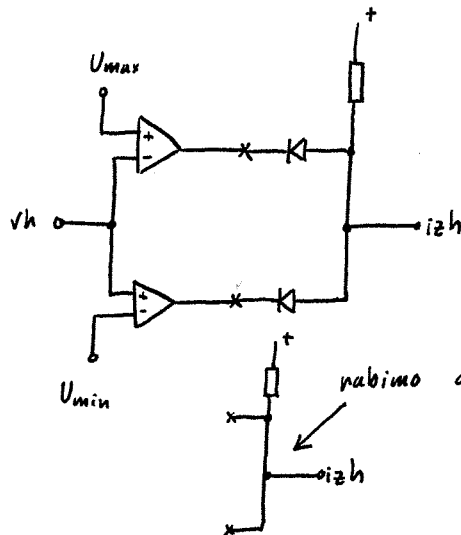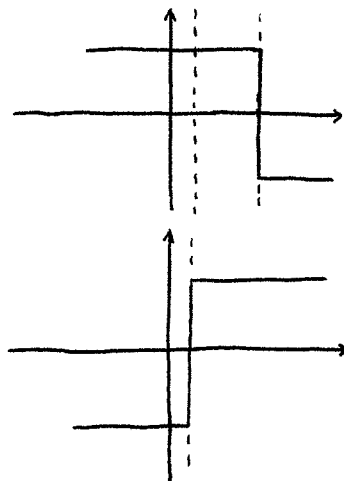

nabimo open-drain izhode!

Praktična uporaba komparatorjev

"Termostat"

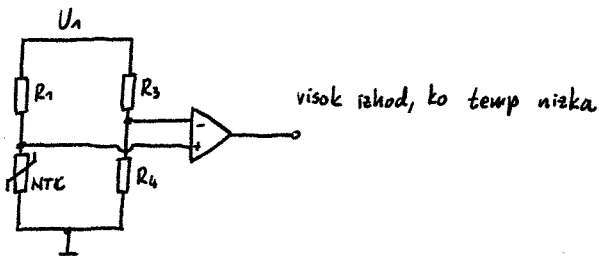

6. Oscilatorji

30.5.2013

Texas Instruments "Chapter 15, Sine Wave Oscillators"

Generacija periodičnega izmeničnega signala konst. frekv, ampl., oblike in pri tem na vhodu ni potreben noben vreden signal!

Signalni generator: določena oblika signala, ampl. in frekv. Lahko spremenjamo

Funkcijski generator: lahko spremenjamo tudi obliko signala, ...

Osnovne izvedbe:

RC, LC, kvantno-kristalni
višje frekvence




Delitev glede na način delovanja:

- relaksacijski (RC)
- sinusni (LC, quartz)

Relaksacijski oscilator

Generator pravokotnih pulzov:

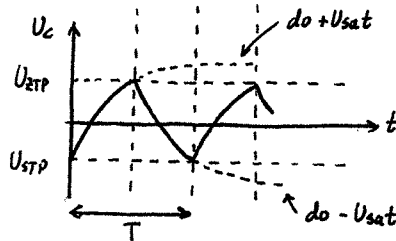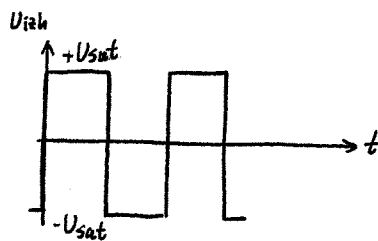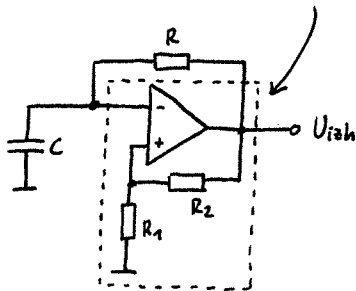izkoristimo komparator s histerezo (invertirajoč)




izraza za U_{ZTP} in U_{STP} :

$$U_{ZTP} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (U_{sat})$$

$$U_{STP} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-U_{sat})$$

izrazaun R in C

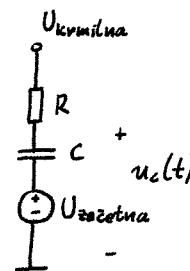

$$0 \leq t \leq \frac{T}{2}$$

$$u_C\left(\frac{T}{2}\right) = U_{ZTP} = U_{STP} + (U_{sat} - U_{STP}) \left(1 - e^{-\frac{T}{2RC}}\right)$$

$$-\left(\frac{U_{ZTP} - U_{STP}}{U_{sat} - U_{STP}} - 1\right) = e^{-\frac{T}{2RC}}$$

$$-\left(\frac{U_{ZTP} - U_{STP} - U_{sat} + U_{STP}}{U_{sat} - U_{STP}}\right) = e^{-\frac{T}{2RC}}$$


$$T = 2RC \cdot \ln \frac{U_{sat} - U_{STP}}{U_{sat} - U_{ZTP}}$$

$$T = 2RC \cdot \ln \frac{2R_1 + R_2}{R_2}$$


$$u_C(t) = U_{zacetna} + (U_{krmilna} - U_{zacetna}) \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

Generator trikotnega signala:

1) preko integratorja:

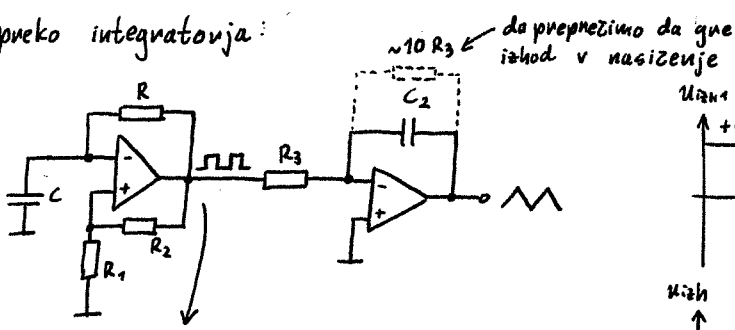

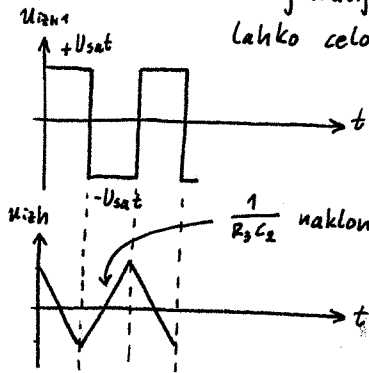frekvenco določa levi komparator, amplituda izhoda desnega se spreminja zaradi različnega zasa integriranja (naklon se ohranja), lahko celo pade v trapeznega



$$T = 2RC \ln \frac{2R_1 + R_2}{R_2}$$

$$f_0 = \frac{1}{T}$$


$$U_{pp} < 2 U_{sat}$$

$$U_{pp} = \left| -\frac{1}{R_3 C_2} \int_0^{\frac{T}{2}} +U_{sat} dt \right| = \frac{U_{sat} T}{R_3 C_2 \cdot 2} \rightarrow T = \frac{2 U_{pp} R_3 C_2}{+U_{sat}}$$


$$T_{max} = 4 R_3 C_2$$

sicer pride izhod integratorja v nasizenje

2) a

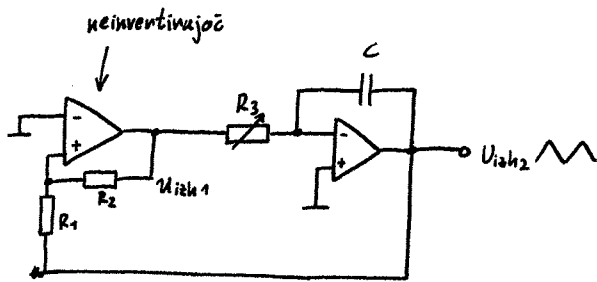

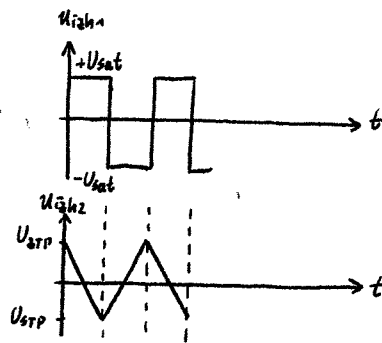besser!
amplituda se ohranja (določata R1 in R2), frekvenco določajo vsi R1, R2, R3, C, če želimo spreminjati samo amplitudo frekvenco, spreminjamo R3 ali C




$$U_{ZTP} = -\frac{R_1}{R_2} (-U_{sat})$$

$$U_{STP} = -\frac{R_1}{R_2} (U_{sat})$$

$$U_{pp} = U_{ZTP} - U_{STP} = \left| -\frac{1}{R_3 C} \int_0^{\frac{T}{2}} +U_{sat} dt \right| = \frac{U_{sat}}{R_3 C} \cdot \frac{T}{2} \rightarrow T = 2 R_3 C \frac{U_{ZTP} - U_{STP}}{U_{sat}}$$



$$T = 4 \cdot \frac{R_1 R_3 C}{R_2}$$

Generator žagastega signala

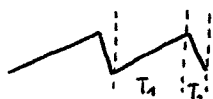

$$T = T_1 + T_2$$

$$D.C. = \frac{T_1}{T_1 + T_2}$$

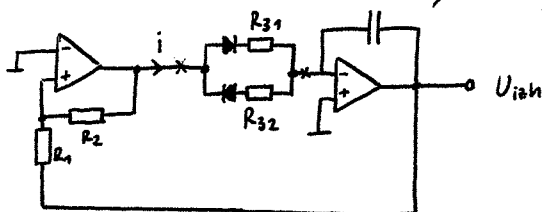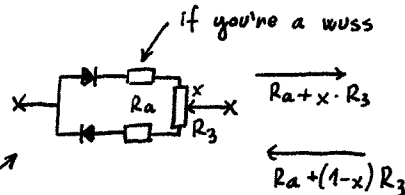

2) b


spreminjamo U^+ napetost levega komparatorja na prejšnjem vezju, (ne rabimo diod) tako spreminjamo tok polnjenja kondenzatorja:

tok v desno:



$$i_1 = \frac{+U_{sat} - U^-}{R_3}$$

tok v levo:




$$i_2 = \frac{-U_{sat} - U^-}{R_3}$$

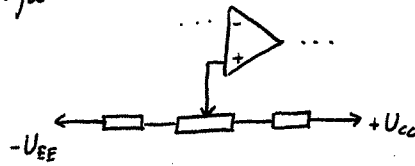

Napetostno krmiljen oscilator

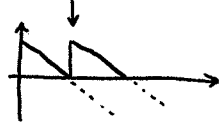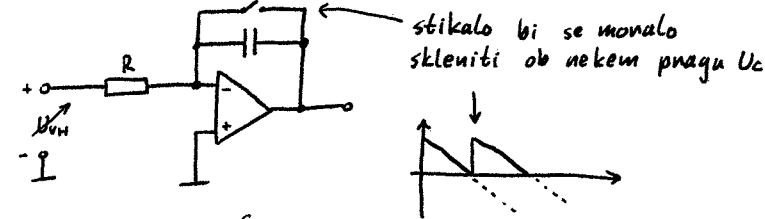


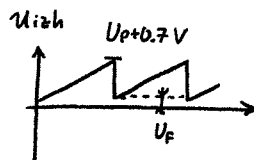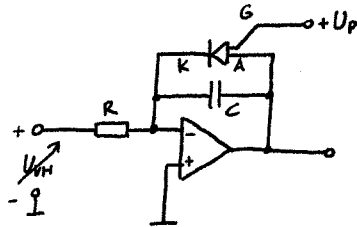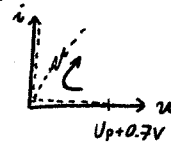uporabimo element PUT
Programmable Unijunction Transistor



$$T = RC \frac{U_P + 0.7V - U_F}{|U_{VH}|}$$

Funkcijski generator

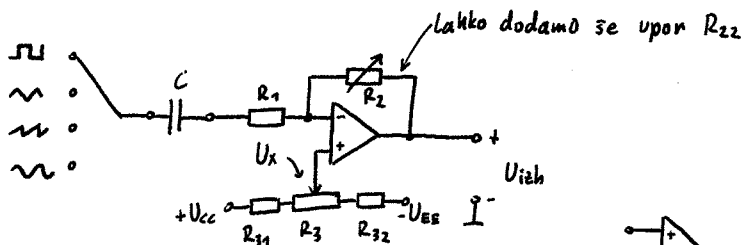

$$A_u = -\frac{R_2}{R_1}$$


$$A_{u,max} = -\frac{R_2 + R_{22}}{R_1}$$

$$A_{u,min} = -\frac{R_{22}}{R_1}$$

zaradi kondenzatorja imamo f_{min}

$$f_{min} = \frac{1}{2\pi R_{eq} C}$$


samo R_1 (+ $R_{izh osc.}$)

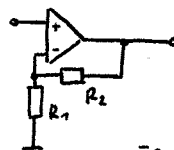

$$A_u = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

če bi želeli ožazanje 1 za offsetno napetost, mora recimo R_1 biti neskončen (za DC), dodamo kondenzator

Sinusni oscilatorji

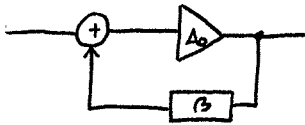

$$A_B = \frac{U_{izh}}{U_{vh}} = \frac{A_0}{1 - \beta A_0}$$

$$U_{izh} = \frac{A_0}{(1 - \beta A_0)} U_{vh}$$

ze to postane 0, bo vezje zaoscilinalo

$$1 - \beta A_0 \rightarrow 0$$

$$A_0 \beta = 1$$

$A_0 \beta(j\omega_0) = 1 + j0$ želeli bi, da to velja samo pri eni frekvenci

Barkhausen-ova kriterija:

1. amplitudni kriterij $|A_0 \beta(j\omega_0)| = 1$
2. fazni kriterij $\arg A_0 \beta(j\omega_0) = \varphi = 0 + 2k\pi$


$$|A_0 \beta| = |T|$$

$$|T| = 1$$

na začetku bi želeli $T > 1$

(da začne oscilirati)



$T = 1$ je stacionarno stanje

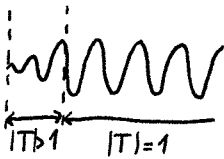


4.6.2013

RC sinusni oscilator

1) Wien-ov mostični oscilator

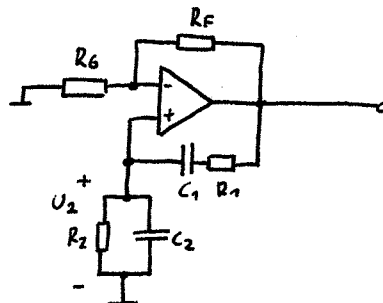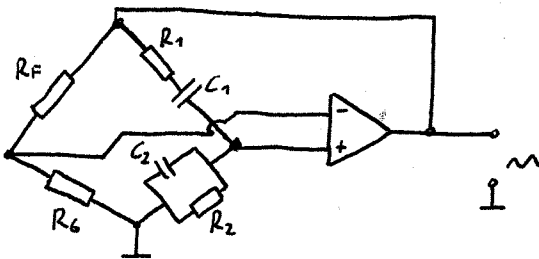

samo povratna vezava:

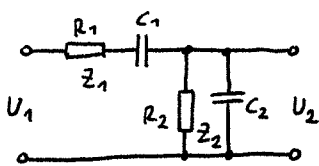

$$H(j\omega) = \beta = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \dots = \frac{R_2 X_{C2}}{(R_1 X_{C2} + R_2 X_{C1} + R_2 X_{C2}) + j(R_1 R_2 - X_{C1} X_{C2})}$$

pogoj $\varphi = 0 + 2k\pi$ $\varphi(\beta A) = 0^\circ$

$$R_1 R_2 - X_{C1} X_{C2} = 0 \Rightarrow R_1 R_2 = \frac{1}{\omega_0 C_1} \cdot \frac{1}{\omega_0 C_2}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}, \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$R_1 = R_2 = R$$

$$C_1 = C_2 = C$$


3e drug pogoj:

$$|BA| = 1 \quad \beta_{\omega_0} = \frac{z_2}{z_1+z_2} = \frac{R^*}{3R+j\omega} = \frac{1}{3}$$

$A = 3$ to bomo dosegli z negativno povratno zanko

- vezje bo ušeloma nihala med $-V_{sat}$ in V_{sat}
- problem štarta oscilatorja (na začetku je dobro imeti $BA > 1$)

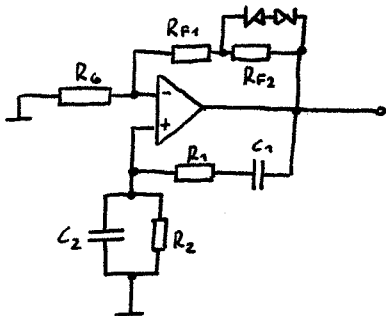~~$\frac{R_F}{R_G} = A = 3$~~ $A = \frac{R_G + R_F}{R_G} = 3 \rightarrow \frac{R_F}{R_G} = 2$



na začetku:




$$R_{F1} + R_{F2} > 2 \cdot R_G \text{ (večje ojačanje)}$$

pri oscilacijah:


$$R_{F1} \leq 2 \cdot R_G \text{ (malce večja stabilnost)}$$

za štart lahko tudi pustimo R_F in namesto R_G damo nek PTC (npr tlivka)

2) Oscilator na osnovi faznega zasuka

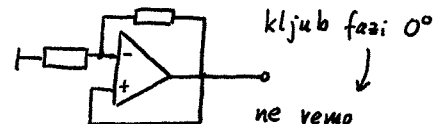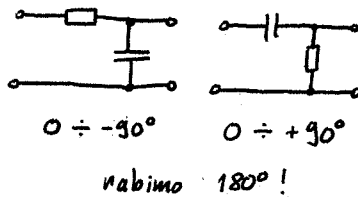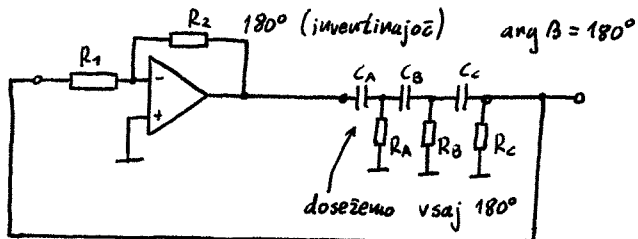

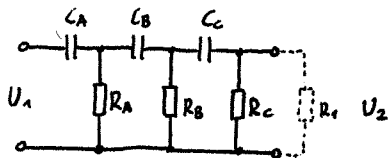ne vemo kje zaosciliva!
- nimamo frekvenčne selektivnosti



$$R_A = R_B = R_C = R$$

$$C_A = C_B = C_C = C$$

$$H(j\omega) = |B| = \frac{R^3}{(R^3 - 5R^2X_C^2) + j(X_C^3 - 6R^2X_C)}$$

$$X_C^3 - 6R^2X_C = 0$$

$$\varphi_{RC} = 180^\circ$$

$$\text{avg } (BA) = 180^\circ + 180^\circ = 360^\circ + 2k\pi$$

$$|T| = |BA| = 1$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{6} \cdot R \cdot C}$$



$$|B| = \frac{R^3}{R^3 - 5R^2X_C^2} = \frac{R^3}{R^3 - 30R^3} = \frac{1}{29}$$

$$|A| = 29 \text{ (invertirajoč)}$$

$$|A| = \frac{R_2}{R_1} = 29$$

LC sinusni oscilator

1) Colpittsov oscilator

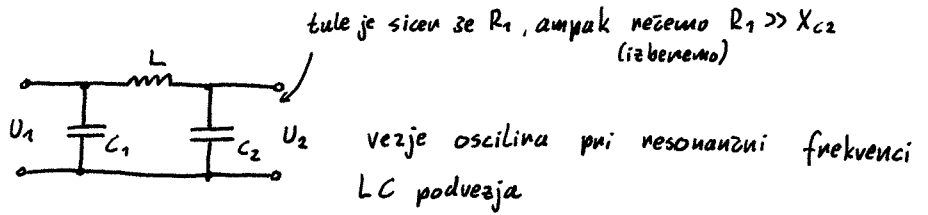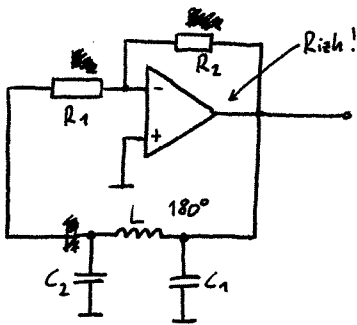

$$Z(j\omega) = -jX_{C1} \parallel (jX_L - jX_{C2}) = \frac{X_L X_{C1} - X_{C1} X_{C2}}{j(X_L - X_{C1} - X_{C2})}$$

$$H(j\omega) = |B| = \frac{-jX_{C2}}{jX_L - jX_{C2}} =$$

$$= \frac{-jX_{C2}}{jX_{C1} + jX_{C2} - jX_{C2}} = -\frac{X_{C2}}{X_{C1}} = -\frac{C_1}{C_2}$$



$$A = \frac{1}{B} = \frac{C_2}{C_1} \rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{C_2}{C_1}$$

brez imaginarnega:

$$X_L - X_{C1} - X_{C2} = 0$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$

2) Hartley-ev oscilator

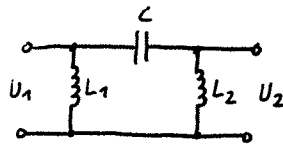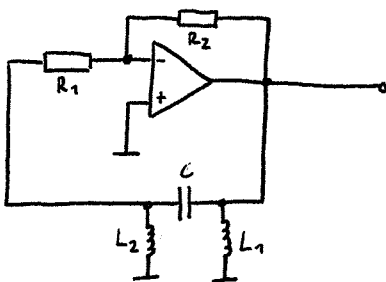

$$Z(j\omega) = \dots = \frac{jX_{L1} (jX_{L2} - jX_C)}{j(X_{L1} + X_{L2} - X_C)} \rightarrow = 0$$

$$H(j\omega) = B = \frac{jX_2}{-jX_C + jX_{L2}}$$

$$|A| = \frac{L_1}{L_2} \quad \frac{R_2}{R_1} = \frac{L_1}{L_2}$$


$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2) C}}$$

Kvarčni oscilator


glej liste

LC sinusni oscilator

1) Colpittsov oscilator

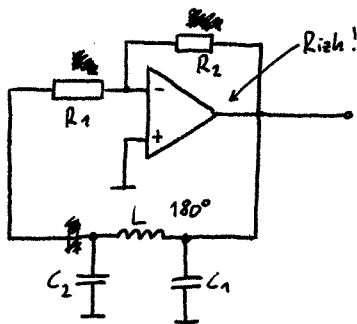

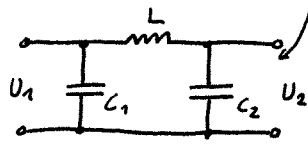tule je sicer ze R_1 , ampak nečemo $R_1 \gg X_{C2}$ (izberemo)



vezje oscilira pri resonančni frekvenci LC podvezja

$$Z(j\omega) = -jX_{C1} \parallel (jX_L - jX_{C2}) = \frac{X_L X_{C1} - X_{C1} X_{C2}}{j(X_L - X_{C1} - X_{C2})}$$

$$H(j\omega) = |B| = \frac{-jX_{C2}}{jX_L - jX_{C2}} =$$

$$= \frac{-jX_{C2}}{jX_{C1} + jX_{C2} - jX_{C2}} = -\frac{X_{C2}}{X_{C1}} = -\frac{C_1}{C_2}$$



brez imaginarnega:

$$X_L - X_{C1} - X_{C2} = 0$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$

$$A = \frac{1}{B} = \frac{C_2}{C_1} \rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{C_2}{C_1}$$

2) Hartley-ev oscilator

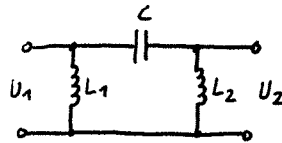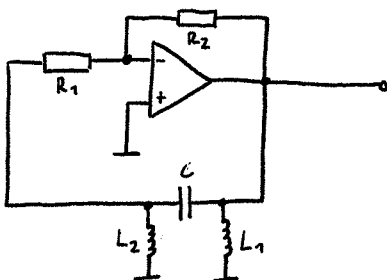

$$Z(j\omega) = \dots = \frac{jX_{L1} (jX_{L2} - jX_C)}{j(X_{L1} + X_{L2} - X_C)} \rightarrow = 0$$

$$H(j\omega) = B = \frac{jX_{L2}}{-jX_C + jX_{L2}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2) C}}$$

$$|A| = \frac{L_1}{L_2} \quad \frac{R_2}{R_1} = \frac{L_1}{L_2}$$

Kvančni oscilator

glej liste