

POLPREVODNIŠKA ELEKTRONIKA

2 UNI

Zapiski avditornih vaj

Šolsko leto
Izvajalec

2008/2009
Janez Krč

Avtor dokumenta
Skeniranje

Aljoša Praznik
Aljoša Praznik



UREJANJE DOKUMENTA

VERZIJA

01.02

DATUM

01.06.2009


OPOMBE

23.02.2009

Janez Krč

Shčrtajte zahtevane karakteristike podanik duopolnih in večpolnih vezij oz. elementov.

a.) $I(U)$

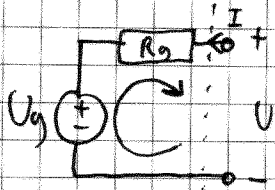

$$\sum: -U_g - R_g \cdot I + U = 0$$

$$-R_g \cdot I = U_g - U$$

$$I = -\frac{U_g}{R_g} + \frac{U}{R_g}$$

$$I = U \cdot \frac{1}{R_g} - \frac{U_g}{R_g}$$

$$y = x \cdot k + n$$

$$U_g = 2V$$


$$R_g = 1\Omega$$

1.) $U = 0$

$$I = -\frac{U_g}{R_g} = -\frac{2V}{1\Omega} = -2A$$

2.) $I = 0$

$$U = U_g = 2V$$

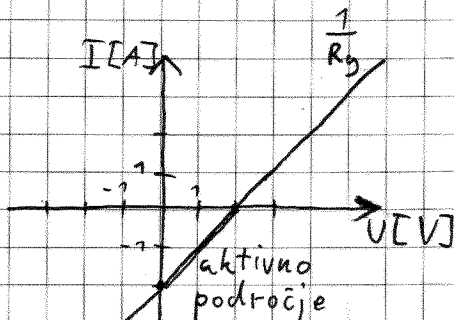


D.W.

1.) U_g ?

2.) R_g ?

b.) $I_2(U_1, U_2) \mid U_1\text{-parameter}$

linearen četveropol


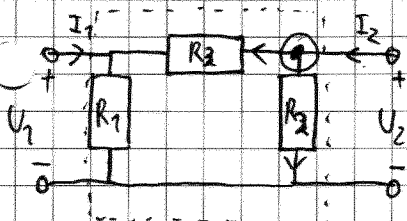



$$\textcircled{1} \quad I_2 - \frac{U_2}{R_2} - \frac{U_2 - U_1}{R_3} = 0$$

$$I_2 + U_1 \cdot \frac{1}{R_3} - U_2 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = 0$$

$$I_2 = U_1 \cdot \left(-\frac{1}{R_3} \right) + U_2 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

enacba ravnine

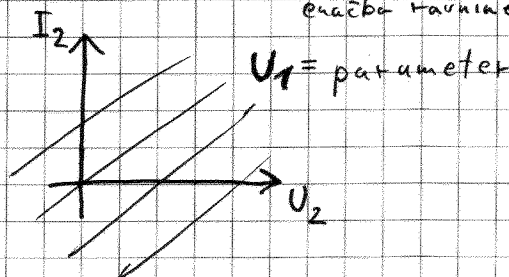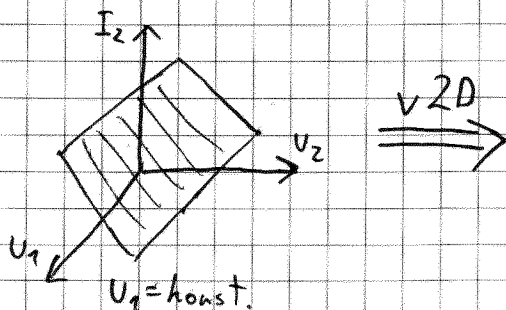

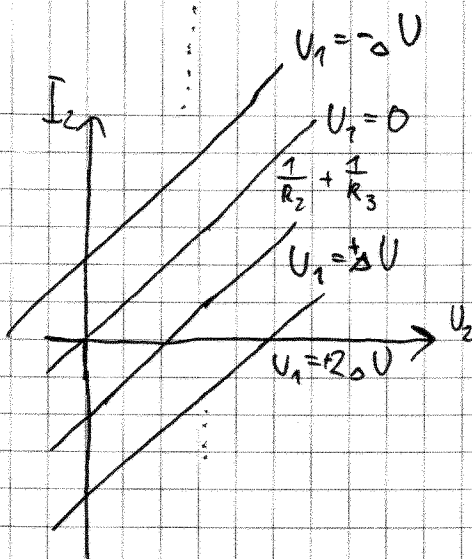


c.) $I_C(U_{CB}, I_E)$ | nelinearni zvetropol
 I_E = parameter ($-10 \mu A \dots 0 \mu A$)

$$I_C = -\alpha_F \cdot I_E - I_{C0} \cdot \left(e^{\frac{-U_{CB}}{U_T}} - 1 \right) \quad \alpha_F - \text{konstanta}$$


$$\begin{aligned} \alpha_F &= 0.99 \\ I_{C0} &= 1 \mu A \\ U_T &= 25.66 \text{ mV} \end{aligned}$$

$$I_C = I_{C1} + I_{C2}$$

$$I_{C1} = -\alpha_F \cdot I_E =$$

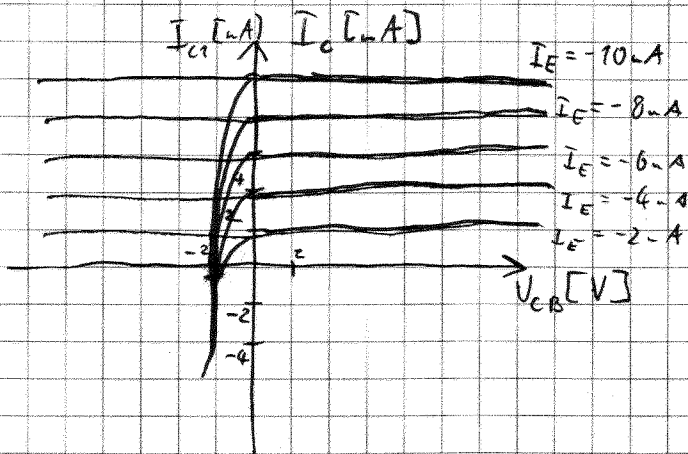
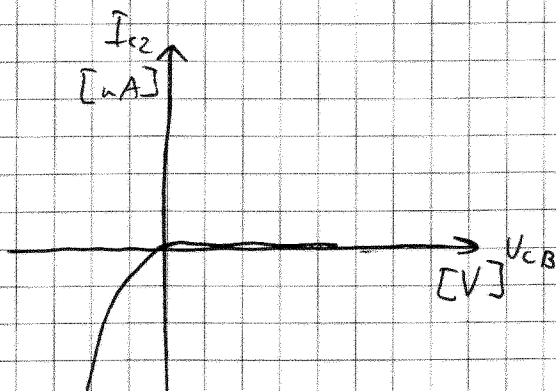
$$I_{C2} = -I_{C0} \left(e^{\frac{-U_{CB}}{U_T}} - 1 \right)$$



grafa I_{C1} in I_{C2} seštejeno

02.03.2009

Specifična upornost in specifična prevodnost polprevodnikov

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \frac{\Omega}{\text{cm}}}}{\sigma} = q (\mu_n n + \mu_p p)$$

μ_n - mobilnost elektronov
 n - gostota / koncentracija prostih elektronov
 μ_p - gibljivost vrzeli
 p - koncentracija prostih vrzeli

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{Rcm}}}{\rho} = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q (\mu_n n + \mu_p p)}$$

1. Čisti, nedopirani, intrinzični polprevodnik

$$n_i = p_i$$

$$\sigma_i = q (\mu_n n_i + \mu_p p_i) = q n_i (\mu_n + \mu_p)$$

$$T = 297,8 \text{ K} \xrightarrow{\text{soba T}} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{silicij}}}{\sigma_{\text{Si}}} = 2,91 \cdot 10^{-6} \frac{\Omega}{\text{cm}}, \quad \rho_{\text{Si}} = \frac{1}{\sigma_{\text{Si}}} = 3,44 \cdot 10^5 \Omega \text{cm}$$

24,8 °C sobna temp.

term. ravnovesje (samo temp. vzbujaanje): $p \cdot n = n_i^2$

$$T = 297,8 \text{ K} \quad n_{\text{Si}} = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

2. dopirani polprevodnik

n-tip

samo N_D - koncentracija donorskih primesi

N_A - koncentracija acceptorskih primesi

$$\text{oz. } N_D > N_A$$

$$p_n = \frac{n_i^2}{n_n}$$

$$N_D \gg n_i$$

$$n_n \gg p_n$$

$$n_n = N_D - N_A$$

$$n_n \Big|_{N_A \neq 0} = N_D$$

$$\sigma_n = q \mu_n n_n$$

$$\rho_n = \frac{1}{q \mu_n n_n}$$

p-tip

samo N_A
oz. $N_A > N_D$

$$N_A \gg n_i$$

$$p_p = N_A - N_D$$

$$p_p \Big|_{N_D=0} = N_A$$

$$n_p = \frac{n_i^2}{p_p}$$

$$p_p \gg n_p$$

$$\rho_p = \frac{1}{2} \cdot m_p \cdot p_p$$

$$\rho_p = \frac{1}{2} \cdot m_p \cdot p_p$$

Izračunajte koncentracijo dodanih donorških primesi v n-tipu Silicija.

$$\begin{aligned} \rho_n &= 1 \text{ } \Omega \cdot \text{cm}^{-3} \\ N_A &= 2 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3} \\ (T &= 297,8 \text{ K}) \\ n_i &= 10^{10} \text{ cm}^{-3} \\ m_n &= 1300 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} \end{aligned}$$

$$N_D = ?$$

n-tip
 $N_A < N_D$

računano 5 cm !!!

$$\rho_n = \frac{1}{2} \cdot m_n \cdot n_n \Rightarrow n_n = \frac{1}{2 \cdot m_n \cdot \rho_n} = 4,8 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_n = N_D - N_A$$

$$N_D = n_n + N_A = 5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

Silicij vsebuje primesi fosforja N_D . Kolikšen naj bo dodatek primesi bora, da bo postal polprevodnik nasprotnega tipa z enako prevodnostjo?

$$\begin{aligned} N_D &= 2 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3} \\ T &= 297,8 \text{ K} \\ n_i &= 10^{10} \text{ cm}^{-3} \\ m_n &= 1357 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} \end{aligned}$$

$$N_A = ?$$

n-tip
 N_D

a) pred dodajanjem bora

p-tip
 $N_D < N_A$

b) po dodajanju primesi bora

$$\rho_n = \frac{1}{2} \cdot m_n \cdot n_n$$

↑ ↑
3/4 N_D N_D

$$3N_D = N_A - N_D$$

$$N_A = \overset{1+3}{4} \cdot N_D$$

$$N_A = 8 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

$$\rho_p = \frac{1}{2} \cdot m_p \cdot p_p$$

↑
 $N_A - N_D$


Energijski in potencialni nivoji polprevodnika

Narišite sliko energijskih in potencialnih nivojev v siliciju pri sobni temperaturi z dodatkom akceptorških prinesov.

$$N_A = 6 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$E_g = 1,12 \text{ eV}$$

p-tip

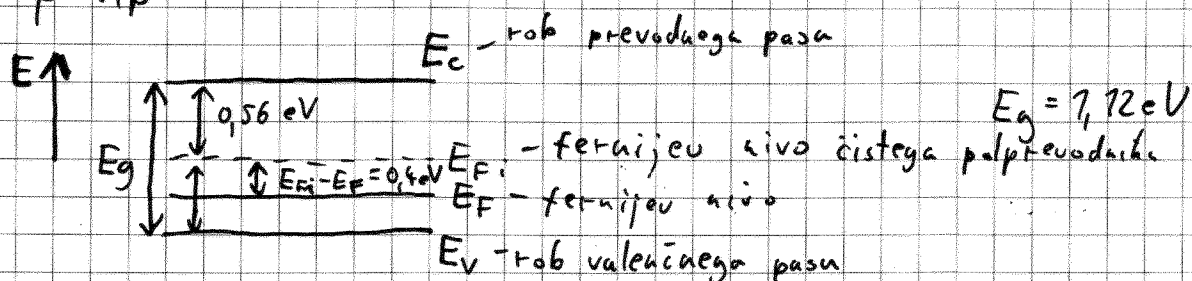

$$E_{Fi} - E_F \longleftrightarrow p_p = N_A$$

$$p_p = n_i \cdot e^{\left(\frac{E_{Fi} - E_F}{2 \cdot U_T} \right)}$$

1 eV


term. nap. $25,66 \cdot 10^{-3} \text{ V}$ ($U_T = k \cdot T$)

Boltzmannova konst.

$$\frac{p_p}{n_i} = e^{\left(\frac{E_{Fi} - E_F}{2 \cdot U_T} \right)}$$

$$\ln \frac{p_p}{n_i} = \frac{E_{Fi} - E_F}{2 \cdot U_T}$$
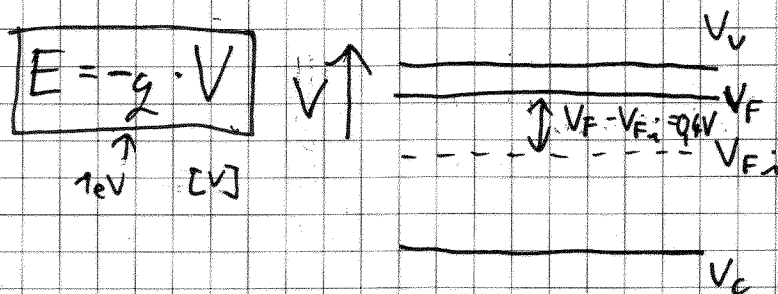
$$E_{Fi} - E_F = 2 \cdot U_T \cdot \ln \frac{p_p}{n_i} = 1e \cdot 25,66 \cdot 10^{-3} \text{ V} \cdot \ln \frac{6 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}}{10^{10} \text{ cm}^{-3}} = \underline{\underline{0,4 \text{ eV}}}$$



$$V_F - V_{Fi} \longleftrightarrow p_p$$

09.03.2009

V silicijskem vzorcu z danim profilom dopiranja določite
potencialne nivoje in električnega polja v strukturi


$$N_D(x) = N_{D0} \cdot e^{-\frac{x}{L}}$$

$$N_{D0} = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$


$$l = 15 \mu\text{m}$$

$$L = 2 \mu\text{m}$$

$$V_g = 1,12 \text{ V}$$

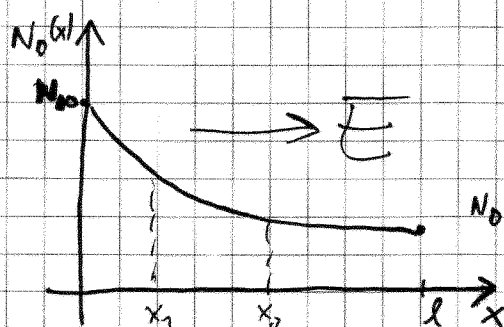
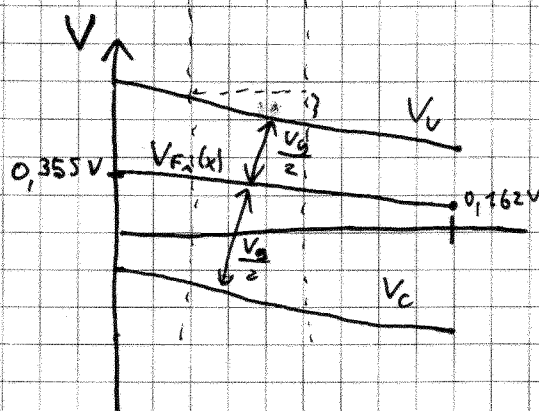
$$N_D(x=l) = 10^{16} \text{ cm}^{-3} \cdot e^{-\frac{15 \mu\text{m}}{2 \mu\text{m}}} = 5,53 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$



$$N_D(x) = n_n(x)$$

$$n_n(x) = n_i \cdot e^{\frac{V_{Fi}(x) - V_F}{U_T}}$$

V_F (term. ravn. $\Rightarrow V_F = \text{konst}$)

$$\frac{n_n(x)}{n_i} = e^{\frac{V_{Fi}(x) - V_F}{U_T}} \quad / \ln$$

$$\ln \frac{n_n(x)}{n_i} = \frac{V_{Fi}(x) - V_F}{U_T}$$

$$V_{Fi}(x) - V_F = U_T \ln \frac{n_n(x)}{n_i}$$


$$V_{Fi}(x) = V_F + U_T \ln \frac{n_n(x)}{n_i} = V_F + U_T \ln \frac{N_{D0} \cdot e^{-\frac{x}{L}}}{n_i}$$

$$V_{Fi}(x) = V_F + U_T \ln \frac{N_{D0}}{n_i} + U_T \left(-\frac{x}{L}\right)$$

1.) $x=0$

$$V_{Fi}(x=0) = V_F + 25,66 \cdot 10^{-3} \text{ V} \ln \frac{10^{16}}{10^{10}} + 25,66 \cdot 10^{-3} \text{ V} \cdot \left(-\frac{0}{2 \cdot 10^{-4} \text{ cm}}\right)$$

$$V_{Fi}(x=0) = V_F + 0,355 \text{ V}$$

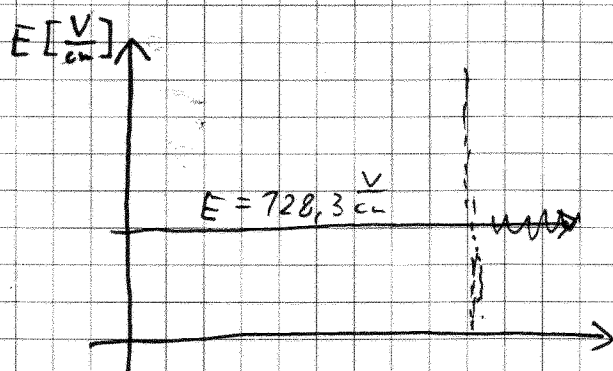

$$2) x = L$$

$$V_{Fi}(x = 75 \cdot 10^{-4} \text{ cm}) = V_F + \dots = V_F + 0,762 \text{ V}$$

$$E = - \frac{dV}{dx} = - \frac{dV_{Fi}}{dx} = - \frac{d \left[V_F + U_T \ln \frac{n_{p0}}{n_i} + U_T \left(- \frac{x}{L} \right) \right]}{dx} =$$

$$E = - \left(- \frac{U_T}{L} \right) = \frac{U_T}{L} = 25,66 \cdot 10^{-3} \text{ V} / 2 \cdot 10^{-4} \text{ cm} = 128,3 \frac{\text{V}}{\text{cm}}$$

2. način za izračun E

$$j_n = 0 \quad \text{term. ravnovesje}$$

$$j_n = q \mu_n n(x) \cdot \underbrace{E(x)}_{D.N.} + q D_n \left(\frac{dn_n(x)}{dx} \right) = 0 ; \quad U_T = \frac{D_n}{\mu_n}$$

Nadaljevanje vaje. Izračunajte potencialno razliko med dvema točkama v vzorcu katetih se koncentracija elektronov razlikuje za faktor 10.

$$\frac{n_n(x_1)}{n_n(x_2)} = 10 \quad V_{Fi}(x_2) - V_{Fi}(x_1)$$

$$V_{Fi}(x) = V_F + U_T \ln \frac{n_n(x)}{n_i}$$

$$\begin{aligned} V_{Fi}(x_2) - V_{Fi}(x_1) &= U_T \ln \frac{n_n(x_2)}{n_i} - U_T \ln \frac{n_n(x_1)}{n_i} = U_T \ln \frac{\frac{n_n(x_2)}{n_i}}{\frac{n_n(x_1)}{n_i}} = \\ &= U_T \cdot \ln \frac{n_n(x_2)}{n_n(x_1)} = U_T \cdot \ln \frac{1}{10} = \underline{\underline{-0,06 \text{ V}}} \end{aligned}$$

16.03.2009

Za koliko se zmanjša specifična upornost silicijevega vzorca s koncentracijo donorških primesi N_D , če se zaradi osvetlitve poveča koncentracija večinskih in manjšinskih prostih nosilcev za $\Delta n = \Delta p = 8 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$.


$$N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$\mu_n = 3 \mu_p$$

$$m_p = 460 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

n-tip


a.) pred osvetlitvijo
(term. ravnovesje)

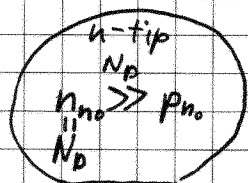

$$\rho_{n0} = \frac{1}{q \cdot \mu_n \cdot M_{n0}} = \frac{1}{1.6 \cdot 10^{-19} \text{ As} \cdot 3 \cdot 460 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}}$$

$$= 4.53 \Omega \text{ cm}$$

b.) ob osvetlitvi

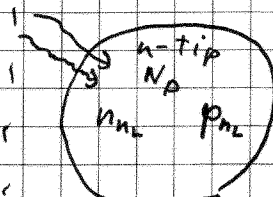

$$n_{nL} = n_{n0} + \Delta n$$

generacija

$$p_{nL} = p_{n0} + \Delta p$$

$$p_{n0} = \frac{n_i^2}{n_{n0}}$$

$$\rho_{nL} = \frac{1}{q (\mu_n n_{nL} + \mu_p p_{nL})} =$$

$$= 2.19 \Omega \text{ cm}$$

~~$n_L p_L = n_i^2$~~ ne velja

Narišite krajnje pogoje koncentracij prostih nosilcev naboja energijskih in potencialnih nivojev stopničastega PN spoja v termičnem ravnovesju ter izračunajte difuzijsko napetost U_D .



p-plast

n-plast

PN spoj, ker je več N_A

$$N_A = 1,3 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$
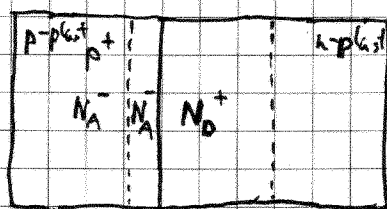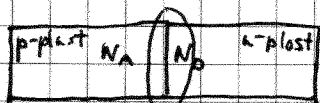
$$N_D = 5,5 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$





samo v term. ravnovesju

$$n_p = \frac{n_i^2}{p_p}$$

$$n_p \cdot p_p = n_i^2$$

$$\log n_p + \log p_p = 2 \log n_i$$
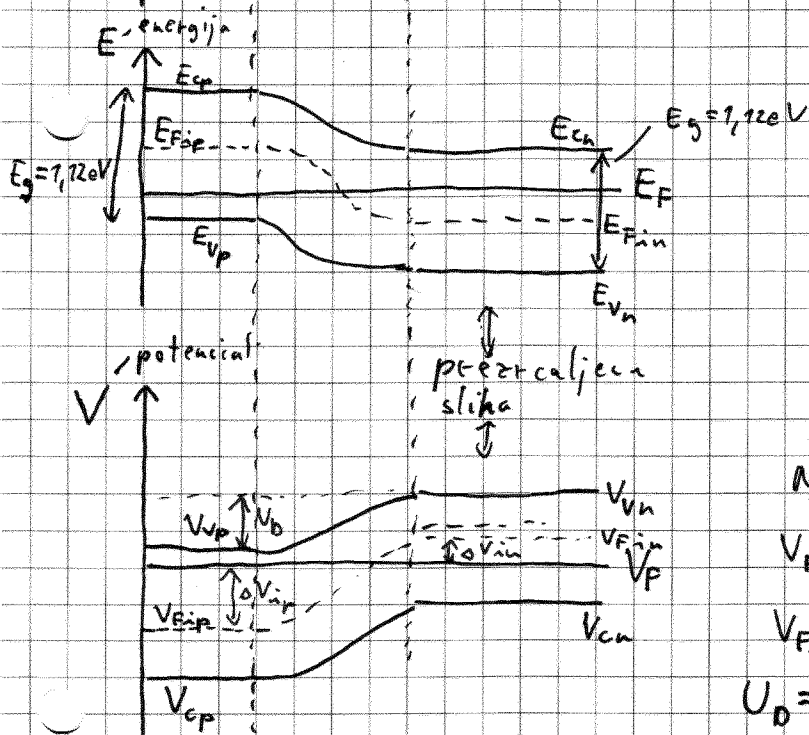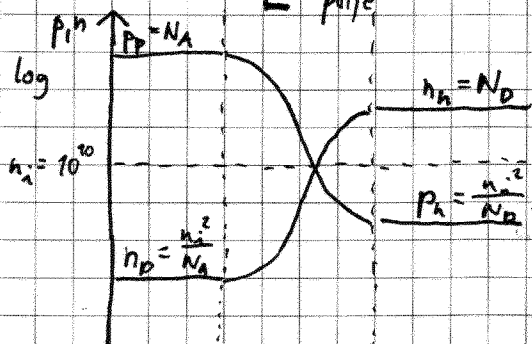
$$\log n_i = \frac{\log n_p + \log p_p}{2}$$



www.stromar.si

$$U_D = V_{Fip} - V_{Fin} = V_F - V_{Fip} = V_{Fin} - V_F$$

$$p_p = n_i \cdot e^{\frac{V_F - V_{Fip}}{U_T}} \quad n_n = n_i \cdot e^{\frac{V_{Fin} - V_F}{U_T}}$$

$$N_A =$$

$$V_F - V_{Fip} = \Delta V_{Fip} = U_T \ln \frac{p_p}{n_i}$$

$$V_{Fin} - V_F = \Delta V_{Fin} = U_T \ln \frac{n_n}{n_i}$$

$$U_D = U_T \left(\ln \frac{p_p}{n_i} + \ln \frac{n_n}{n_i} \right) = U_T \ln \frac{p_p \cdot n_n}{n_i^2} = U_T \ln \frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2} = 0,7 \text{ V}$$

Alketa®

23.03.2009

2. način za izračun U_0

$$U_0 = \int_{V_{Fin}}^{V_{Fin}} dV = - \int E \cdot dx = *$$

$$j_p = q \cdot \mu_p \cdot p \cdot E - q \cdot D_p \frac{dp}{dx} = 0 \quad - \text{v term. ravnovesju}$$

$$E = U_T \cdot \frac{1}{p} \cdot \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{D_p}{\mu_p}$$

$$U_0 = - \int E \cdot dx = - U_T \int \frac{1}{p} \frac{dp}{dx} \cdot dx = - U_T \ln \frac{p_n}{p_p} = U_T \cdot \ln \frac{p_p}{p_n} = U_T \cdot \ln \frac{p_p \cdot n_n}{n_i^2}$$

Narišite krajevne poteke prostorskega naboja $p(x)$ in grajenega elek. polja $E(x)$ idealnega stopničastega P-N spoja v term. ravnovesju. Izračunajte širino osiromašenega področja $D = x_p + x_n$.

$p(x)$

$E(x)$

$$D = x_p + x_n$$

$$N_A = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$E_{Si} = E_0 \cdot E_{rsi} = 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vcm}}$$

$$p = q \cdot p - q \cdot n - q \cdot N_A + q \cdot N_D$$

$p = N_A$ nevtr. področje

$n = N_D$ nevtr. področje

$$S_1 = S_2$$


$$x_p \cdot q \cdot N_A = x_n \cdot q \cdot N_D$$

$$\frac{dE}{dx} = \frac{p}{\epsilon}$$

$$E_{MAX} = - \frac{q}{\epsilon_{Si}} N_A \cdot x_p = *$$

$$E_{MAX} = - \frac{q}{\epsilon_{Si}} N_D x_n \quad 0, \text{ ker smo v term. ravn.}$$
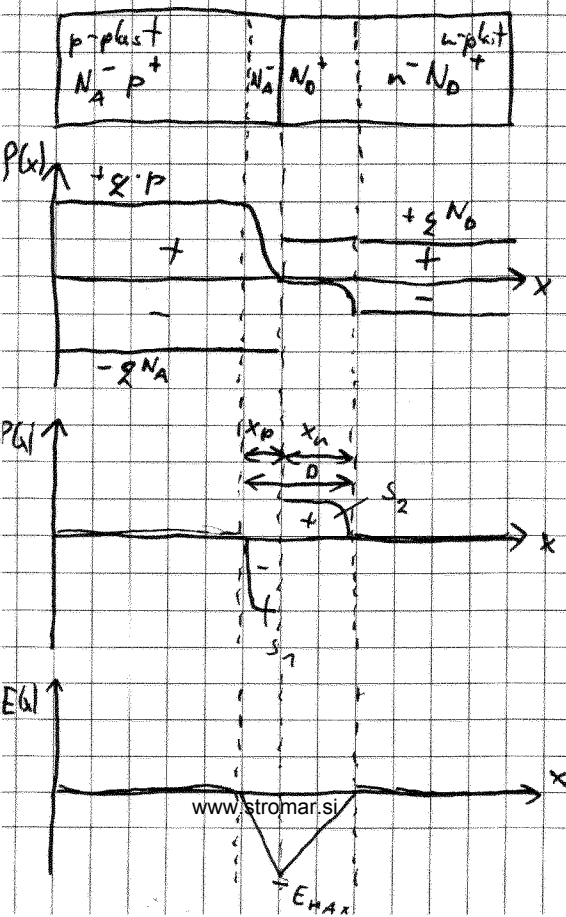
$$x_n = \sqrt{\frac{2 \epsilon_{Si} N_A (V_D + U_0)}{q \cdot N_D (N_A + N_D)}}; N_A \gg N_D$$



$$x_n = \sqrt{\frac{2 \cdot \epsilon_s \cdot U_D}{q \cdot N_D}} ; U_D = U_T \cdot \ln \frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2} = 0,77 \text{ V}$$

$$x_n = 10^{-4} \text{ cm} = 1 \mu\text{m}$$

$$x_p = \frac{x_n \cdot N_D}{N_A} = \frac{1 \mu\text{m} \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}}{10^{19} \text{ cm}^{-3}} = 1 \text{ nm}$$


$$D = x_p + x_n ; x_n \gg x_p$$

$$D = 1 \mu\text{m}$$

$$E_{\text{max}} = * = 1,5 \cdot 10^4 \frac{\text{V}}{\text{cm}}$$

Izračunajte prebojno napetost U_{BR} diode, če je prebojna elek. poljska jakost v siliciju $E_{BR} = 20 \text{ kV/cm}$.
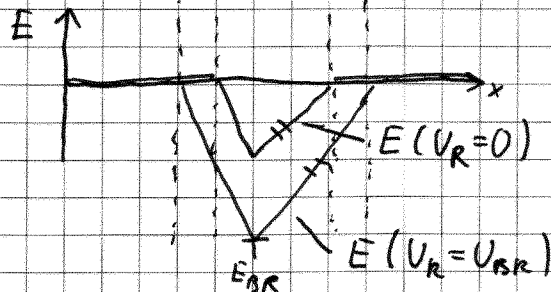
$$\begin{aligned} E_{BR} &= 200 \frac{\text{kV}}{\text{cm}} \\ N_A &= 10^{18} \text{ cm}^{-3} \\ N_D &= 10^{15} \text{ cm}^{-3} \\ U_D &= 0,77 \text{ V} \left(U_T \ln \frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2} \right) \end{aligned}$$



preboj se zgodi $|E_{\text{max}}| > E_{BR}$

$$|E_{\text{max}}| = \frac{q \cdot N_D}{\epsilon_s} x_n$$


$$E_{\text{max}} = \frac{q \cdot N_D}{\epsilon_s} x_n (U_R = U_{BR}) ; x_n (U_R = U_{BR}) = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s (U_D + U_R) N_A}{q \cdot N_D (N_A + N_D)}} \quad N_A \gg N_D$$

$$\frac{E_{\text{max}} \cdot \epsilon_s}{q \cdot N_D} = \sqrt{\frac{2 \cdot \epsilon_s (U_D + U_R)}{q \cdot N_D}}$$

$$\frac{E_{\text{max}}^2 \cdot \epsilon_s}{q \cdot N_D} = \frac{2 \epsilon_s (U_D + U_R)}{q \cdot N_D}$$

$$\frac{E_{\text{max}}^2 \cdot \epsilon_s}{q \cdot N_D} = 2 (U_D + U_{BR}) ; U_{BR} = \frac{E_{\text{max}}^2 \cdot \epsilon_s}{2 \cdot N_D \cdot q} - U_D = 125 \text{ V}$$

30.03.2009

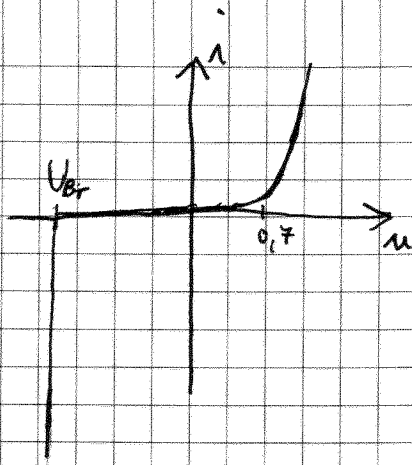


Čezmanjšano N_D , večja U_{Br} .

Izračunajte napetosti na diodah, ki sta namešteni na povsem enak način le $A_1 = 1,1 \cdot A_2$.

$$A_1 = 1,1 A_2 \quad \frac{A_1}{A_2} = 1,1$$

$$U_{DD} = 1V$$

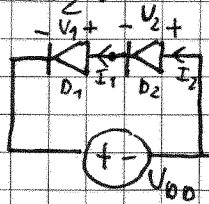

$$U_{DD} + U_2 + U_1 = 0 \quad (-U_{DD} = U_2 + U_1)$$


$$I_1 = I_2$$

$$I_1 = I_{s1} \left(e^{\frac{U_1}{U_T}} - 1 \right) \checkmark$$

$$I_2 = I_{s2} \left(e^{\frac{U_2}{U_T}} - 1 \right) \quad | \quad I_2 = -I_{s2}$$

$$\left. \begin{aligned} I_{s1} &= A_1 \cdot J_{s1} \\ I_{s2} &= A_2 \cdot J_{s2} \end{aligned} \right\} J_{s1} = J_{s2} \text{ ker sta enaki}$$
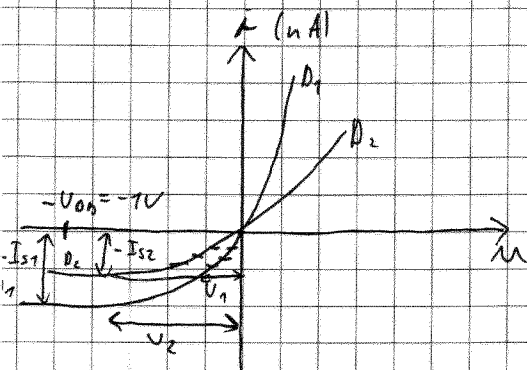
$$\frac{I_{s1}}{I_{s2}} = \frac{A_1}{A_2} = 1,1$$



$D_2 \rightarrow$ globoko v zapori $\rightarrow I_2 = -I_{s2}$

$D_1 \rightarrow U_1$ blizu 0V

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{I_{s1} (e^{\frac{U_1}{U_T}} - 1)}{-I_{s2}}$$

$$1 = -\frac{A_1}{A_2} (e^{\frac{U_1}{U_T}} - 1) \quad / \cdot \frac{A_2}{A_1}$$

~~$$1 = \frac{A_1}{A_2} (e^{\frac{U_1}{U_T}} - 1)$$~~


$$\frac{A_2}{A_1} = -e^{\frac{U_1}{U_T}} + 1 \Rightarrow \frac{A_2}{A_1} - 1 = -e^{\frac{U_1}{U_T}} \Rightarrow 1 - \frac{A_2}{A_1} = e^{\frac{U_1}{U_T}} / \ln$$

$$\ln(1 - \frac{A_2}{A_1}) = \frac{U_1}{U_T}$$



$$U_1 = U_T \ln(1 - \frac{A_2}{A_1}) = \underline{\underline{-62,4 \text{ mV}}}$$

$$U_2 = -U_{D0} - U_1 = -1\text{V} - (-0,0624\text{V}) = \underline{\underline{-0,9376\text{V}}}$$

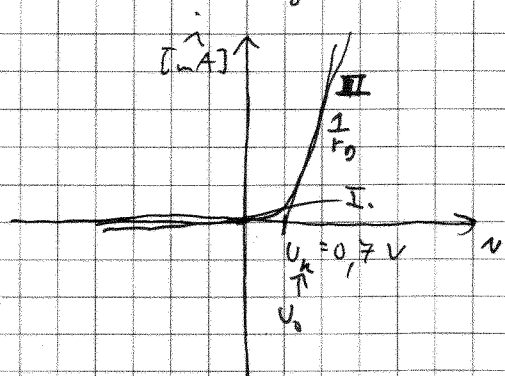V danem vezju določite tok skozi diodo in napetost na diodi. Karakteristika diode je aproksimirana z dvema linearnima segmentoma.


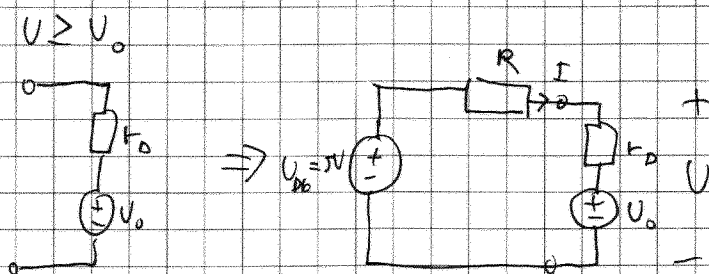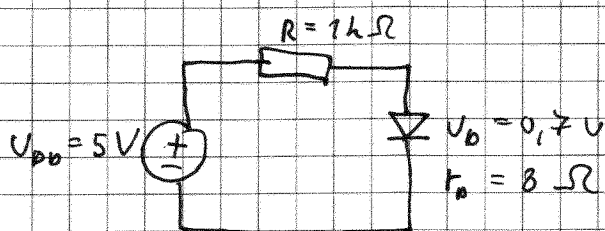
$$I = \begin{cases} 0 & U < U_0 \\ \frac{U - U_0}{r_D} & U \geq U_0 \end{cases}$$



$$I = \frac{U_{D0} - U_0}{R + r_D} = \frac{5\text{V} - 0.7\text{V}}{1000\Omega + 8\Omega} = 4,27 \mu\text{A}$$

$$U = I \cdot r_D + U_0 = 0,734 \text{ V}$$

Določite najvišjo dopustno moč obremenitve silicijske p-n diode.


$$T_a = 50^\circ\text{C} \quad (\text{temperatura okolice})$$

$$T_{j\max} = 150^\circ\text{C} \quad (\text{temperatura spoja})$$

$$R_{thjc} = 2,5 \frac{^\circ\text{C}}{\text{W}} \quad (\text{termična upornost med spojem in ohlajenjem})$$

$$A_c = 40 \text{ cm}^2$$

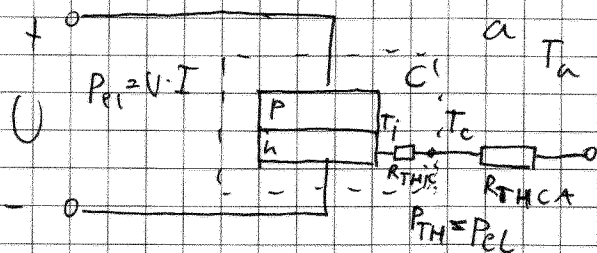
$$\delta_{thca} = 2,5 \cdot 10^{-3} \frac{\text{W}}{\text{cm}^2 \cdot ^\circ\text{C}} \quad (\text{konstanta toplotne izmenjave med ohlajenjem in okolico})$$



termodinamika $\leftarrow$ analogija $\rightarrow$ elektrika

$$\begin{matrix} T \\ \Delta T \\ R_{th} \\ P_{th} \end{matrix}$$
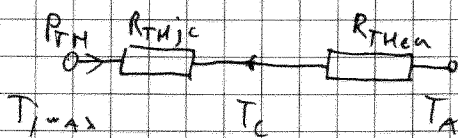
$$\begin{matrix} V \\ U \\ R \\ I \end{matrix}$$





$$P_{th\max} = \frac{T_{j\max} - T_a}{R_{thjc} + R_{thca}} =$$

$$R_{thca} = \frac{1}{A_c \cdot \delta_{thca}} = 10 \frac{^\circ\text{C}}{\text{W}}$$

$$= \frac{150^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C}}{2,5^\circ\text{C/W} + 10^\circ\text{C/W}} = \underline{\underline{8 \text{ W}}}$$

Določite nadomestni vezji diode za majhne harmonične signale.
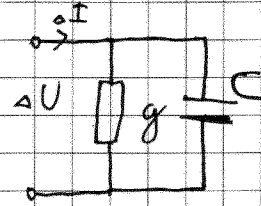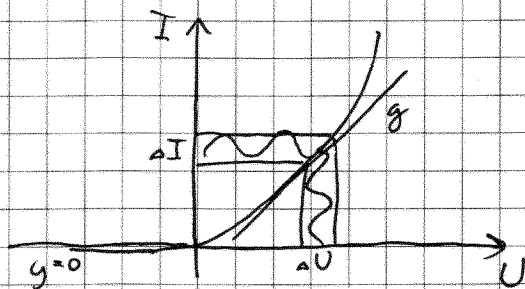
$$\begin{aligned} N_A &= 10^{18} \text{ cm}^{-3} \\ N_D &= 7 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3} \\ A &= 10^{-3} \text{ cm}^2 \\ D_p &= 12,5 \text{ cm}^2/\text{s} \\ \tau_p &= 2 \mu\text{s} \\ f &= 5 \text{ kHz} \end{aligned}$$



- ① $U = 0,7 \text{ V}$
- ② $U = -10 \text{ V}$

$$g = \frac{\partial I}{\partial U} = \quad ; \quad I = I_s \cdot (e^{\frac{U}{U_T}} - 1)$$

$$g = \frac{I_s}{U_T} (e^{\frac{U}{U_T}}) = \frac{1}{U_T} (I_s \cdot e^{\frac{U}{U_T}} + I_s - I_s) = \frac{1}{U_T} (I + I_s)$$

- ① $U = 0,7 \text{ V}$

$$I = A \cdot q \cdot n_i^2 \left(\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A} \right) (e^{\frac{U}{U_T}} - 1) \quad N_A \gg N_D$$

vrzili I_p

$$P_{n0} = \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{n_p^2}{n_{n0}}$$

$$I = I_n + I_p$$

$$L_p = \sqrt{D_p \cdot \tau_p}$$

$$I = \dots$$

$$g = \frac{I + I_s}{U_T}$$

zračunamo

$$C_D = \sqrt{\frac{g \cdot \tau_p}{2}} \quad \text{ni žitr.} \quad ; \quad N_A \gg N_D$$

difuz. kap.


- ② $U = -10 \text{ V}$

$$I = -I_s$$

$$g = 0$$

$$C_T = \frac{\epsilon \cdot A}{D}$$

spojna. kap.

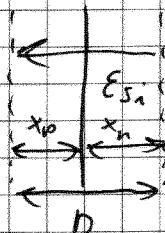

$$D = \sqrt{\frac{2\epsilon}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (U_D + U_T)}$$

zaporana nap. +10V

$$U_D = (V_F - V_{Fp}) + (V_{Fin} - V_F) = U_T \ln \frac{N_A}{n_i} + U_T \ln \frac{n_i}{N_D}$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r = 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{cm}}$$

$$U_D = U_T \ln \frac{N_A}{n_i} + U_T \ln \frac{n_i}{N_D}$$



$$U = U_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

20.04.2009.


V danem nap. stabilizatorju določite upor R tako, da bo pri maksimalni vhodni napetosti tehel čez prebojno diodo ravno maksimalni dopustni tok I_{Zmax} . Za dano sprejembo. vhodne napetosti določite sprejembo izhodne napetosti stabilizatorja.

$$\begin{aligned} I_{Zmax} &= 50 \text{ mA} \\ U_{VHmax} &= 15 \text{ V} \\ U_{VH} &= 10-15 \\ U_{Z0} &= 5 \text{ V} \\ r_z &= 10 \Omega \end{aligned}$$

a) brez breme.
Upora

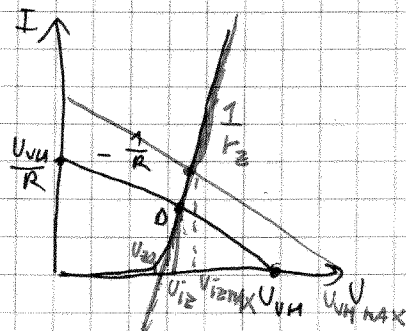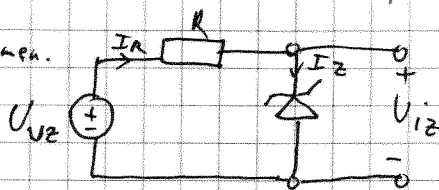


$R = ?$

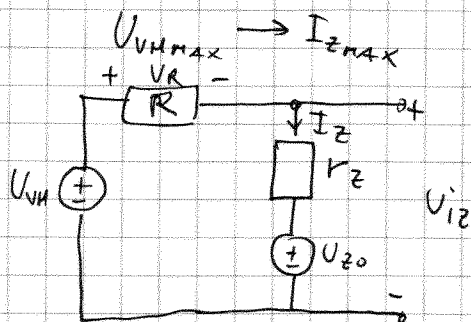

$$R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{U_{VHmax} - U_{VZ}}{I_{Zmax}} = \frac{U_{VHmax} - (I_{Zmax} \cdot r_z + U_{Z0})}{I_{Zmax}} = \frac{15 \text{ V} - (0,05 \text{ A} \cdot 10 \Omega + 5 \text{ V})}{0,05 \text{ A}}$$


$$R = 190 \Omega$$

b.) breme $R_B = 470 \Omega$

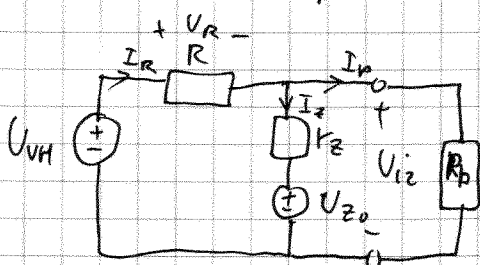

$$R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{U_{VHmax} - U_{VZ}}{I_Z + I_B} = \frac{U_{VHmax} - (I_{Zmax} \cdot r_z + U_{Z0})}{I_{Zmax} + \frac{U_{VZ}}{R_B}} = 15 \Omega$$


ΔU_{VZH} :

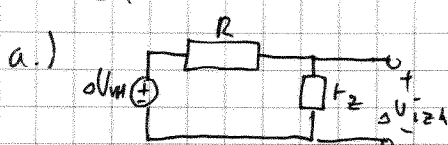

$$\Delta U_{VZH} = \frac{r_z}{r_z + R} \cdot \Delta U_{VH} = \frac{10 \Omega}{10 \Omega + 190 \Omega} \cdot 5 \text{ V} = 0,25 \text{ V}$$

$$\Delta U_{VZH,rel.} = \frac{\Delta U_{VZH}}{U_{VH}} \cdot 100\% = \frac{0,25 \text{ V}}{15 \text{ V}} \cdot 100\% = 1,67\%$$

inkrementalni naponski model

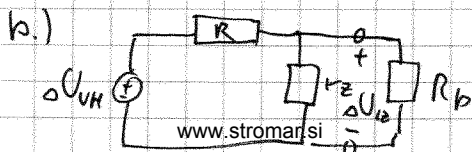


$$\Delta U_{VZH} = \frac{r_z \parallel R_B}{r_z \parallel R_B + R} \cdot \Delta U_{VH} = 0,3 \text{ V}$$

$$r_z \parallel R_B = \frac{r_z \cdot R_B}{r_z + R_B} = 9,8 \Omega$$

Prebojno dioda z $U_{z0} = 5,6\text{ V}$ in $r_z = 5\ \Omega$ želimo uporabiti za stabilizacijo enosmerne napetosti. Določite obseg je dopustnega spreminjanja vhodne napetosti, če je največji dopustni tok obremenitve diode $I_{z\max} = 20\text{ mA}$ in tok pri katerem dioda še zadovoljivo deluje kot stabilizator $I_{z\min} = 1\text{ mA}$. Določite obseg spreminjanja izhodne napetosti.
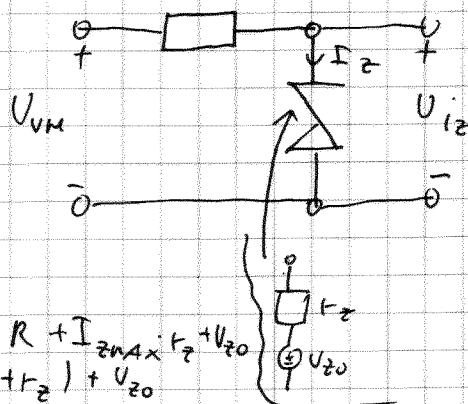
$$\begin{aligned} U_{z0} &= 5,6\text{ V} \\ r_z &= 5\ \Omega \\ I_{z\max} &= 20\text{ mA} \\ I_{z\min} &= 1\text{ mA} \\ R &= 220\ \Omega \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} U_{VH\max} &= I_{z\max} \cdot R + I_{z\max} \cdot r_z + U_{z0} \\ &= I_{z\max} (R + r_z) + U_{z0} \\ &= 7,05\text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_{VH\min} &= I_{z\min} \cdot R + I_{z\min} \cdot r_z + U_{z0} \\ &= I_{z\min} (R + r_z) + U_{z0} = 5,825\text{ V} \end{aligned}$$

$$\Delta U_{VH} = U_{VH\max} - U_{VH\min} = 2,025\text{ V}$$

$$1.) \Delta U_{IzH} = \frac{r_z}{r_z + R} \cdot \Delta U_{VH} =$$


$$2.) \Delta U_{IzH} = U_{IzH\max} - U_{IzH\min} = 0,065\text{ V}$$

$$U_{IzH\max} = r_z \cdot I_{z\max} + U_{z0} = 5,65\text{ V}$$

$$U_{IzH\min} = r_z \cdot I_{z\min} + U_{z0} = 5,605\text{ V}$$

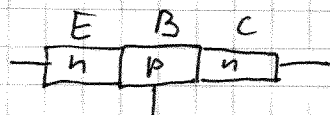
04.05.2009

Shematično narišite pretez strukture npn tranzistorja in prikažite pomenbovne komponente tokov v aktivnem področju delovanja. Narišite tudi poteke energijskih nivojev v danem tranzistorju.





aktivno podr.

npr

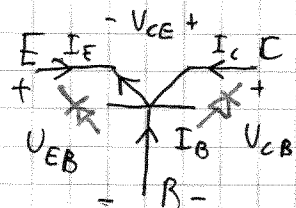

EB spoj prevodno
CB spoj zaporno

V_{EB} negativna
 V_{CB} pozitivna

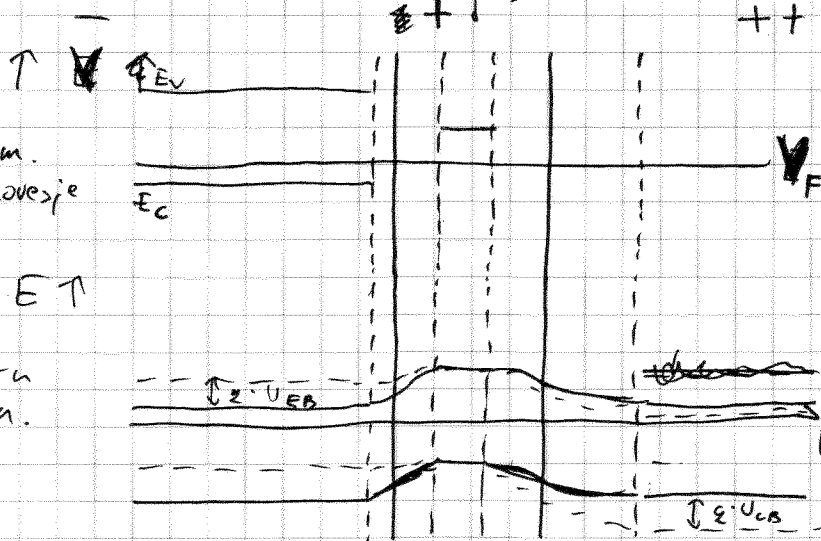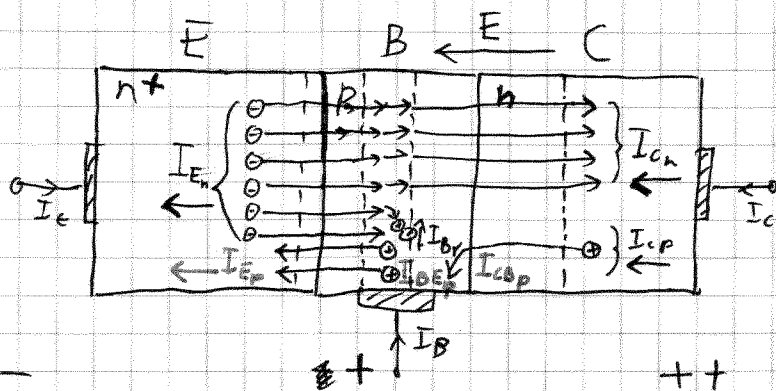

D.N.

— term. favn.
--- akt. podr.
 $E = -q \cdot V$

Ferm. nivo samo za term. favn. Za aktivno ne risemo

N_{pB} tranzistor ima kratko spojon kolektorško - bazi spoj. Zapišite $I(U)$ karakteristiko take dobljenega dvopola in jo primerjajte s karakteristiko pn diode.

n pn

$$N_{DE} = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_{AB} = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$\tau_n = 3,12 \text{ ns}$$

$$\mu_n = 1248 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}}$$


$$A = 2 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^2$$

$$W = 1 \mu\text{m} - \text{debelina baze}$$

$$W \ll L_n \text{ (baza tanka)}$$

pn dioda

n. plust = enaki par. kot emitor $\{N_D = N_{DE}$
p plust = enaki —||— baza, razen $\{N_A = N_{AB}$

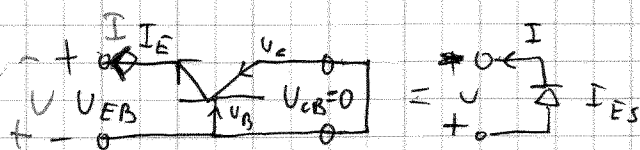

1. Ebers-Moll model

~~pn pn~~ n pn

$$-I_E = I_{ES} (e^{\frac{V_{EB}}{V_T}} - 1) - \alpha_R I_{CS} (e^{\frac{V_{CB}}{V_T}} - 1)$$

$$I = I_{ES} (e^{\frac{V}{V_T}} - 1) \text{ kot dioda}$$

$$I_{ES} = A \cdot q \cdot n_i^2 \cdot \left(\frac{D_{pe}}{L_{pe} W_{DE}} + \frac{D_{nb}}{W N_{AB}} \right) = 1 \mu\text{A}; D_{nb} = V_T \mu_n$$




$W \ll L_n \quad N_{DE} \gg N_{AB}$

$$I = I_S (e^{\frac{V}{V_T}} - 1); I_S = A \cdot q \cdot n_i^2 \cdot \left(\frac{D_p}{N_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A} \right) =$$

$N_D \gg N_A$

$$\frac{I_S}{I_{ES}} = \frac{A \cdot q \cdot n_i^2 \cdot \left(\frac{D_n}{L_n N_A} \right)}{A \cdot q \cdot n_i^2 \cdot \left(\frac{D_{nb}}{W N_{AB}} \right)} = \frac{W}{L_n} = \frac{1 \mu\text{m}}{100 \mu\text{m}} = \frac{1}{100} \quad I_{ES} = 100 I_S$$

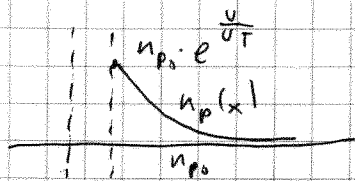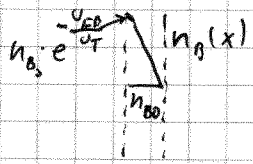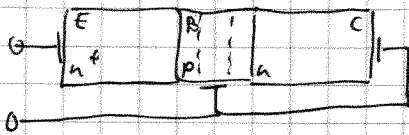$L_n = \sqrt{D_n \tau_n} = \sqrt{\mu_n V_T \tau_n} = 100 \mu\text{m}$



$$j_0 \propto \frac{dn}{dx}$$


11.5.09

- Izračunajte pri kateri napetosti U_{CE} se bo delovna točka tranzistorja nahajala ravno na meji med aktivnim in področjem nasičenja.

$$I_E = 1 \text{ mA}$$

$$R_C = 5,6 \text{ k}\Omega$$

$$\alpha_F = 0,98$$

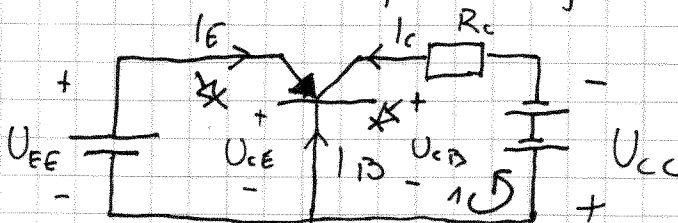

pnp	EB	CB	
ah. pod.	prev.	zap	
	$U_{EB} > 0$	$U_{CB} < 0$	MEJA $U_{CB} = 0$
podr. nas.	prev.	prev	
	$U_{EB} > 0$	$U_{CB} > 0$	

$$1: U_{CC} + I_C R_C + U_{CB} = 0$$

$$U_{CC} = -I_C R_C - U_{CB}$$

$\uparrow$ podan $\uparrow$ $\emptyset$ izčemo I_C

$$2. \text{ Ebers-Moll: pnp: } I_C = -\alpha_F I_E + I_{CO} \left(e^{\frac{U_{CB}}{U_T}} - 1 \right)$$

$$I_C = -0,98 \cdot I_E = -0,98 \text{ mA}$$

$$U_{CC} = -(-0,98 \text{ mA}) 5,6 \text{ k}\Omega$$

$$U_{CC} = 5,488 \text{ V}$$

- Izračunajte napetosti in tokove npn tranzistorja v orientaciji = skupno bazo v aktivnem področju delovanja.


$$\beta_F = 99$$

$$I_{CS} = 1 \text{ pA}$$

$$\alpha_R = 0,8$$

$$I_E = -2 \text{ mA}$$

$$U_{CB} = 2 \text{ V}$$

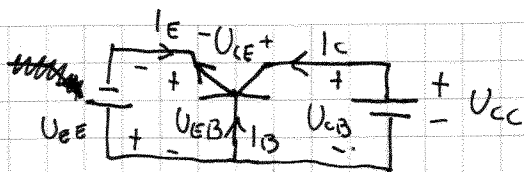

$$I_B \quad I_C \quad I_E \quad U_{EB} \quad U_{CE} \quad U_{CB} \checkmark$$

$$I_B + I_C + I_E = 0$$

$$U_{EB} - U_{CB} + U_{CE} = 0$$

1. Ebers Mollou model:

$$\text{pnp: } I_E = I_{ES} \left(e^{\frac{U_{EB}}{U_T}} - 1 \right) - \alpha_R I_{CS} \left(e^{\frac{U_{CB}}{U_T}} - 1 \right) \quad \xrightarrow{I_F}$$

$$\text{npn } I_C = -\alpha_F I_{ES} \left(e^{\frac{U_{EB}}{U_T}} - 1 \right) + I_{CS} \left(e^{\frac{U_{CB}}{U_T}} - 1 \right) \quad \xrightarrow{I_R}$$

za npn damo negativno. $\downarrow -I_E$

$$\alpha_F I_{ES} = \alpha_R \cdot I_{CS}$$

$$I_{ES} = \frac{\alpha_R I_{CS}}{\alpha_F} = *$$

$$\alpha_F = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1}$$

$$\alpha_F = 0,99$$

$$* = \frac{0,8 \cdot 1 \mu A}{0,99} = 0,808 \mu A$$

$$-U_{EB} = U_T \ln \frac{-I_E}{I_{ES}} = 0,555 V \rightarrow U_{EB} = -0,555 V$$

$$U_{CE} = -U_{EB} + U_{CB}$$

$$= 0,555 V + 2 V = 2,555 V = U_{CE}$$

$$-I_c = -\alpha_F (-I_E) = 0,99 \cdot 2 \text{ mA} = -1,98 \text{ mA}$$

$$I_B = -I_c - I_E = -1,98 \text{ mA} + 2 \text{ mA} = 0,02 \text{ mA}$$

- Za dano vezje z bipolarnim tranzistorjem določite vrednost upora R_B tako, da bo napetost U_{CE} enaka $U_{CC}/2$. Pri izračunu predpostavite, da je napetost $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$


$$U_{CE} = \frac{U_{CC}}{2}$$

$$U_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

$$\alpha_F = 0,99$$

$$U_{BB} = U_{CC} = 12 \text{ V}$$

$$R_c = 1 \text{ k}\Omega$$

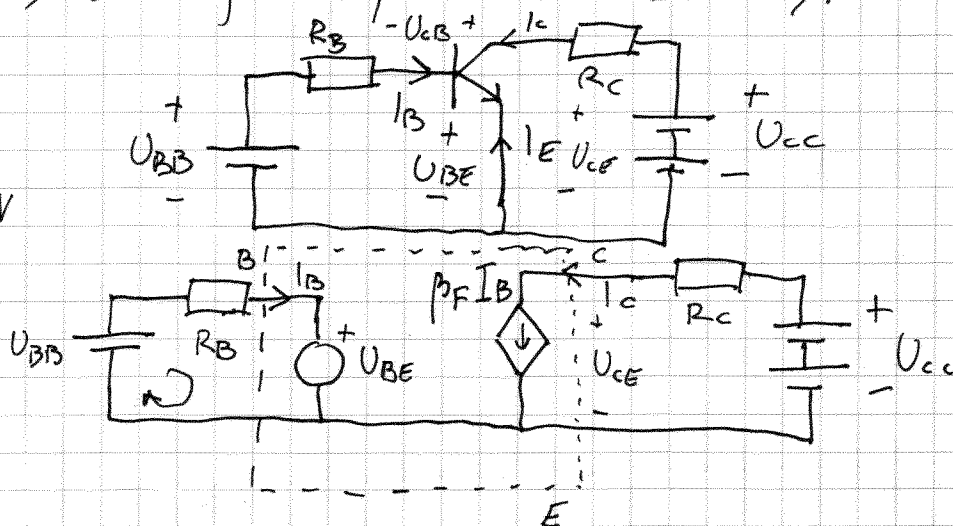

$$U_{CE} = \frac{U_{CC}}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ V}$$

$$U_{RC} = 6 \text{ V}$$

$$I_c = U_{RC} / R_c = 6 \text{ V} / 1 \text{ k}\Omega = 6 \text{ mA}$$

$$I_B = I_c / \beta_F = 60,6 \mu\text{A}$$

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} = 99$$

$$\textcircled{1} I_B R_B + U_{BE} - U_{BB} = 0$$



$$-R_B = \frac{U_{BB} - U_{BE}}{I_B} = \frac{12 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{0,0606 \text{ mA}} = 186,45 \text{ k}\Omega$$

MANJKA 11.05.

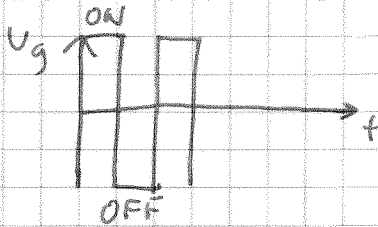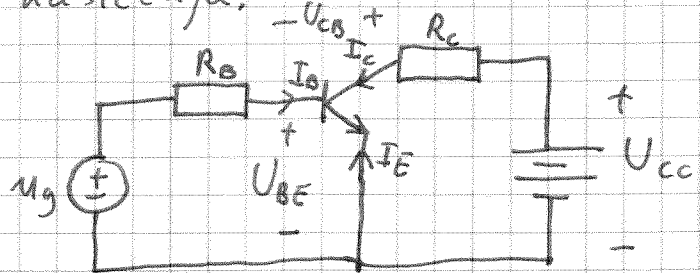18.05.2009

V danem vezju (tranzistor kot stikalo) izračunajte velikost premenne upornosti pri kateri bo tranzistor v shladenem stanju (ON) ravno na meji med aktivnim področjem in področjem nasičenja.


$$\begin{aligned} I_B &= 30 \mu A \text{ (tranz. "ON")} \\ U_{CC} &= 5 V \\ \beta_F &= 99 \\ I_{ES} &= 10^{-14} A \end{aligned}$$



meja akt./nas $\rightarrow U_{CB} = 0$

$$\begin{aligned} R_C \cdot I_C + U_{CE} - U_{CC} &= 0 \\ R_C &= \frac{U_{CC} - U_{CE}}{I_C} = \frac{U_{CC} - (U_{CB} + U_{BE})}{I_C} = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{I_C} = * \end{aligned}$$

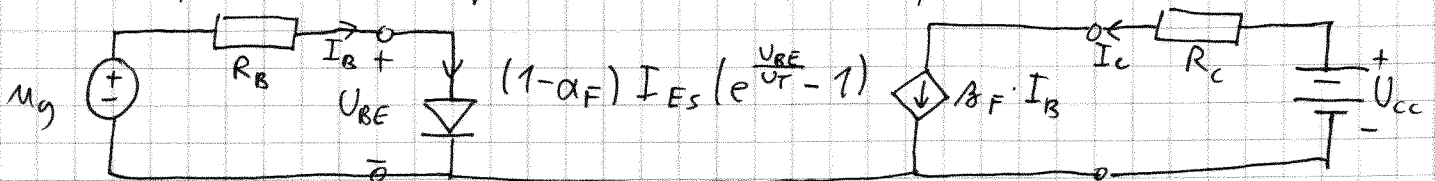Poenostavljen model za npn tr. v akt. področju v orien. s skupnim emitor.




$$I_C = \beta_F I_B = 99 \cdot 30 \mu A = 3 \text{ mA}$$

$$I_B = (1 - \alpha_F) \cdot I_{ES} (e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} - 1)$$

$$U_{BE} = U_T \cdot \ln \frac{I_B + (1 - \alpha_F) I_{ES}}{(1 - \alpha_F) I_{ES}} = 0,678 V ; \alpha_F = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} = 0,99$$
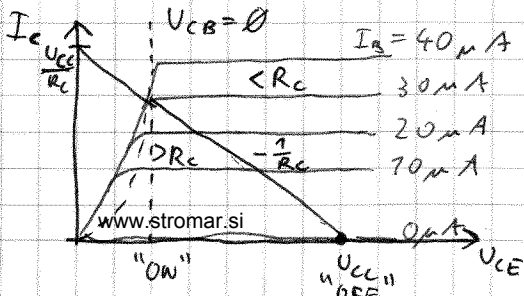
$$* = \frac{5V - 0,678V}{3 \text{ mA}} = 1,44 \text{ k}\Omega ; \text{ del., uporovna premica } I_C = -\frac{1}{R_C} U_{CE} + \frac{U_{CC}}{R_C}$$




Določite enosmerni emitorski tok, da bo napetostno ojačanje ojačevalnika majhnih nizkofrekvenčnih signalov s tranzistorjem v orientaciji s skupno bazo v aktivnem področju enako 200.

NF

$$A_u = 200$$

$$\alpha_{FE} = \alpha_o = 0,99$$
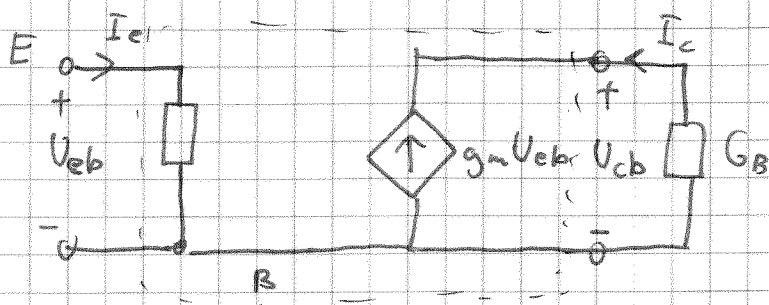
$$G_B = 1 \text{ mS } (1 \text{ k}\Omega)$$



$$A_u = \frac{V_{cb}}{V_{eb}} = \frac{g_m V_{eb}}{V_{eb} G_B} = \frac{g_m}{G_B} \quad ; \quad g_e = \frac{I_E}{U_T} \quad \text{enosmeren del točka}$$

$$g_m = \frac{I_c}{U_T} = \alpha_o \cdot g_e$$

$$A_u = \frac{\alpha_o \cdot I_c}{U_T \cdot G_m} \Rightarrow I_E = \frac{A_u \cdot U_T \cdot G_B}{\alpha_o} = 5,2 \text{ mA}$$

S pomočjo narisane inkrmentalne modela bipolarnega tranzistorja izračunajte izhodno napetost V_{ce} pri znani napetosti generatorja majhnih signalov na vходу


$$U_g = 100 \text{ mV}$$

$$I_E = 1 \text{ mA}$$

$$R_B = 4,7 \text{ k}\Omega$$

$$\alpha_o = 0,98$$

$$R_c = 1 \text{ k}\Omega$$

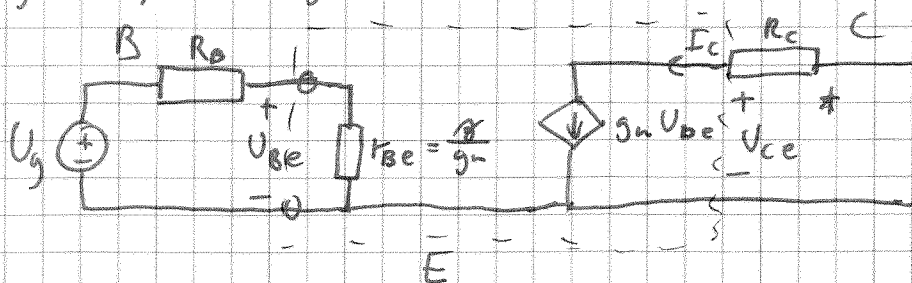


$$U_{be} = \frac{r_{be}}{r_{be} + R_B} U_g = 21,44 \text{ mV}$$

$$V_{ce} = -0,819 \text{ V}$$

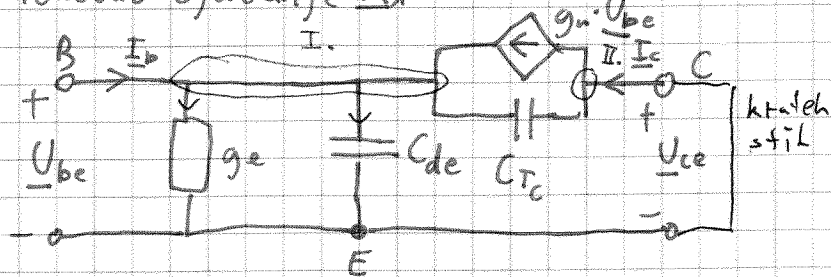25.05.2009

Za bipolarni tranzistor v aktivnem področju in orientaciji s skupnim emitorjem določite adimenzionalne četverpolne parametre y_{ij} pri podani frekvenci $\omega = 10^8 \text{ rad/s}$ (15,9 MHz) in določite krathostično tokovno ojačanje A_i

$$\begin{aligned}\omega &= 10^8 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (15,9 \text{ MHz}) \\ \alpha_F(\omega=0) &= \alpha_0 = 0,99 \\ g_e &= 40 \text{ mS} \quad (g_e = \frac{I_E}{U_T}) \\ C_{de} &= 100 \text{ pF} \\ C_{Tc} &= 10 \text{ pF}\end{aligned}$$



$$I_b = y_{11} U_{be} + y_{12} U_{ce}$$

$$I_c = y_{21} U_{be} + y_{22} U_{ce}$$

$$I.: \quad I_b - U_{be} \cdot g_e - U_{be} - j\omega C_{de} + g_m U_{be} - (U_{be} - U_{ce}) \cdot j\omega C_{Tc} = 0$$

$$I_b = \underbrace{U_{be} (g_e - g_m + j\omega (C_{de} + C_{Tc}))}_{y_{11}} - \underbrace{U_{ce} \cdot j\omega C_{Tc}}_{y_{12}}$$

$$II.: \quad I_c - g_m U_{be} + (U_{be} - U_{ce}) j\omega C_{Tc} = 0$$

$$I_c = \underbrace{(g_m - j\omega C_{Tc}) U_{be}}_{y_{21}} + \underbrace{j\omega C_{Tc} U_{ce}}_{y_{22}}$$

$$g_m = \alpha_0 \cdot g_e = 39,6 \text{ mS}$$

$$y_{11} = 0,4 \text{ mS} + j11 \text{ mS}$$

$$y_{12} = -j1 \text{ mS}$$

$$y_{21} = 39,6 \text{ mS} - j1 \text{ mS}$$

$$y_{22} = j1 \text{ mS}$$

$$A_i = \frac{-I_c}{I_b} = - \frac{y_{21} U_{be} + y_{22} U_{ce}}{y_{11} U_{be} + y_{12} U_{ce}} = - \frac{y_{21}}{y_{11}} = - \frac{\alpha_0 g_e - j\omega C_{Tc}}{(1 - \alpha_0) g_e + j\omega (C_{de} + C_{Tc})} =$$

$$\omega = 0: \quad A_i = \frac{-\alpha_0 g_e}{(1 - \alpha_0) g_e} = - \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0} \Rightarrow |A_i| = 99$$

$$\omega = 10^8 \text{ rad/s}: \quad A_i = -(10,0396 - j3,599)$$

$$|A_i| = \sqrt{10,0396^2 + 3,599^2} \approx 10,7$$


Frekvenčna karakteristika tokovnega ojačanja

$\beta(f)$ - skupni emitor
 $\alpha(f)$ - skupna baza

$$|\beta(f)| = \beta(f) \quad |\alpha(f)| = \alpha(f)$$

$$f_A = 1 \text{ MHz} \quad \beta(f_A) = 70$$

$$\beta_0, \alpha_0, f_T, f_\alpha = ?$$

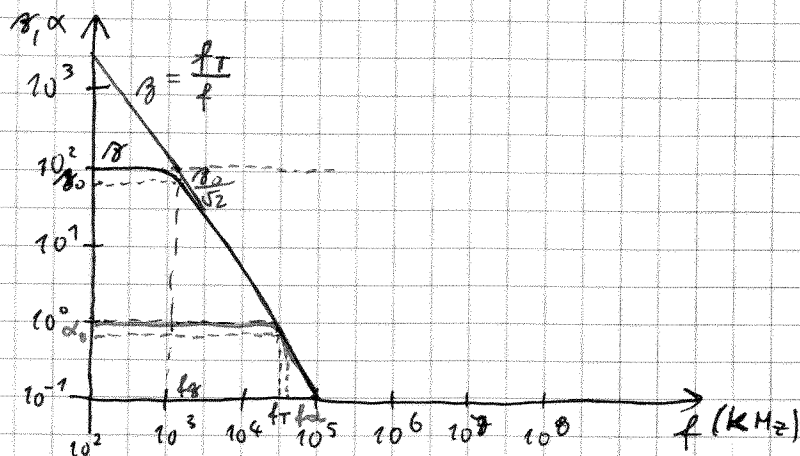

$$\beta_0 \Rightarrow \beta(f_\beta) = \frac{\beta_0}{\sqrt{2}} \Rightarrow \beta_0 = \sqrt{2} \cdot \beta(f_A) = \underline{\underline{99}}$$

$$\alpha_0 = \frac{\beta_0}{1 + \beta_0} = 0,99$$

Produkti parov β in f ali α in f , ki predstavljajo točke na premici $\frac{f_T}{\beta} = \frac{f_T}{f}$ so enaki po vrednosti.

$$\beta_0 \cdot f_\beta = 1 \cdot f_T$$

$$f_T = \beta_0 \cdot f_A = 99 \cdot 1 \text{ MHz} = \underline{\underline{99 \text{ MHz}}}$$

$$\alpha_0 f_\alpha = 1 \cdot f_T \quad \alpha_0 \cdot f_\alpha = \frac{1 \cdot f_T}{\beta_0 f_A} \quad f_\alpha = \frac{f_T}{\alpha_0} = \frac{\beta_0 \cdot f_A}{(1 - \alpha_0) \alpha_0} = \frac{f_A}{1 - \alpha_0} = 100 \text{ MHz}$$

- Spojni FET: pri kateri napetosti U_{DS} pride do zadržanitve kanala spojnega FET tranzistorja. Izračunajte tudi največji tok nasičenja I_{DSS} .


$$U_{GS} = -1V$$

$$P_n = 4,64 \Omega \text{ cm}$$

$$D = 4,85 \mu\text{m}$$

$$I_{DS}|_{U_{GS}} = 2,25 \mu\text{A}$$

debelina kanala

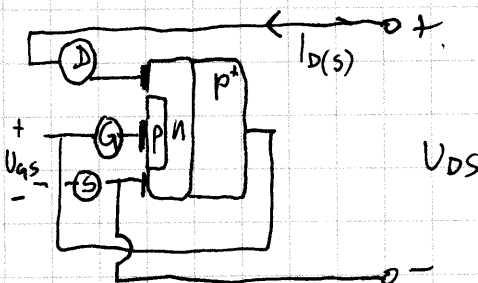


$$\mu_n = 1345 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$U_D = 0,7 \text{ V}$$



napetost prežipnjenja

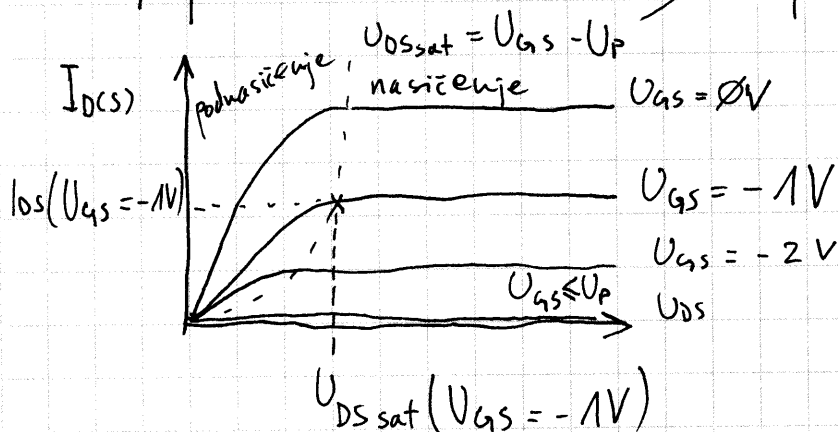

$$U_{DS,sat}(U_{GS} = -1V) = -1V - U_P$$

$$U_P = U_D - \frac{q N_D D^2}{8 \epsilon_s} \rightarrow U_P = -4V$$

$$P_n = \frac{1}{q \mu_n N_D} \rightarrow N_D = \frac{1}{P_n q \mu_n} = 10^{15} / \text{cm}^3$$

$$U_{DSAT}(U_{GS} = -1V) = -1V - U_P = \underline{\underline{3V}}$$

$$I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P} \right)^2$$

$$I_{DSS} = \frac{I_{DS} \leftarrow 2,25 \text{ mA}}{\left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P} \right)^2} = \boxed{4 \text{ mA}}$$

-1V -4V



- Za MOS tranzistor z induciranim n kanal in orientaciji s skupnim izvorom določite področje delovanja in diferencialne prevodnostne parametre g_{ij} v delovni točki A) $U_{GS} = 3 \text{ V}$ $U_{DS} = 2 \text{ V}$ B) $U_{GS} = 5 \text{ V}$ $U_{DS} = 2 \text{ V}$

$$R_D = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\mu_n \cdot C_o = 1 \text{ mA/V}^2$$

$$W/L = 2$$

$$U_T = 2 \text{ V}$$

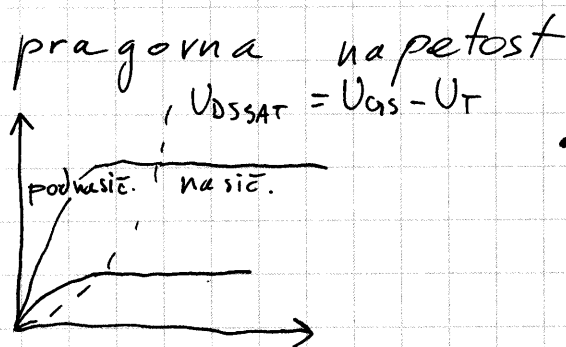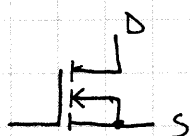

- Če $U_{DS} \geq U_{DSSAT}$, smo v področju nasičenja. Uporabimo enačbo za I_{DS} .
- Če $U_{DS} < U_{DSSAT}$, uporabimo enačbo za I_D .

A)

$$U_{DSSAT} = 3 \text{ V} - 2 \text{ V} = 1 \text{ V}$$

$$U_{DS} > U_{DSSAT} \rightarrow \text{smo v nasičenju} \rightarrow \text{uporabimo } I_{DS} \text{ enačbo}$$

↑ ↑
2V 1V

$$g_{11} = \left. \frac{\partial I_G}{\partial U_{GS}} \right|_{U_{DS} = \text{konst}} = \boxed{\emptyset} \quad I_G = \emptyset$$

$$g_{12} = \left. \frac{\partial I_G}{\partial U_{DS}} \right|_{U_{GS} = \text{konst}} = \boxed{\emptyset}$$

$$g_{21} = \left. \frac{\partial I_D(s)}{\partial U_{GS}} \right|_{U_{DS} = \text{konst}}$$

$$g_{22} = \left. \frac{\partial I_D(s)}{\partial U_{DS}} \right|_{U_{GS} = \text{konst}}$$

$$I_{DS} = \frac{C_o W \mu n}{2L} U_T^2 \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_T} \right)^2$$

$$I_{DS} = \frac{\mu n C_o W}{2L} (U_{GS} - U_T)^2$$


$$\frac{\partial I_{DS}}{\partial U_{GS}} = \frac{\mu n C_o W}{2L} 2(U_{GS} - U_T) = \boxed{2 \text{ mS}}$$

(odvisnost od I_{DS})

$$\sqrt{2 \mu n C_o \frac{W}{L} I_{DS}}$$

$$g_{22} = \boxed{\emptyset} \quad (\text{neodvisen od } U_{DS})$$

ojačanje:

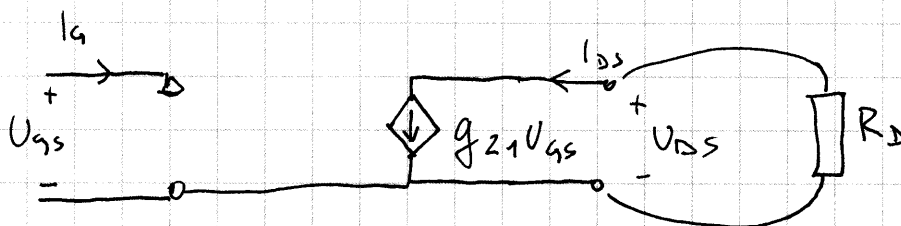

$$A_u = \frac{-g_{21} U_{GS} R_D}{U_{GS}} = \frac{U_{DS}}{U_{GS}} = -g_{21} R_D = \boxed{-20}$$

B) podnasitjenje (DN.) $g_{11} = g_{12} = \emptyset$
 $g_{21} = 4 \text{ mS}$
 $g_{22} = 2 \text{ mS}$

$$I_D = \frac{C_0 W \mu_n}{L} \left[(U_{GS} - U_T) U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right]$$

$$U_{GS} = 5 \text{ V} \quad U_{DS} = 2 \text{ V}$$

$$U_{DSSAT} = U_{GS} - U_T$$


$$U_{DSSAT} = 5 \text{ V} - 2 \text{ V} = 3 \text{ V} > U_{DS} = 2 \text{ V} \rightarrow \text{podnasitjenje}$$

$$I_G = \emptyset \rightarrow g_{11} = \partial I_G / \partial U_{GS} = \emptyset$$

$$g_{12} = \partial I_G / \partial U_{DS} = \emptyset$$

$$g_{21} = \frac{\partial I_D(s)}{\partial U_{GS}} = \frac{C_0 W \mu_n}{L} U_{DS} = 4 \text{ mS}$$
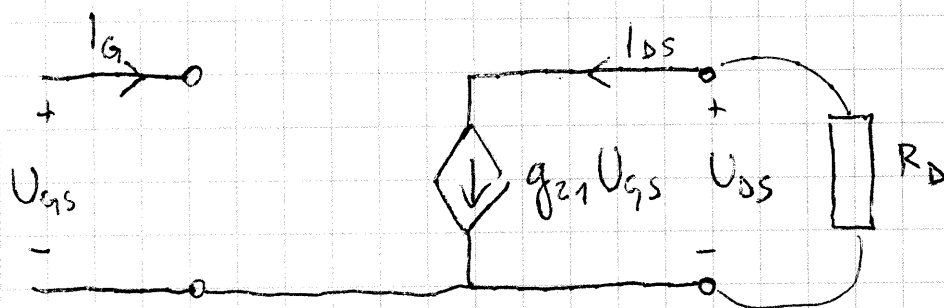
$$g_{22} = \frac{\partial I_D(s)}{\partial U_{DS}} = \frac{C_0 W \mu_n}{L} \left[U_{GS} - U_T - \frac{2 U_{DS}}{2} \right] = 2 \text{ mS}$$



$$A_u = \frac{U_{DS}}{U_{GS}} = \frac{-g_{21} U_{GS} R_D}{U_{GS}} = -g_{21} R_D = -20$$

