



Predmet:
Polprevodniška elektronika

Izvajalec:
doc. dr. Benjamin Lipovšek

Vrsta gradiva:
Zapiski avditornih vaj

Avtor:
Katja Mihalič

Študijsko leto:
2014/15




PE avditorne

benjamin.lipovsek, <http://lpro.fe.uni-lj.si>
 dodatno: Simon Sze


zbrane naloge iz prejšnjih let
 list z enačbami (net)
 skripta za lab. vaje

a) DVOPOLI ali enovhodni elementi (npr. dioda)

Boštjan Glažar (lab. vaje)

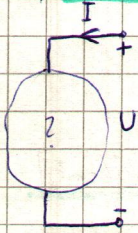


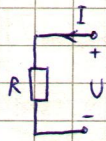$I(U)$
 $I = \varphi(U)$
 povezava med tokom in napetostjo




$$I = \frac{U}{R} = \frac{1}{R} U$$

b) ČETVEROPOLI ali dvovhodni elementi

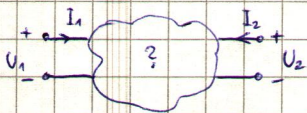

$$I_2 = \varphi(U_1, U_2) = \varphi(I_1, U_1) = \varphi(I_1, U_2)$$

eno veličino izrazimo z dvema veličinama

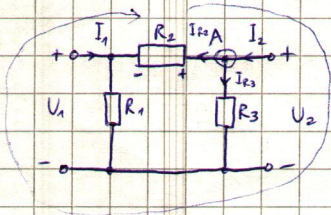

$I_2 = ?$ zapišimo voziščno enačbo



vsota tokov v vozl. je 0
 (tok, ki teče ven → minus)

$$\textcircled{A}: I_2 - I_{R_3} - I_{R_2} = 0$$


$$I_2 - \frac{U_2}{R_3} - \frac{U_2 - U_1}{R_2} = 0$$

$$I_2 = -\frac{1}{R_2} \cdot U_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) \cdot U_2$$


(linearna zveza)

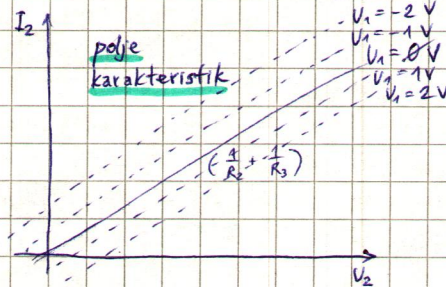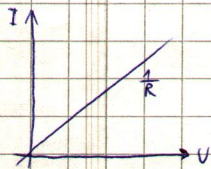

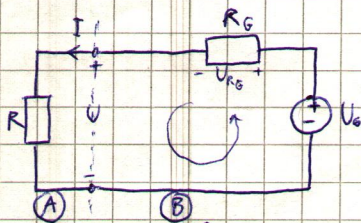(nap. ki je na isti strani kot tok)
 U_2 smo si izbrali kot neodv. spr.,
 U_1 pa kot parameter



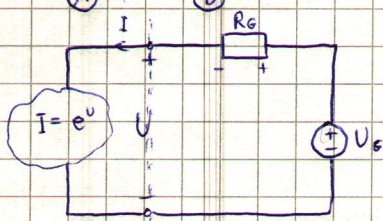zarčni enačba: $U - U_G + U_{RG} = 0$
 $R \cdot I - U_G + R_G \cdot I = 0$
 $I = \frac{U_G}{R + R_G}$




$$U - U_G + U_{RG} = 0$$


$$\ln I - U_G + R_G I = 0$$


$$\textcircled{A}: I = \frac{U}{R}$$
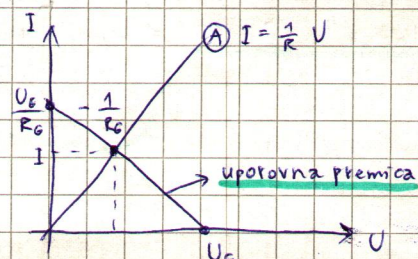
$$\textcircled{B}: I = \frac{U_G - U}{R_G} = -\frac{1}{R_G} U + \frac{U_G}{R_G}$$




franzistor

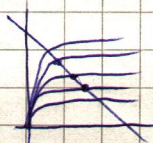

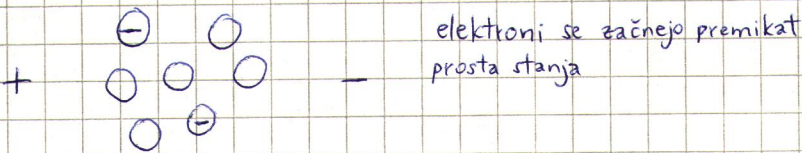

v izolatorju so vsa stanja zasedena

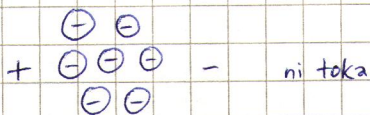


v polprevodniku pri abs. ničli



energijo rabim (temp., svetl.)

dobim koncentracijo prostih elektronov n [$1/cm^3$]
predstavljamo si, da se luknja premika = vrzel p [$1/cm^3$]

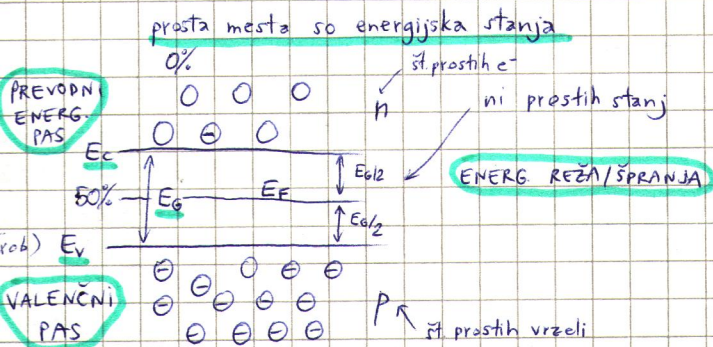prosta mesta gor in dol prispevajo k toku



$$n = N_c e^{-\frac{E_c - E_f}{kT}}$$

$$p = N_v e^{-\frac{E_f - E_v}{kT}}$$

E_f - Fermijev energ. nivo (obstaja 50% verjetnost, da najdemo e^-)

efekt. koncentracije prostih stanj

$T = 300\text{ K}$, $kT = 26\text{ meV}$

↳ enota za energijo

$1\text{ eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\text{ J} = 1.6 \cdot 10^{-19}\text{ J}$

vrednost energ. reže za silicij $E_g = 1.12\text{ eV}$

1.) INTRINZIČNI SILICIJ

$n_i = p_i$ (št. prostih e^- = št. prostih vrzeli) = 10^{10} cm^{-3} (pri $T = 300\text{ K}$)

$n_i p_i = n_i^2 = p_i^2$

Fermijev nivo leži na sredini energ. reže. $E_f = E_v + \frac{E_c - E_v}{2}$

neutrlnost! $\rho = 0 = -q \cdot n_i + q \cdot p_i = 0$

negat. naboj elektrina zaradi elektronov pozitiv. naboj zaradi vrzeli

2) DOPIRAN SILICIJ

na silo kreiramo proste e^- oz. vrzeli; vnašamo tujke

- dodajamo donorje (fosfor P - 5 e^- v zunanji orbitali) \rightarrow vsiljujem proste e^- n (-)
 (za selobj. puščajo:?)
 N_D - fiksni ioni (+), P^+

- akceptorji (bor B - 3 e^-) \rightarrow v silicij vnašajo proste vrzeli p (+)
 N_A - fiksni ioni (-), B^-

$$p \cdot n = n_i^2$$

$p \cdot n = \text{konst.}$
 produkt vedno konst.

! skupna koncentracija $\rho = q(-n + N_D + p - N_A) = 0$

Silicij je dopiran z aksept. primesmi, $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. Izr. konc. prostih nosilcev n in p in narišite energ. diagram!

izhodišče $\rho = q(-n + N_D + p - N_A) = 0$
 $-n + N_D + p - N_A = 0$
 znamenaj $\leq 10^3 \text{ cm}^{-3}$ in $\geq 10^{16} \text{ cm}^{-3}$
 oklestimo

$$n \cdot p = n_i^2 = 10^{20} \text{ cm}^{-3}$$

$$p = N_A, \quad p = 10^{16} \text{ cm}^{-3}, \quad n = \frac{n_i^2}{p} = 10^4 \text{ cm}^{-3}$$


p-Si (tip, ker prevladujejo proste vrzeli)

$$n = n_i e^{\frac{E_F - E_{Fi}}{kT}}$$

$$p = n_i e^{\frac{E_{Fi} - E_F}{kT}}$$

$$\rightarrow E_{Fi} - E_F = kT \cdot \ln\left(\frac{p}{n_i}\right) = 0,36 \text{ eV}$$

\hookrightarrow če je pozit. je p-tip

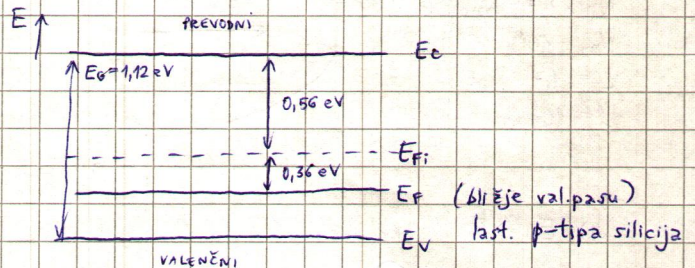

EL. TOKOVI V POLPREVODNIKU

- konduktivni tok

$$U = I \cdot R, \quad I = \frac{1}{R} \cdot U$$

$$J_{\text{kond}} = \sigma \cdot E_{el} \quad \left[\frac{A}{\text{cm}^2} = \frac{S}{\text{cm}} \cdot \frac{V}{\text{cm}} \right]$$

specif. prevodnost

$$J_{\text{kond}} = J_{\text{kond}, n} + J_{\text{kond}, p} = \sigma_n E_{el} + \sigma_p E_{el}$$

↑ zarađ. elektronov ↑ vrzeli

$$\sigma_n = q \cdot n \cdot \mu_n \quad \mu_n > \mu_p$$


$$\sigma_p = q \cdot p \cdot \mu_p$$

gibljivost elektronov

koncentracija prostih vrzeli \rightarrow višja bo prevodnost

Silicij je dopiran z akcept. primesmi s konc. $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. Kako dolg mora biti integrirani upor z debelino $d = 0,5 \mu\text{m}$ in širino $w = 1 \mu\text{m}$, da bo izkazoval upornost $R = 500 \text{ k}\Omega$.

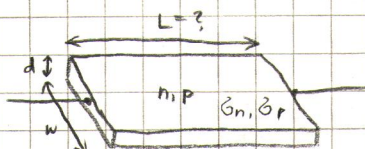$N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$
 $d = 0,5 \mu\text{m}$, $w = 1 \mu\text{m}$
 $R = 500 \text{ k}\Omega$
 $\mu_n = 1200 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
 $\mu_p = 400 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
 $L = ?$



$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{L}{d \cdot w} \quad * \quad !$$

$$L = R \cdot \sigma \cdot d \cdot w$$

$$\sigma = \sigma_p + \sigma_n = q \cdot p \cdot \mu_p + q \cdot n \cdot \mu_n = 0,641 \frac{\text{S}}{\text{cm}}$$



$\hookrightarrow p, n = ?$

$L = 16 \mu\text{m}$

$p \doteq N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ (prejšnja nal.)
 $n = 10^4 \text{ cm}^{-3}$


- difuzijski tok

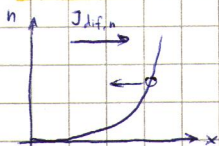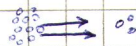nosilci prehajajo iz višje konc. k nižji, dokler ne bo izenačeno



nosilci prehajajo proti levi, ker se e^- , tok teče v desno
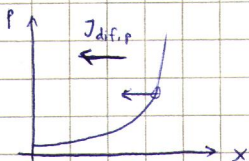
$$J_{\text{dif}} = J_{\text{dif},n} + J_{\text{dif},p}$$



$$J_{\text{dif},n} = q \cdot D_n \cdot \frac{dn}{dx}$$

odvisen od tega, kako hitro se konc. spreminja

$$J_{\text{dif},p} = -q \cdot D_p \cdot \frac{dp}{dx}$$


$$D = \frac{kT}{2} \cdot \mu$$

EINSTEINOVA RELACIJA

pri višji T, bo tudi D višji

Silicij je dopiran s porazd. akcept. primesmi. Izz. ugrajeno el. polje in narišite energ. diagram v termičnem ravnovesju!

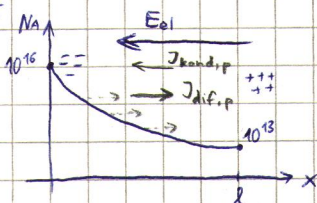$N_A(x) = N_{A0} \cdot e^{-\frac{x}{L}}$
 $N_{A0} = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$
 $L = 1,45 \mu\text{m}$
 $l = 10 \mu\text{m}$



privzamemo $p(x) \doteq N_A(x)$

1.) $E_{el} = ?$ termično ravnovesje (ni rezultatnih tokov)

$$J = 0 = J_{\text{konc},p} + J_{\text{dif},p} = 0$$

$$= q \mu_p p E_{el} - q D_p \frac{dp}{dx}$$

$$* E_{el} = \frac{kT}{2p} \cdot N_{A0} \left(-\frac{1}{L}\right) e^{-\frac{x}{L}} = -\frac{kT}{2L} = -179 \text{ V/cm}$$

$$E_{el} = \frac{D_p}{\mu_p p} \cdot \frac{dp}{dx} = \frac{kT}{2 \cdot p} \cdot \frac{dp}{dx}$$

$$E_{el} = \frac{kT}{2p} \cdot \frac{d}{dx} (N_{A0} \cdot e^{-\frac{x}{L}}) \quad *$$

energ. diagram

$$p(x) = p_i \cdot e^{\frac{E_F(x) - E_F}{kT}} \quad (\text{vedna velja})$$

$$\rightarrow (E_F = \text{konst})$$

$$J = 0$$

$$E_F(x) - E_F = kT \ln \left(\frac{p(x)}{p_i} \right)$$

$$E_F(x) - E_F = kT \ln \left(\frac{N_{A0} e^{-\frac{x}{L}}}{p_i} \right) =$$

$$= kT \ln \left(\frac{N_{A0}}{p_i} \right) - kT \frac{x}{L}$$


$$N = kx \quad (\text{lin. upadanje})$$

$$E_F(x=0) - E_F = 0,36 \text{ eV}$$

upada


$$E_F(x=l) - E_F = 0,18 \text{ eV}$$

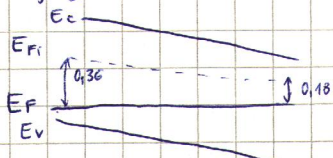najprej nariši E_F ! ker smo v term. ravn. (je horizontalen) simetrično ostala dva



POLPREVODNIŠKA DIODA

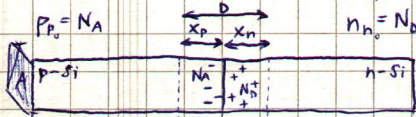Analiz. razmere v idealnem stopničastem pn-spoju v termičnem ravnovesju! $N_A = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$



intrinzični Fermi-nivo (sredina od E_{cp} , E_{cn})



TR

na stiku se zgodi proces difuzije vspostavi se el. polje difuzija, dokler E ne začne preprečevati okolica spoja = osiromašeno področje

a) Energ. diagram najprej Fermi-nivo E_F

$$N_A = P_p = p_i e^{\frac{E_{Fip} - E_F}{kT}}, \quad N_D = n_n = n_i e^{\frac{E_F - E_{Fin}}{kT}}$$

nivji zvezni, če je isti tip polprevodnika

b) Difuzijska napetost

obstaja potenc. razlika med nivji $\Delta P.E. = E_{Fip} - E_{Fin}$
 $\Delta P.E. = -q \cdot \Delta V = -q \cdot U_0$

$$-q \cdot U_0 = E_{Fip} - E_{Fin}$$

$$-q \cdot U_0 = E_{Fip} - E_F + E_F - E_{Fin} = (E_{Fip} - E_F) + (E_F - E_{Fin})$$

$$U_0 = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$$

$$U_T = 25.66 \text{ mV}$$

$$U_0 = 0.778 \text{ V}$$

vrednost narašča s tem, ko se pomikamo proti meji

c) Širina osirom. območja

$$\Rightarrow X_n = \sqrt{\frac{2\epsilon}{q} \frac{N_A}{N_D} \frac{U_0}{N_A + N_D}}, \quad X_p = \sqrt{\frac{2\epsilon}{q} \frac{N_D}{N_A} \frac{U_0}{N_A + N_D}}$$

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0, \quad \epsilon_r = 11.7 \text{ (za silicij)}$$

$$\epsilon = 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vcm}}$$

poenost.

$$X_n = \sqrt{\frac{2\epsilon}{q} \frac{U_0}{N_D}} = 1 \mu\text{m}$$

$$X_p = \sqrt{\frac{2\epsilon}{q} \frac{N_D}{N_A^2} \cdot U_0} = 1 \text{ nm}$$

razmere širin isto kot razmere dopiranja!

$$X_n N_D = X_p N_A$$

manj dop. → večja širina

$$D = X_p + X_n \approx X_n$$

kjer je manj dopiranja

d) El. polje

e) Koncentracija naboja

$$Q_p + Q_n = 0 \quad Q = \rho \cdot V$$

$$-q \cdot N_A \cdot A \cdot x_p + q \cdot N_D \cdot A \cdot x_n = 0$$

$$x_n N_D = x_p N_A$$

$$U_0 = \frac{1}{2} E_{el,max} \cdot D$$


ploščina ∇ sovpada z

El. polje: $\frac{dE_{el}}{dx} = \frac{\rho(x)}{\epsilon} \rightarrow dE_{el} = \frac{\rho(x)}{\epsilon} \cdot dx$
 $\int_{E_{el,max}}^0 dE_{el} = \int_0^{x_n} \frac{\rho(x)}{\epsilon} dx$

$$0 - E_{el,max} = \frac{q \cdot N_D}{\epsilon} (x_n - 0)$$

$$E_{el,max} = \frac{-q \cdot N_D \cdot x_n}{\epsilon} = \frac{q \cdot N_A \cdot x_p}{\epsilon}$$

na diodo priključimo zunanjo napetost

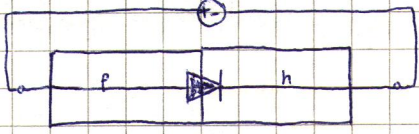

a) brez vzbujaanja

$$U = 0$$

$$\Delta PE = -q \cdot U_0$$

b) prevodna smer (priključimo pozit. nap.)

$$U = +U_F > 0$$

$$\Delta PE = -q(U_0 - U_F) \quad \text{forward}$$

c) zaporna smer (-||- neg.) → tudi če ne piše reverse

$$U = -U_R < 0 \quad \text{MINUS!}$$

$$\Delta PE = -q(U_0 + U_R)$$


iz. prebojno nap. U_{BR} , če je preb. el. polj. jakost 450 kV/cm.

$$N_A = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$E_{el, BR} = 450 \text{ kV/cm}$$

$$U_{BR} = ?$$

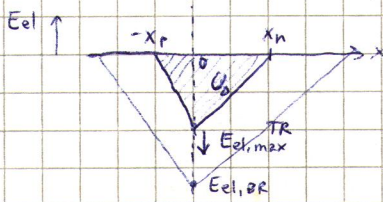

(reverzno) z zaporno napetostjo dodatno ojačuje el. polje
širina osiromaš. območja se tudi povečuje
BR - break down

$$U_0 = \frac{kT}{q} \cdot \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) = 0.84 \text{ V}$$

$$|E_{el, max}^{TR}| = \frac{q \cdot N_D \cdot x_n^{TR}}{\epsilon} = \frac{q \cdot N_A \cdot x_p^{TR}}{\epsilon}$$

$$E_{el, BR} = \frac{q \cdot N_D \cdot x_n^{BR}}{\epsilon} = \frac{q \cdot N_A \cdot x_p^{BR}}{\epsilon}$$

$$x_n^{BR} = \sqrt{\frac{2\epsilon}{q} \cdot \frac{N_A}{N_D} \cdot \frac{U_0 + U_{BR}}{N_A + N_D}}$$

$$U_{BR} = \frac{\epsilon}{2q \cdot N_D} \cdot E_{el, BR}^2 - U_0 = 624 \text{ V}$$

$$U_0 = \frac{1}{2} E_{el, max}^{TR} \cdot D^{TR} \quad ; \quad U_0 + U_{BR} = \frac{1}{2} E_{el, BR} \cdot D_{BR}$$

sovpada s ploščino Δ pl. velikega Δ

preb. nap. odvisna od šibkeje dopiranege področja

iz. tok diode pri nap. $\pm 0.7 \text{ V}$!

$$I(U = +0.7 \text{ V}, -0.7 \text{ V})$$

$$N_A = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$U_0 = 0.84 \text{ V}$$


$$\mu_n = 1200 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$\mu_p = 300 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$\tau_n = 0.1 \text{ ns}$$

$$\tau_p = 0.1 \text{ ns}$$

$$A = 10^{-9} \text{ cm}^2$$

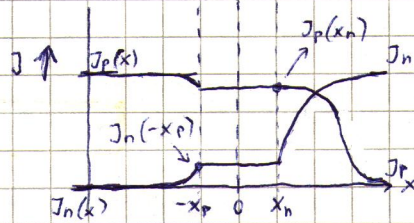

var. rom. obm. sta pribl. konst.

$$J(x) = J_p(x) + J_n(x) = J_p(x_n) + J_n(-x_p)$$

$$J = n_i^2 q \left(\frac{D_n}{L_n N_A} + \frac{D_p}{L_p N_D} \right) (e^{\frac{U}{U_0}} - 1)$$

(na listu!)

skupna gostota (tok) odvisna od manjšinskih nosilcev

$$D = \frac{kT}{q} \cdot \mu$$

$$L = \sqrt{D \cdot \tau}$$


$$I = J \cdot A$$

$$I_s = J_s \cdot A = 1.44 \cdot 10^{-15} \text{ A}$$

$$I(U = +0.7 \text{ V}) = 0.71 \text{ mA}$$

$$I(U = -0.7 \text{ V}) = -1.44 \cdot 10^{-15} \text{ A}$$

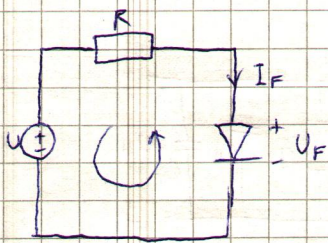ber. nap. na diodi s pomočjo danega linearnega nadomestnega modela!




$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

$$U = 5 \text{ V}$$

dioda ista kot prej

$$U - U_F - R \cdot I_F = 0$$
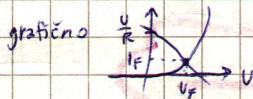
$$U - U_T \ln\left(\frac{I_F}{I_S} + 1\right) - R \cdot I_F = 0$$




izpiti ✓



nadomestni lin. model

$$R_D = 8 \Omega$$

$$U_0 = 0.7 \text{ V}$$

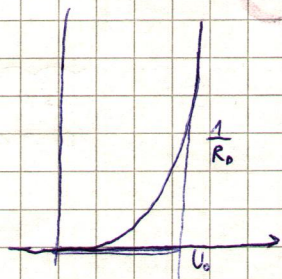

2 odreka

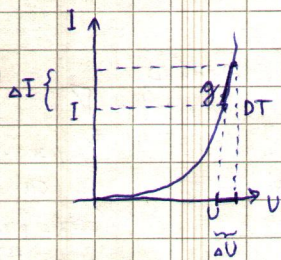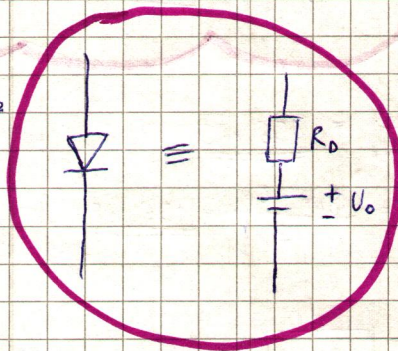

$$I(U)$$


$$I(U + \Delta U) = I(U) + \Delta I$$

- česta ΔU , ΔI majhna $\rightarrow \Delta I = g_D \Delta U$

če imamo frekv. nihanje, izkazuje tudi parazitno kapacit.


Določite malosignalni (inkrem.) model diode pri $f = 5 \text{ kHz}$ za dve enosm. nap. $U_1 = +0.7 \text{ V}$, $U_2 = -10 \text{ V}$

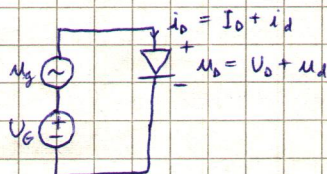- $f = 5 \text{ kHz}$
- $U_1 = +0.7 \text{ V}$
- $U_2 = -10 \text{ V}$
- $N_A = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$
- $N_D = 7 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$
- $A = 10^{-4} \text{ cm}^2$
- $D_p = 12.5 \text{ cm}^2/\text{s}$
- $\tau_p = 2 \text{ ps}$



male črke - izmenični signali

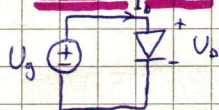a) DC analiza (vezje rešimo za primer enosm. signalov) $u_g \rightarrow 0$



dobimo DELOVNO TOČKO

1) $U_D = +0.7 \text{ V}$
 $I_D = 4 \text{ mA}$

2) $U_D = -10 \text{ V}$
 $I_D = -5.72 \cdot 10^{-15} \text{ A}$
 \rightarrow ko podatek manjka $\times D$

1.) $U_G = +0.7 \text{ V}$

$$U_D = U_G = +0.7 \text{ V}$$

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{U_D}{U_T}} - 1 \right) = A \cdot n_i^2 q \left(\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A} \right) \left(e^{\frac{U_D}{U_T}} - 1 \right)$$

$$I_S = 5.72 \cdot 10^{-15} \text{ A}$$

$$I_D = 4 \text{ mA}$$

2.) $U_G = -10 \text{ V}$



$$U_D = U_G = -10 \text{ V}$$

$$I_D = -I_S$$

2. del... b)

$$U_G \rightarrow 0$$

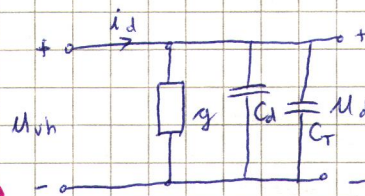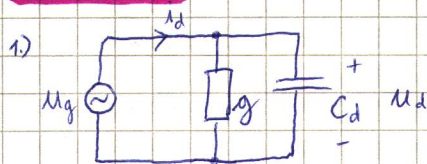b) AC analiza (izklopimo enosm. vire), namesto diode uporabimo inkrementalni model (nadomestimo)




ZAPOMNI
SI!

kako visoka je frekvenca?
 $\omega \cdot \tau_p = 2\pi f \cdot \tau_p = 0,06$
 $\left\{ \begin{array}{l} \ll 1 \text{ Nizke f.} \\ \gg 1 \text{ visoke f.} \end{array} \right.$

diferenc. prevodnost
 $U > 0 \rightarrow g$
 $U < 0 \rightarrow g + C_d$ negat.
 difuz. kapacit.
 spojna kapacit.

$$g_{NF} = \frac{I_D}{U_T} = 156 \text{ mS}$$
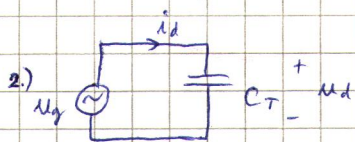
$$C_{d,NF} = \frac{g_{NF} \cdot \tau_p}{2} = 156 \text{ nF}$$



(v zaporni smeri
le \$C_T\$ člen)

$$C_T = \epsilon \frac{A}{D}$$

širina \$D = X_n = \sqrt{\frac{2\epsilon \cdot N_A}{q} \frac{U_d - U_T}{N_A + N_D}} = 4,4 \mu\text{m}\$ del. točka se pojavi v členu \$D\$ enote!

$$U_{dif} = U_T \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) = 0,76 \text{ V}$$

$$C_T = 22,7 \text{ pF}$$

ponovadi
cm
(ostalo pretvori
v cm!!)

isti postopek bo pri tranzistorjih!

KOLOKVIJ

iz spec. prev. vzorca v temi in pri osvetlitvi!

$$N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_D = 5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$\mu_p = 400 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$\mu_n = 1200 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

a) brez osvetlitve

$$p - N_A - n + N_D = 0$$

izhodišče!

zanemarimo ali ne? če ne več: $p \cdot n = n_i^2$

$$p - N_A - \frac{n_i^2}{p} + N_D = 0$$

$$p^2 + (N_D - N_A)p - n_i^2 = 0$$

$$p = \frac{N_A - N_D}{2} \left[1 \pm \sqrt{1 + \left(\frac{2n_i}{N_A - N_D}\right)^2} \right]$$

$$p = 5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3} = N_A - N_D$$

$$n = 2 \cdot 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

(lahko bi zanemarili že na začetku)

$$G_0 = q(p_0 \mu_p + n_0 \mu_n) = q \cdot p \cdot \mu_p = 0,32 \frac{\text{S}}{\text{cm}}$$

\$p_0\$ - konc. brez osvetlitve

b) osvetlitev

$$\Delta p = \Delta n = 2 \cdot p_0$$

$$G = q((p_0 + \Delta p)\mu_p + (n_0 + \Delta n)\mu_n) = q(3 \cdot p_0 \cdot \mu_p + 2 \cdot p_0 \cdot \mu_n) = 2,88 \frac{\text{S}}{\text{cm}}$$

prevodnost se poveča

- Kolikšna je lahko min. vrednost spojne kapac., ki jo izkazuje zaporno pol. dioda, če je njena prebojna trdnost 10^5 V/cm .

$$C_{Tmin} = \epsilon \frac{A}{D_{max}}$$

odvisen od zaporne nap.

$$\begin{aligned} E_{BR} &= 10^5 \text{ V/cm} \\ N_A &= 10^{18} \text{ cm}^{-3} \\ N_D &= 10^{16} \text{ cm}^{-3} \\ A &= 10^{-3} \text{ cm}^2 \\ C_{Tmin} &= ? \end{aligned}$$

max. širino dosežemo v točki preboja!


$$D_{max} \approx V_{Rmax} = V_{BR}$$

$$D_{max} = X_{nmax} + X_{pmax} = X_{nmax} = \frac{\epsilon \cdot E_{BR}}{q \cdot N_D} = \frac{6 \cdot 25 \cdot 10^{-5} \text{ cm}}{1}$$

$$C_{Tmin} = \epsilon \frac{A}{X_{nmax}} = 16 \text{ pF}$$

NI NA LISTU!


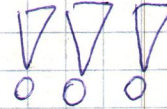
$$E_{BR} = \frac{q \cdot N_D \cdot X_{nmax}}{\epsilon} = \frac{q \cdot N_A \cdot X_{pmax}}{\epsilon}$$



- Izr. nap. na zunanjih sponkah diode!

fok preko diod, $I_F = 1 \text{ mA}$
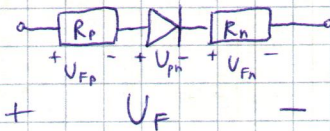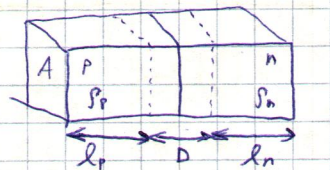
$$\begin{aligned} I_S &= 10^{-12} \text{ A} \\ l_n &= 10^{-2} \text{ cm} \\ l_p &= 5 \cdot 10^{-2} \text{ cm} \\ S_p &= 0.1 \text{ cm}^2 \\ S_n &= 0.04 \text{ cm}^2 \\ A &= 10^{-4} \text{ cm}^2 \\ V_F &= ? \end{aligned}$$



$$I_F = I_S \left(e^{\frac{V_{pn}}{V_T}} - 1 \right)$$

$$V_{pn} = V_T \ln \left(\frac{I_F}{I_S} + 1 \right)$$

$$V_{pn} = 0.53 \text{ V}$$

$$R_p = S_p \cdot \frac{l_p}{A} = 20 \Omega$$

$$R_n = S_n \cdot \frac{l_n}{A} = 10 \Omega$$

$$V_{Fp} = R_p I_F = 20 \text{ mV}$$

$$V_{Fn} = R_n I_F = 10 \text{ mV}$$

napet. padca na notr. delih

$$V_F = 0.56 \text{ V}$$

IZPIT: uporovna premica

- Prebojna dioda

Na rehadu napet. stabil. imamo 5V. Določite vred. upora in izr. spr. izh. nap., če nap. na vhodu niha med 10V in 15V.

$$\begin{aligned} U_{izh} &= 5 \text{ V} \\ U_{vh} &= 10 \div 15 \text{ V} \\ R &= ? \\ \Delta U_{izh} &= ? \end{aligned}$$

$$I_{zmax} = 50 \text{ mA}$$

$$r_z = 10 \Omega$$

apksimiramo


če V_{z0} ni podan, predpost., da je V_{izh} .

$$I_{zmax} = \frac{U_{vh} - V_{z0}}{R + r_z}$$

$$R = 190 \Omega$$

vire in pasiv. elem.

b) AC (obdžimo le izmenične)

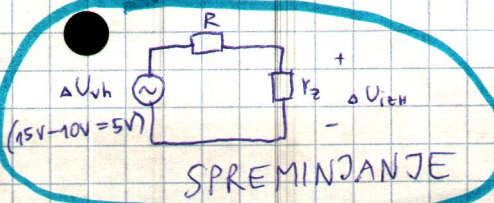


SPREMINJANJE

$$\Delta U_{izh} = \frac{r_z}{R + r_z} \Delta U_{vh} = 0.24 \text{ V}$$




Alta

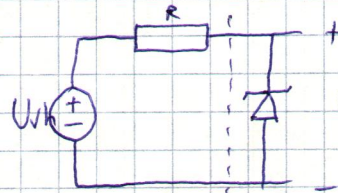

U_{izh} (je bolj stabilna od U_{vh})

Skiciraj princip stabilizacije!

IZPIT

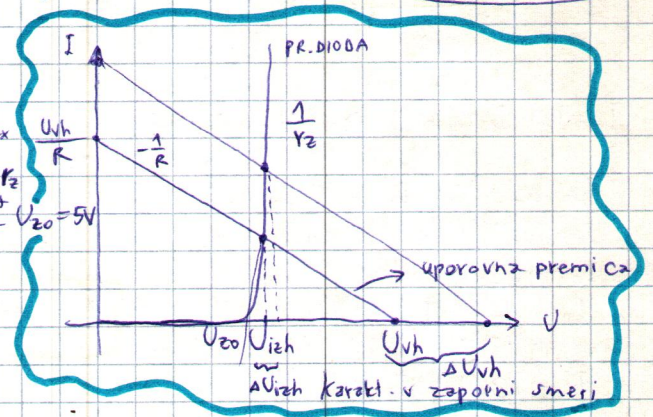

veliko spr. U_{vh} da možno ΔU_{izh} (stabilen vir)

če bi bila navpična, bi bil isto stabilen

BIPOLARNI TRANZISTOR

oba tipa nosilcev prispevata k toku

— priključki

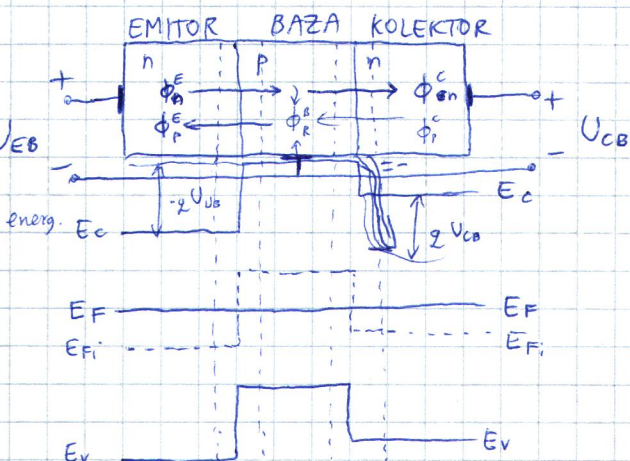


Tabela:


emitorska bazni spoj

		U_{EB} (EB spoj)	
		$U_{EB} < 0$	$U_{EB} > 0$
U_{CB}	$U_{CB} < 0$	PREVODNO	ZAPORNO
	$U_{CB} > 0$	PREVODNO	REVERZNO AKTIVNO (R)
Kolektorski bazni spoj (CB spoj)			
		ZAPORNO	AKTIVNO (F) ZAPORA

forward

reverse

simbol:

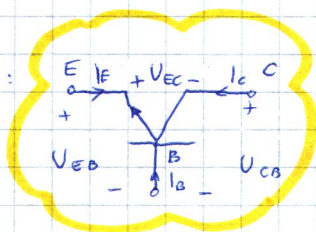

$$U_{EB} - U_{CB} - U_{EC} = 0$$

$$I_B + I_C + I_E = 0$$

AKTIVNO področje delovanja

$$-I_E = I_{en}^e + I_p^e$$

$$I_C = I_{en}^c + I_p^c$$

α v tranz.

$$\alpha_F = \frac{I_C}{-I_E} \Big|_{U_{CB}=0}$$

$$I_C = -\alpha_F I_E + I_{CB0}$$

spl. enačba za kolektorski tok

↳ v praksi je zelo majhen

$$I_C \approx -\alpha_F I_E$$

(0.99)

$$I_B + I_C + I_E = 0 \Rightarrow -I_E = I_B + I_C$$

$$I_C = \alpha_F (I_B + I_C) + I_{CB0}$$

$$I_C = \alpha_F I_B + \alpha_F I_C + I_{CB0}$$

$$I_C - \alpha_F I_C = \alpha_F I_B + I_{CB0}$$

$$I_C = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} I_B + \frac{I_{CB0}}{1 - \alpha_F}$$

$$I_C = \beta_F I_B + \frac{I_{CB0}}{1 - \alpha_F}$$

$$I_C \approx \beta_F I_B$$

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F}$$

NAUČI SE!

EBERS-MOLLOV MODEL

za npn - tranzistor

$$-I_E = I_{ES} \left(e^{\frac{V_{EB}}{U_T}} - 1 \right) - \alpha_R \cdot I_{CS} \left(e^{-\frac{V_{CB}}{U_T}} - 1 \right)$$

$$-I_C = -\alpha_F I_{ES} \left(e^{\frac{V_{EB}}{U_T}} - 1 \right) + I_{CS} \left(e^{-\frac{V_{CB}}{U_T}} - 1 \right)$$

poenost. odvisno na katerem področju smo


aktivno področje:

$$-I_E = I_{ES} \left(e^{\frac{V_{EB}}{U_T}} - 1 \right)$$

$$-I_C = -\alpha_F I_{ES} \left(e^{\frac{V_{EB}}{U_T}} - 1 \right) = \alpha_F I_E$$

če poznamo 2 tokova, 3. izr. iz Kirchhoffa (napetosti -||-)

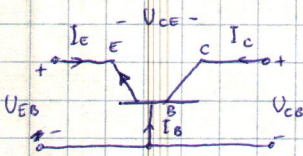DC analiza tranzistorja V VEZAVI S SKUPNO BAZO (CB - common base)



iz vse veličine in določite območje delovanja tranzistorja! (v praksi bomo lahko zanemarili)

- $\alpha_F = 0.99, \alpha_R = 0.80$
- $I_{ES} = 1 \mu A$
- $I_{CS} = \dots 1,24 \mu A$
- $I_E = -1 \text{ mA}$
- $V_{CB} = 5V$
- I_C, I_B
- V_{EB}, V_{CE}

$$I_{ES} \alpha_F = I_{CS} \alpha_R$$

$$I_{CS} = I_{ES} \cdot \frac{\alpha_F}{\alpha_R}$$

na listu je ta enačba razbita na člene

$$I_E = -I_{ES} \left(e^{\frac{V_{EB}}{U_T}} - 1 \right) + \alpha_R I_{CS} \left(e^{-\frac{V_{CB}}{U_T}} - 1 \right)$$

$$V_{EB} = -U_T \ln \left(\frac{I_E - \alpha_R I_{CS} \left(e^{-\frac{V_{CB}}{U_T}} - 1 \right)}{-I_{ES}} + 1 \right) = -0.5318V$$

$$I_C = \alpha_F I_{ES} \left(e^{\frac{V_{EB}}{U_T}} - 1 \right) - I_{CS} \left(e^{-\frac{V_{CB}}{U_T}} - 1 \right) = 0,99 \text{ mA}$$

$$I_E + I_C + I_B = 0$$

$$I_B = -I_E - I_C = 10 \mu A$$

$$V_{EB} - V_{CB} + V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = -V_{EB} + V_{CB} = 5,5318V$$

$$\begin{matrix} V_{EB} < 0 \\ V_{CB} > 0 \end{matrix}$$


smo v aktivnem področju delovanja

če bi to vedel: $I_E = -I_{ES} \left(e^{\frac{V_{EB}}{U_T}} - 1 \right)$

(ostane enačba model)

$$I_C = -\alpha_F I_E$$

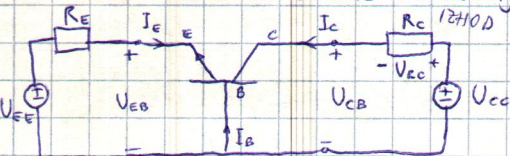Določite vse veličine tranzistorja! $I_E, I_C, I_B, V_{EB}, V_{CB}, V_{CE} = ?$



a) stanje delovanja: $V_{EB} = -0,7V < 0$ (EB spojeje prevodno polariz.)

$V_{CB} = V_{CC} - R_C I_C > 0$ predpostavimo vzamemo aktivno obm.

b) DC analiza

$$I_E = -I_{ES} \left(e^{\frac{V_{EB}}{U_T}} - 1 \right)$$

$$I_C = -\alpha_F I_E$$

$$I_C = \beta_F I_B$$

$$\textcircled{1} V_{EE} - V_{EB} - V_{RE} = 0$$

$$V_{EE} - V_{EB} - R_E I_E = 0$$

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{EB}}{R_E} = -4,3 \text{ mA}$$

$$I_C = 4,266 \text{ mA}$$

$$I_B = 34 \mu A$$

$$V_{EE} = -5V, V_{CC} = 15V$$

$$V_{EB} = -0,7V,$$

$$R_C = 2k\Omega, R_E = 1k\Omega$$

$$\alpha_F = 0.992$$

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} = 124$$

$$\textcircled{II} \quad U_{CB} - U_{CC} + U_{RC} = 0$$


$$-11 + R_C I_C = 0$$

$$U_{CB} = U_{CC} - R_C I_C = 6,468 \text{ V} \quad U_{CB} \text{ pozitiven? } \checkmark \rightarrow \text{aktivno področje delovanja}$$

$$U_{EB} - U_{CB} + U_{CE} = 0$$

$$U_{CE} = U_{CB} - U_{EB} = 7,168 \text{ V}$$

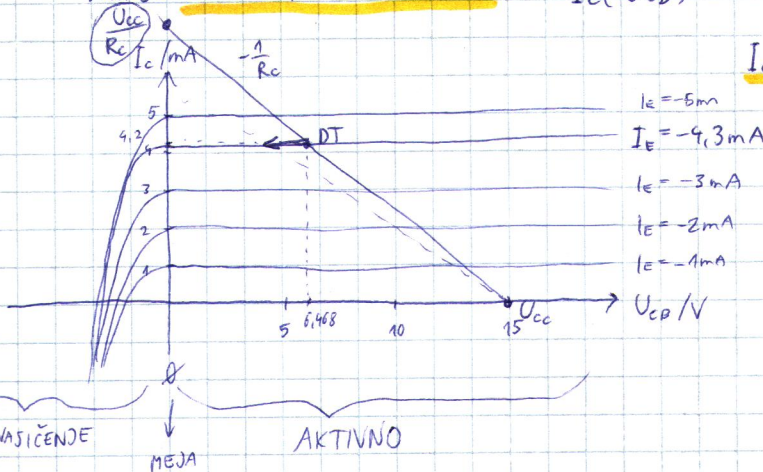
Nariši izhodno karakteristiko! $I_C(U_{CB})$



$$I_C = -\alpha_F I_E$$

R_C višom, DT leze v levo
meja \rightarrow DT zleze v nasičenje
upor premica vrta

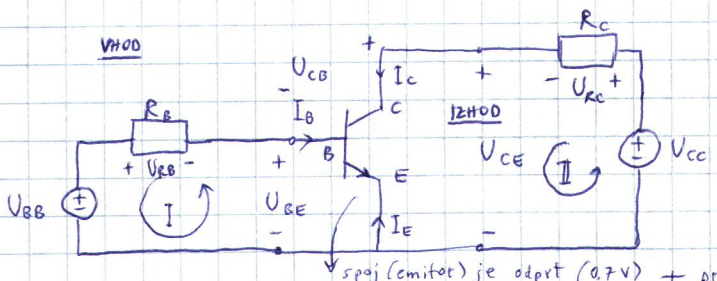DC ANALIZA, npn, \textcircled{CE} skupni emitor



AKTIVNO:

$$I_E = -I_{ES} \left(e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} - 1 \right)$$

$$I_C = -\alpha_F I_E$$

$$I_C = \beta_F I_B$$

Določite vse veličine tranzistorja! V katerem podr. delovanja smo?

- $U_{BB} = 5 \text{ V}$ $R_B = 100 \text{ k}\Omega$
- $U_{CC} = 10 \text{ V}$ $R_C = 1 \text{ k}\Omega$
- $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$ $\beta_F = 100$

$$\textcircled{I} \quad U_{BB} - U_{BE} - U_{RB} = 0$$

$$U_{BB} - U_{BE} - R_B I_B = 0 \rightarrow I_B = \frac{U_{BB} - U_{BE}}{R_B} = 43 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta_F I_B = 4,3 \text{ mA}$$

$$I_E + I_C + I_B = 0 \rightarrow I_E = -I_C - I_B = -4,343 \text{ mA}$$

$$\textcircled{II} \quad U_{CE} - U_{CC} + U_{RC} = 0$$

$$U_{CE} - U_{CC} + R_C I_C = 0 \Rightarrow U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C = 5,7 \text{ V}$$

$$U_{CB} + U_{BE} - U_{CE} = 0 \Rightarrow U_{CB} = U_{CE} - U_{BE} = 5 \text{ V}$$


IZHODNO

Narišite izh. karakt., vrisite uporabno premico, označite delovno točko!

predpostavka drži

$I_C(U_{CE})$



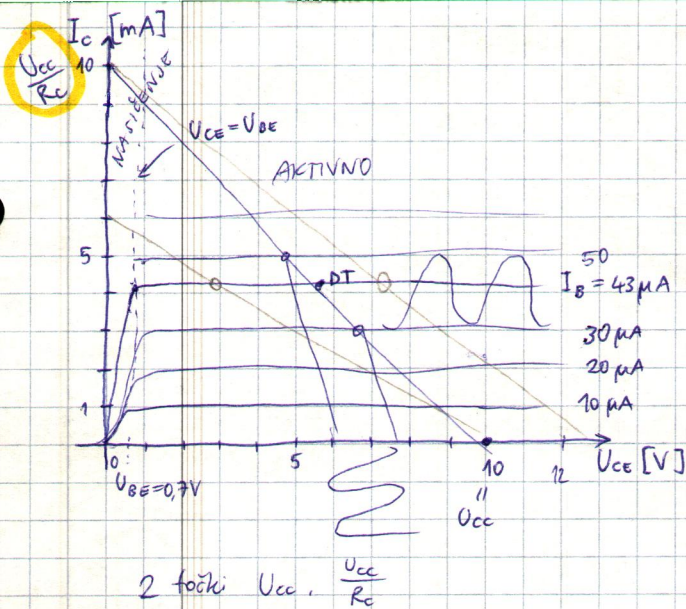

AKTIVNO: $V_{BE} > 0$
 $V_{CE} > 0$

MEJA: $V_{CE} = 0$ mejamed zkt. in področjem
 $V_{CE} = V_{BE}$ nasičenja

če upor. povečujem, zlezem v nasičenje

2 točki U_{ce} , $\frac{U_{ce}}{R_c}$

AC analiza, npn, (CE)

s pomočjo nadomestnih inkrementalnih modelov

• DIODA $i = g \cdot u$
 g_{DT} → odvisen od del. točke

• TRANZISTOR

2 tokova izrazimo z 2 napetostima

$$i_b = g_{m1} \cdot u_{be} + g_{12} \cdot u_{ce}$$

$$i_c = g_{21} \cdot u_{be} + g_{22} \cdot u_{ce}$$


(nolosignalni)
INKREMENTALNI
ČETVEROPOLNI NADOMESTNI
MODEL

AKTIVNO področje delovanja:

$$i_b = g_{m1} u_{be} = g_{be} \cdot u_{be}$$

$$i_c = g_{21} u_{be} = g_m \cdot u_{be}$$


transkonduktanca

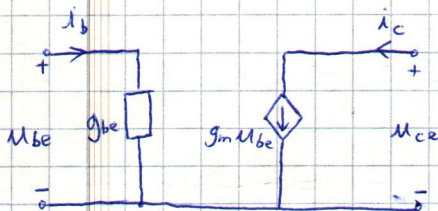

$$g_m = \frac{I_E}{U_T}$$

$$g_{be} = \frac{g_m}{\beta_F}$$

iz. napetostno ojačanje ojačevalnika!

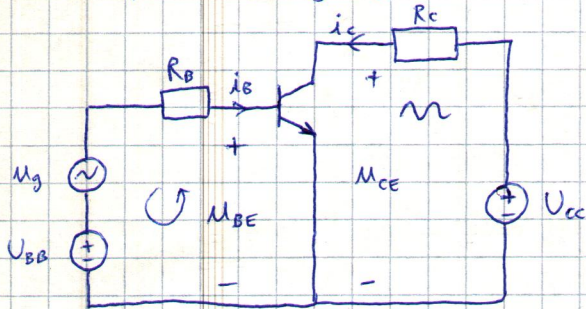


1) DC ANALIZA: ($u_g \rightarrow 0$); $I_E = ?$

$$U_{BB} - U_{BE} - R_B I_B = 0 \Rightarrow I_B = \frac{U_{BB} - U_{BE}}{R_B} = 8,67 \mu A$$

$$I_C = \beta_F I_B = 1,3 mA$$

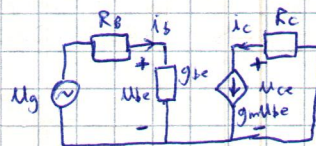2) AC ANALIZA: ($U_{BB} \rightarrow 0$, $U_{CE} \rightarrow 0$); TRANZ. nadomestimo z nadom. modelom



3) izračun parametrov

$$g_m = \frac{I_C}{U_T} = 50,66 mS$$

$$g_{be} = \frac{g_m}{\beta_F} = 337,75 \mu S$$


$$A_u = \frac{u_{ce}}{u_g}$$

napet. ojačanje

$$u_{ce} = -u_{ce} = -R_C \cdot i_c = -R_C \cdot g_m \cdot u_{be} = -R_C \cdot g_m \cdot \frac{1}{R_B + \frac{1}{g_{be}}} \cdot u_g$$

$$u_{be} = \frac{r_{be}}{R_B + r_{be}} \cdot u_g$$
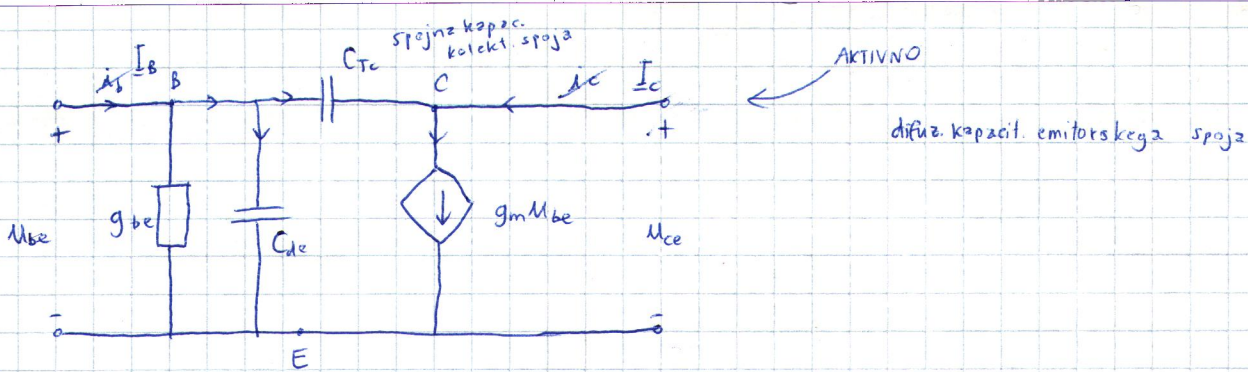
$$A_u = \frac{u_{ce}}{u_g} = -R_C \cdot g_m \cdot \frac{g_{be}}{R_B + \frac{1}{g_{be}}} = -2,94$$



▣ Določite admitančne parametre pri $f = 10 \text{ MHz}$!

$$I_B = Y_{11} \cdot U_{BE} + Y_{12} \cdot U_{CE}$$

$$I_C = Y_{21} \cdot U_{BE} + Y_{22} \cdot U_{CE}$$

$$\begin{aligned} I_B &= g_{be} \cdot U_{CE} + j\omega C_{de} \cdot U_{BE} + j\omega C_{Tc} (U_{BE} - U_{CE}) = \\ &= \underbrace{(g_{be} + j\omega (C_{de} + C_{Tc}))}_{Y_{11}} U_{BE} - \underbrace{j\omega C_{Tc}}_{Y_{12}} U_{CE} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_C &= g_m U_{BE} - j\omega C_{Tc} (U_{BE} - U_{CE}) = \\ &= \underbrace{(g_m - j\omega C_{Tc})}_{Y_{21}} U_{BE} + \underbrace{j\omega C_{Tc}}_{Y_{22}} U_{CE} \end{aligned}$$

Določite kratkostično tokovno ojačanje !

$$f_1 = 10 \text{ MHz}$$

$$\beta_0 = \beta_f (\omega \rightarrow 0) = 100$$

$$g_m = 50 \text{ mS}$$

$$C_{de} = 10 \text{ pF}$$

$$C_{Tc} = 1 \text{ pF}$$

$$A_i(f_1)$$

$$g_{be} = \frac{g_m}{\beta_0}$$

$$A_i(\omega) = \frac{\text{tok ven iz BJT}}{\text{tok v BJT}} \Big|_{U_{CE} \rightarrow 0} = \frac{-I_C}{I_B} \Big|_{U_{CE} \rightarrow 0} = \text{kratek stik na izhodu !}$$

$$= - \frac{Y_{21} U_{BE} + Y_{22} U_{CE}}{Y_{11} U_{BE} + Y_{12} U_{CE}} = - \frac{Y_{21}}{Y_{11}} = - \frac{g_m - j\omega C_{Tc}}{g_{be} + j\omega (C_{de} + C_{Tc})} =$$

$$= - \frac{\beta_0 g_{be} - j\omega C_{Tc}}{g_{be} + j\omega (C_{de} + C_{Tc})}$$

$$\bullet A_i(\omega_1) = -34.3 + j47.5 \Rightarrow |A_i(\omega_1)| = \underline{58.6}$$

$$\bullet A_i(\omega = 0) = -\beta_0 = -100 \Rightarrow |A_i(\omega = 0)| = 100$$

$$\bullet A_i(\omega_B) = \dots \Rightarrow |A_i(\omega_B)| = \frac{|A_i(\omega = 0)|}{\sqrt{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} = \underline{70.7}$$

$$\bullet A_i(\omega_T) = \dots \Rightarrow |A_i(\omega_T)| = \underline{1}$$

8. LAB pogledj !

JFET TRANZISTOR


Poglej si izhodno karakteristiko

RIŠI
 $I_{DS}(U_{DS})$

izris, prerez naviši... (rešit!)

- Določite U_{DS} pri kateri se kanal zadrgne pri JFET tr.!

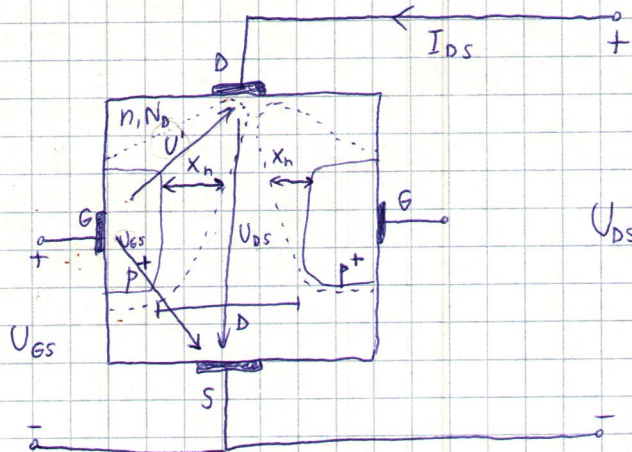$N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$
 $D = 4.85 \text{ } \mu\text{m}$
 $\epsilon_{Si} = 10^{-12} \text{ As/Vcm}$
 $U_D = 0.7 \text{ V}$
 $U_{GS} = -1 \text{ V}$
 $U_{DS, \text{ sat}} = ?$



NAVČ JE
NARISAT

širina osiv. obm.:

$$x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_{Si}}{q} \cdot \frac{1}{N_D} (U_D - U')}$$

- točka zadrgnjenja: $D = 2 \cdot x_n$; $U' = U_p$ pragovna

$$D = 2 \sqrt{\frac{2\epsilon_{Si}}{q} \cdot \frac{1}{N_D} (U_D - U_p)}$$

$$U_p = -4 \text{ V}$$

iz tega vidimo, da je pragovna!

- območja:

$U' < U_p$ NASIČENJE (kanal je zaprt)
 $U' > U_p$ LINEARNO (odprt)


- krmiljenje: $U' = U_{GS} - U_{DS}$

- meja, točka zadrgnjenja: $U_p = U_{GS} - U_{DS, \text{ sat}}$

$$U_{DS, \text{ sat}} = U_{GS} - U_p = 3 \text{ V}$$

- Določite upornost R_D , da se bo JFET tr. nahajal na meji med lin. obm. in obm. nasičenja!

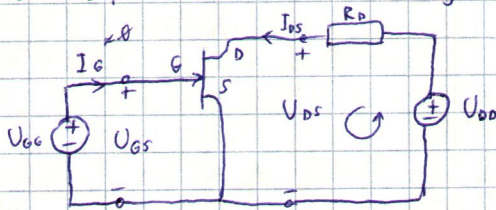$U_{DD} = 10 \text{ V}$
 $U_{GG} = -1 \text{ V}$
 $U_p = -3 \text{ V}$
 $I_{DSS} = 9 \text{ mA}$
 $R_D = ?$



$U_{DS} > U_{GS} - U_p$ NASIČENJE
 $U_{DS} < U_{GS} - U_p$ LINEARNO
 $U_{DS, \text{ sat}} = U_{GS} - U_p$ - MEJA

iz lista: $I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_p}\right)^2$ velja za obm. nasičenja

$U_{GS} = U_{GG} = -1 \text{ V}$
 $I_{DS} = 4 \text{ mA}$

izhodna zanka: $U_{DS} - U_{DD} + R_D I_{DS} = 0$

meja $U_{DS} = U_{DS, \text{ sat}} = U_{GS} - U_p = 2 \text{ V}$

$$R_D = \frac{U_{DD} - U_{DS}}{I_{DS}} = 2 \text{ k}\Omega$$

Akta

